

*Ոռքերը Հորվից*

ԶԵՂԱՆԱՐԿ  
ՍԿԱՆԱԿ  
ՈԱՂԻՈՍՓՈՂՆԵՐԻ  
ՀԱՍԱՐ

(LOCAL RADIO HANDBOOK)

Երեւան 2001  
Ինտերնյուս

Սույն ձեռնարկը հրատարակվել է Բաց հասարակության ինստիտուտի  
օժանդակության հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ,  
«Ժուռնալիստը եւ ժուռնալիստիկան» ծրագրի շրջանակներում:

Ընողիակալություն ենք հայտնում  
Միացյան Նահանգների Միջազգային Զառքացման Գոռծակալությանը  
ֆինանսական աջակցության համար:

# Ռուսերեն հրատարակության առաջաբանը

Ա. Հորվիցի «Զեռնարկ սկսնակ ռադիոսփողների համար» գիրքն անվերապահ հետաքրքրություն է ներկայացնում բոլոր նրանց համար, ովքեր պատրաստվում են ստեղծել ռադիոհեռարձակման իրենց սեփական կայանը:

Այս գիրքը սկսնակ ռադիոհեռարձակողներին հնարավորություն կտա զնահատելու եւ լուծելու ռադիոհեռարձակման կայան ստեղծելու հետ կապված կազմակերպչական եւ տեխնիկական բազմաբնույթ խնդիրները:

Հեղինակին հաջողվել է մատչելի կերպով ներկայացնել տեխնիկական բարդ խնդիրները, ինչպիսիք են, օրինակ, հեռարձակման եւ ստուդիական սարքավորումների ընտրությունը, անտեմաների եւ կայմային (աշտարակային) կառուցվածքների ընտրությունը եւ այլն:

Հեղինակը սկսնակ ռադիոհեռարձակողներին միանգամայն արդարացիորեն խորհուրդ է տալիս ուսումնասիրել երկրում գործող կանոնակարգային փաստաթղթերը: Մասնավորապես, Ուսուաստանում ռադիոհեռարձակողներին անհրաժեշտ է ծանոթանալ այն հիմնական փաստաթղթերին, որոնք կարգավորում են գործունեությունը կայի ասպարեզում: Դա «Կայի մասին» դաշնային օրենքն է (20.01.95): Այդ փաստաթղթերից պարզ է դառնում, որ հեղինակի որոշ երաշխավորություններ անընդունելի են Ուսուաստանի համար: Առանձին դետալներից հաղորդիչներ հավաքելը կամ ինքնաշեն անտեմաների տեղադրումը մեր երկրում արգելված է, քանի որ այդ բոլոր սարքավորումները պետք է արտոնագրված լինեն:

Ցավոք, անհրաժեշտ է նշել մի շարք անձտությունների մասին, որ հեղինակը թույլ է տվել սույն գրքում: Մասնավորապես, դա վերաբերում է հաճախականությունների շերտին, որը հատկացված է ռադիոհեռարձակողներին՝ ԳԲՀ տիրույթում (դիապազոնում): Հեղինակը բազմից նշում է, որ ԳԲՀ տիրույթում ռադիոհեռարձակման համար հատկացված է 87,5 - 104,0 Մhz հաճախականությունների շերտը, ինչը չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ համաձայն Ուսուաստանի միջազգային կանոնակարգի՝ ԳԲՀ-ՀՍ ռադիոսփողման համար առանձնացված է 87,5 - 108,0 Մhz հաճախականությունների շերտը: Ուսուաստանում, մասնավորապես, հաջողությամբ գործարկվում են 100,0-108,0 Մhz շերտը եւ 65,9 – 74 Մhz շերտը:

Գրքում հանդիպում են նաև տերմինարանությանը վերաբերող որոշ անձառություններ, որոնք փոքր-ինչ տարրերվում են ՌԱԽԿ-ում (Ռադիոյի միջազգային խորհրդակցական կոմիտեում) ընդունված տերմիններից:

Ռ. Հորվիցի «Զեռնարկ սկսնակ ռադիոսփողների համար» գրքի անվիճելի արժանիքն այն է, որ հեղինակին հաջողվել է պարզ եւ մատչելի ձեւով շարադրել ռադիոհեռարձակման կայանի ստեղծման խնդրի էությունն ու դրա լուծման ուղիները:

*Յու. Խմելյուկ*

# ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Չեռնարկի նպատակն է՝ օգնել էժան ուղիղայանի ստեղծմանն ու սարքավորմանը։ Գիրքը նախատեսված է նախկին սոցիալստական ճամբարի երկրների համար։ Նրանում ներկայացված են, թե ինչ սարքավորումներ են անհրաժեշտ ձեռք բերել, տրված են կայանի տեղի ընտրման մի քանի սկզբունքներ, ինչպես նաև մի շարք օգտակար խորհուրդներ՝ կապված կայանի շինարարության հետ։ Գրքում չի խոսվում այն մասին, թե ինչպես արտոնագիր ձեռք բերել կամ թե ինչ հաղորդել։ Ինքնին հասկանալի է նաև, որ ձեռնարկը չի կարող փոխարինել նաև ձեր քիմում գիտակ ուղղութեներ ունենալուն։

Մենք նախապես ենթադրում ենք, որ դուք արդեն ստացել եք (կամ շուտով կստանաք) ձեր կայանի արտոնագիրը։ Բայց, քանի որ դուք ապրում եք անցումային ժամանակներում, մեզ համար դժվար է ենթադրություններ անել, թե ինչ կանոնների պետք է հետեւեն սկսնակ ուղիղությունները։ Այդ պատճառով, մենք մեծ մասամբ ձեր ընտրությանն ենք ներկայացնում կայանի նախագծման եւ սարքավորման վերաբերյալ մի քանի տարբերակներ։ Որոշ տարբերակներ առաջարկվում են, քանի որ նպաստում են միջոցների խնայողությանը, բայց, եթե դուք չեք տառապում դրանց սուր անբավարարությունից, ավելի լավ է հրաժարվել դրանցից։

Բացի հեռարձակման կանոններից, որոնք յուրաքանչյուր երկրում տարբեր են, կայանի կառուցվածքը կախված է այն ծրագրերի բովանդակությունից, որոնք դուք մտադիր եք հաղորդել, կայանի շինարարությանը տրամադրվող գումարի չափից եւ շատ այլ գործոններից։

Ունիվերսալ համասարք, որ բոլոր դեպքերի համար էլ պիտանի լինի՝ չկա։ Այս գիրքը կարող է օգնել ձեզ՝ որոշելու, թե ինչն է ավելի հարմար եւ համապատասխան ձեր կարիքներին եւ պայմաններին։

Եթե սույն ձեռնարկում նկարագրվում է կայանի կառուցման որոշակի տարբերակ (օրինակ՝ ստուդիայի եւ հաղորդիչի միջեւ ուղիղական գիծը), դա չի նշանակում, թե ձեր երկրում դա բույլատրելի է։ Նախքան սարքավորումներ ձեռք բերելու ուշադիր ուսումնասիրեք ձեր երկրում ուղիղեռարձակումը կարգավորող կանոններն ու օրենքները։ Եթե ձեզ մոտ չեն բույլատրվում կիրառել սարքերի որոշակի տեսակներ, ապա դրանց կիրառումն, ի վերջո, ձեզ կկանգնեցնի տուգանքների իշխանությունների հետ կապված բարդությունների ու հավելյալ ծախսերի պարտադրանքի առջեւ։

Նախկինում սոցիալստական երկրներում գործող էլեկտրոնային զանգվածային լրատվամիջոցների տեխնիկական ստանդարտները մի շարք պարամետրերով

տարբերվում էին այլ երկրներում ընդունվածներից: Օրինակ, սոցիալիստական երկրներում գԲՀ-ՀՄ հեռարձակման համար օգտագործվում էին այլ հաճախականություններ: Ստույխաներում ազդանշանի հզորությունների, մագնիսական ժապավենի կոռեկցիայի նորմաների եւ հեռախոսակապի ստանդարտների միջեւ գոյություն ունեին նաև տեղային տարբերություններ:

Արտասահմանյան սարքավորումներ օգտագործելիս՝ նման անհամապատասխանությունները լրացուցիչ բարդություններ են ստեղծում սկսնակ ուղղութողների համար: Այս ձեռնարկում մենք ներառել ենք այդօրինակ անհամապատասխանությունների մի քանի օրինակներ, բայց, անշուշտ, կան նաև ուրիշները, որոնք մեր աչքից կարող են վրիպած լինել: Եթե դուք մեր գրքում սխալներ կամ ոչ ճիշտ երաշխավորություններ գտնեք, խնդրում ենք հաղորդել մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք դրանք շտկել հետագա հրատարակություններում:

Սույն ձեռնարկի ստեղծմանը շատերն են աջակցել: Բոլոր սխալների համար ինքս եմ մեղավոր:

Զեյ Ալիսոնը, Ջոն Թ. Արքուրը, Բյորն Բերգստենը, Բրետ Բրայթվիզերը, Էնի Քլեւսը, Մայքլ Քովինգտոնը, Քենետ Դոնոուն, Ակոս Դորսին, Եֆի Ֆարները, Ինգը Գյունտերը, Կառլսոն Խուուպին, Միլան Յակոբեցը, Լեյֆ Լոնսմանը, Գիրտ Լովինկը, Յորմա Մանթիլան, Պետր Մարեկը, Քեն Սեյսն կրտսերը, Էվելին Մեսինցերը, Լորենցը Միլամը, Թոմաս Պալտցերը, Մայք Փեյսոնը, Սքիփ Պիցին, Թոմաս Ուելշին, Էրիկ Սինքերը, Լեշեկ Սթաֆեյը, Ք.Դին Սթիվենսը, Շանդր Սալազին, Ունդի Թոմը, Ստանիսլավ Վահիկը, Զելի Վաշինգտոնը, Դեյվ Ուիլսոնը, Էրնստ Ուիլսոնը, Ալվին Վոնզը եւ Թրեյսի Վուդն արժանի են միմիայն մեր խորին երախտագիտությանը:

Սա փոփոխությունների ծարավ ունկնդիների համար նոր հաղորդումների պատրաստման հիմանալի հնարավորություն է: Մեր գիրքը նվիրված է տեխնոլոգիայի խնդիրներին, սակայն երբեք մի մոռացեք, որ ունկնդիրների ուշադրությունը գրավում եւ պահում են ոչ թե սարքավորումները, այլ ձեր հաղորդումների բովանդակությունը, ձեր ասելիքը: Հաջողություն ենք մաղթում:

*Առերտու Հորվից*

# ՍՓՈՄԱՆ ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐԸ (ԴԻԱՊԱԶՈՆՆԵՐԸ)

Սփոռողներն աշխարհում միակը չեն, ովքեր ուղիղություն օգտագործում են կապի համար: Որպեսզի տարբեր ուղիղամակարգերը միմյանց չխանգարեն, գոյություն ունեն մի շարք միջազգային համաձայնագրեր, որոնք կարգավորում են հաճախականությունների որոշակի գոտիների բաշխումը տարբեր տիպի կայանների միջև: Այնուհետեւ կառավարությունը հաճախականությունների տիրույթների փոքր սեղմենտները՝ կանալները<sup>1</sup>, բաշխում է անհատական արտոնագրեր ունեցողների միջև:

Տարբեր տիրույթները եւ անգամ՝ նոյն գոտու սահմաններում տարբեր կանալները ֆիզիկական տարբեր բնութագրեր ունեն: Դա ազդում է անտեսնաների եւ հաղորդիչների կառուցվածքի վրա: Եթե ձեզ արդեն հատկացրել են հեռարձակման հաճախականությունը, ապա ձեր անտեսնան եւ հաղորդիչը պետք է լավագույնս համապատասխանեն տվյալ հաճախականությանը: Հակառակը նոյնպես ճիշտ կլինի. անհրաժեշտ է այնպես նախագծել ձեր հաղորդիչ համակարգը, որպեսզի ձեզ տրամադրված կանալի սահմաններից դուրս էմիսիան հասցվի նվազագույնի: Ձեր կանալի սահմաններից դուրս էմիսիան կարող է խախտել ձեր արտոնագրի պայմանները եւ խանգարումներ ստեղծել այլ կայանների համար:

Եթե ձեզ դեռեւս կանալ չեն հատկացրել եւ դուք հնարավորություն ունեք ընտրելու, ապա կարելի է օգտվել առաջարկվող մի շարք տարբերակներից: Տիրույթների (դիապազոնների) եւ կանալների վրա հաճախականությունների տարրապատկերի (սպեկտրի) սեղմենտացիայի կանոնակարգը տարբեր երկրներում փոքր-ինչ տարբեր են, բայց ընդհանուր առմամբ գոյություն ունեն ուղիղության հետեւյալ տիրույթները:

**148,5-283,5 Կից<sup>2</sup>.** «Երկարալիքային» տիրույթ- սա լավագույն ընտրությունը չէ սկսնակ ուղիղությունների համար: Երկարալիքային ազդանշանի ընդունման հեռավորությունը հսկայական է՝ հարյուրավոր կամ հազարավոր կիլամետրեր, այդ իսկ պատճառով, սփոռման թույլտվությունն անհրաժեշտ է ստանալ միջազգային մակարդակով: Քիչ հավանական է, որ նոր կայանը կարողանա նման թույլտվություն ստանալ Եվրոպայում, քանի որ այն կխանգարի արդեն գոյություն ունեցող կայանների հեռարձակումներին: Բացի այդ, երկարալիքային տիրույթում սփոռման համար անհրաժեշտ են ահռելի մեծության անտեսնաներ եւ էլեկտրաէներգիայի մեծ ծախս, ինչը

<sup>1</sup> «Կանալ» եւ «հաճախականություն» տերմինները հետագայում կօգտագործվեն մեկմեկու փոխարեն, չնայած, խստորեն ասած, դրանց միջեւ կան տարբերություններ: «Կանալը» հաճախության շերտի ենթատիրույթն է, որի սահմաններում կայանը իրավունք ունի ուղիղություն-արձակում կատարել: «Հաճախականությունը» կայանի ծայնային ազդանշանը կրող ուղիղությունն է: Ուղիղության մեջ կրող հաճախությունը սովորաբար գտնվում է կանալի մեջտեղում:

բարձրացնում է հեռարձակման ինքնարժեքը: Վերջապես, այդ հաճախականությունների վրա կանալները չափազանց ներ են եւ աղմուկների ենթակա, ինչն անհնարին է դարձնում երաժշտության բարձրորակ հաղորդումը:

**526,5-1606,5 Կհց. «միջինալիքային» տիրույթ - տասնամյակներ ի վեր օգտագործվում է ռադիոհեռարձակման համար: Միջինալիքային ընդունչներն այնքան ել թանկ չեն եւ կան գրեթե յուրաքանչյուր տանն ու ցանկացած ավտոմեքենայի մեջ: Այս տիրույթում ձայնի հաղորդման համար ձայնային տատանումները նստեցվում են «կրող» ռադիոհաճախականության վրա եւ հեռարձակվում մեծ տարածությունների վրա: Զայնի հաղորդման այդպիսի համակարգը կոչվում է ամալիտուդային մոդուլյացիա (ԱՄ):**

Եվրոպայում այդ գոտին բաժանված է 120 կանալի: Յուրաքանյուր կանալի հաճախականությունը պետք է լինի իննի բազմապատիկը եւ հարեւան կանալի հաճախականությունից գտնվի<sup>2</sup> 9 Կհց հեռավորության վրա (531, 540, 549, 558,... 1602 Կհց): Բացի այդ, 3 կանալ (1495, 1584 եւ 1602 Կհց) հասուկ առանձնացվել են ցածր հզորության՝ այսինքն 1000 Վտ (1 կիլովատ) եւ ավելի պակաս հզորության կայանների համար:

Ռադիոսփոման եւ հեռուստատեսության միջազգային կազմակերպությունը (ՈՀՍԿ)<sup>3</sup>, որի անդամների թվում են նաև նախկին սոցիալիստական երկրները, իհմնականում հետեւում են այս սխեմային. այդ կանալներից օգտվող փոքրաթիվ պետական կայաններից քչերն ունեն մոտ 1-2 Կվտ կարգի հզորություն (տե՛ս Աղյուսակ 1):

Աղյուսակ 1.

1485	Բոնն, Չեխիա (1 Կվտ) Գիղիցկո, Լեհաստան (1 Կվտ) Կիեվ, Ուկրաինա (2 Կվտ) Վիլնյուս, Լիտվա (1 Կվտ) Խարկով, Ուկրաինա (1 Կվտ) Սարան, Բունիա (1 Կվտ)
1584	Պրահա, Չեխիա (1 Կվտ) Օստրոդա, Լեհաստան (1 Կվտ)
1602	Լիձբարկ, Լեհաստան (1 Կվտ) Նեգոտին, Հարավսլավիա (1 Կվտ)

ՈՀՍԿ-ի անդամ-երկրներում գործող կայանները, որոնք արդեն օգտագործում են Եվրոպայում փոքր հզորություններով հեռարձակելու համար նախատեսված կանալները (ըստ “World Radio-TV Handbook” տեղեկատոկի 1991թ. տվյալների):

Եթերում դրանց ներկայությունը կարող է հանգեցնել հարող տարածքներում նոր արտոնագրերի տրման սահմանափակումների: Սակայն խոսակցություններ են գնում միջին ալիքներով հեռարձակող պետական որոշ հաղորդիչների փակման կամ դրանք

<sup>2</sup> Կիլոհերց (Կհց) = 1000 հերց (ալիքային ցիկլ 1 վայրկյանում):

<sup>3</sup> ՈՀՍԿ-ն իր գործումենությունը դադարեցրել է 1992 թ. (ծանոթ. թարգմ.)

վարձակալության տալու մասին: Նրա համար ստուգեք՝ հասանելի<sup>9</sup> են արդյոք այդ կանալները ձեր տերիստորիայում. եթե հասանելի են, ապա ինչ պայմաններով:

Սիցին ալիքներով հեռարձակումն առավել հարմար է լեռնային կամ բլրաշտ եւ գյուղական տեղանքում: Այն մեծ ընդունման հեռավորություն ունի, հատկապես գիշերային ժամերին, երբ դեպի վեր ճառագայթվող ազդանշանն արտացոլվում է հետ՝ երկրի մակերեւույթին: Գիշերային ժամերին արեւի մայր մտնելու հետ հեռարձակման շառավղը մեծանում է եւ, ցավոք, աղտոտվում է այլ՝ հաճախ ավելի հզոր ու նաև արտասահմանում տեղակայված կայանների ազդանշաններով: Այդ պատճառով աղմուկը եւ խանգարումներն ավելի ուժեղ են եւ նկատելի, քան հաճախային մոդուլացիայի (ՀՄ) գոտիններում: Եթե դուք ընտրելու հնարավորություն ունեք, փորձեք կանալ ստանալ գոտու վերին տիրույթում: Վերին հաճախականություններն ավելի փոքր չափերի անտենաներ են պահանջում, քան ստորինները, իսկ գիշերային ժամերին ընդունման հեռավորությունը նկատելիորեն մեծանում է: Սակայն խուսափեք ստանալ երկու անգամ ավելի մեծ հաճախություն, քան մոտակայքում տեղավորված միջինալիքային որեւէ այլ կայանին է: Օրինակ, եթե ձեր տարածքում ինչ-որ մեկն արդեն օգտագործում է 792 Կհց հաճախականությունը (ինչպես, ասենք, տեղի է ունենում Պրահայում եւ Բրատիսլավայում), այդ քաղաքներում գործող փոքր հզորության նոր կայանները կարող են տուժել 1584 Կհց հաճախության վրա տեղի ունեցող խանգարումներից: Պատճառն այն է, որ միջինալիքային հաղորդիչները կրող հաճախականության երկրորդ հարմոնիկայի վրա կողմնակի ճառագայթման միտում ունեն:

1978 թվականին տարբեր երկրներում աշխատող կայանների կողմից միմյանց խանգարումների վերահսկման նպատակով Էլեկտրակավի միջազգային միությունը (ԷՄՄ)<sup>4</sup> ընդունեց միջինալիքային ազդանշանի դաշտի լարվածությունը՝ մինչեւ 500 միկրովոլտի 1 մետրի վրա (ՄկՎ/մ)<sup>5</sup> սահմանափակող դրույթ՝ Եվրոպայում միջաեւտական սահմաններին հարող շրջանների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պետությունը, որի տարածքը տուժել է խափանումներից, չի առարկում: Այդ դրույթը սահմանափակումներ է դնում պետական սահմաններին մոտ տեղավորված միջինալիքային կայանների հզորությունների եւ անտենաների տեղադրման եւ կառուցվածքների վրա: Այդպիսով, հնարավոր է, որ որոշ շրջաններում

<sup>4</sup> International Telecommunications Union (ITU)

<sup>5</sup> 1 միկրովոլտը = 1 ՄկՎ (կամ 1μՎ) =  $1 \cdot 10^{-6}$  վոլտ: Դաշտի լարվածությունը համապատասխանում է ռադիոալիքների տարածնան ուղղությանը ուղղահայաց դասավորված 1 մ երկարությամբ լարի մեջ առաջացված լարմանը: Դեցիբելների փոխելու դեպքում՝ 500 ՄկՎ/մ=54 դբ (կամ 54 դբմ), կամ դբմ=20 տասնորդական լոգարիթմի՝ 500 ՄկՎ/մ-ից (կամ 20 Ig 500 ՄկՎ/մ): Դրմ միավորի մեջ «մ»-ն ցույց է տալիս, որ դբ-ի արժեքը հաշվարկվում է 1 ՄկՎ/մ-ի համեմատ:

կամ ընդհանրապես արգելվի է նոր կայանների բացումը. կամ էլ կայանը պարտավոր լինի տեղադրել առավել քանիկ, ուղղորդված անտենա, որպեսզի դրա ազդանշանը սահմանից այն կողմ չանցնի:

**66-74 Uhg<sup>6</sup> (ԳԲՀ (ԳԿԱ) տիրույթի ստորին մասը ՀՄ-սփոման համար՝ ըստ ՈՀՍԿ կանոնակարգի):** ՈՀՍԿ անդամ երկրները 1960-ական թվականներից ՀՄ-սփոման համար օգտվում են այս տիրույթից: Այլ երկրների մեծ մասում ՀՄ-սփոման համար օգտագործվում է վերին տիրույթը (ինչի մասին կխոսենք ստորեւ): Նախկին սոցերկրներից շատերում սփոռղներն այժմ ուզում են հասնել համատեղելիության Արեւմտյան Եվրոպայի հետ եւ դրա համար մտադիր են ՀՄ-սփոռումը տեղափոխել դեպի ավելի բարձր հաճախությունների շերտ: Այդպիսի անցումը կարող է ձգվել տարիներ. պետական սեփականություն հանդիսացող սփոման ցանցերը միանգամից չեն հրաժարվի գոյություն ունեցող հաղորդիչներից, իսկ ունկնդիրներին ժամանակ է պետք, որպեսզի ձեռք բերեն նոր ընդունիչներ, որոնք կարող են համալրվել ավելի կարճ ալիքների վրա: Երբ սկսվի անցումը, նոր կայանները կստանան կանալներ 87, 5-ից 104 Uhg հաճախությունների շերտում: Զեր երկրի կապի նախարարությունը կարող է ձեզ անհրաժեշտ տեղեկություններ տալ այն մասին, թե հետագայում, ըստ ՈՀՍԿ-ի կանոնակարգի, ինչ է ծրագրվում անել ԳԲՀ տիրույթում ցածրհաճախային ՀՄ-սփոման հետ:

Եթե նոր բացվող կայանին բույլատրեն օգտագործել ստորին տիրույթի կանալները, ծանրութեթեւ արեք այդ տիրույթում ռադիո լսելուն ընտելացած եւ արդեն ընդունիչներ ունեցող լսարան ունենալու առավելությունը, եւ թերությունն այն քանի, որ մեր տասնամյակի վերջում այդ տիրույթում ռադիոհեռարձակումը կարող է դադարեցվել: Նկատի ունեցեք նաև այն, որ այդ տիրույթի համար հաղորդիչներ, անտեսաներ եւ ընդունիչներ արտադրվում են միայն ՈՀՍԿ անդամ-երկրներում (չնայած հնարավոր է հարմարեցնել ուրիշ երկրներում արտադրվող որոշ սարքավորումներ):

**87,5-104 Uhg (ըստ ՍԵՍ<sup>7</sup> կանոնակարգի ՀՄ - սփոման համար՝ ԳԲՀ (ԳԿՀ) տիրույթի վերին մաս):** Հավանական է, որ նոր հեռարձակողների մեծ մասին հարկ կլինի

<sup>6</sup> Սեգահերց (Uhg) = 1000 Կհգ = 1 000 000 hg (վայրկյանում ալիքային ցիկլեր):

<sup>7</sup> European Broadcasting Union (EBU) Սփոման Եվրոպական միություն (ՍԵՍ)- Արեւմտյան Եվրոպայում ռադիոսփոման ստանդարտները եւ գործունեությունը կողորդինացնող տարածաշրջանային կազմակերպություն:

օգտվել այս գոտուց: Այն կրկնակի լայն է ՀՄ- սփռման տիրույթի ստորին մասից եւ կարող է տեղավորել բավական մեծ թվով կայաններ<sup>8</sup>:

Այս տիրույթում ուղիուալիքների վարքը շատ բանով նման է ԳԲՀ- ՀՄ - սփռման ստորին տիրույթին: ՀՄ-ն առավել լավ է պաշտպանված աղմուկներից եւ խանգարումներից, քան միջինալիքային ԱՄ, եւ անհամեմատ ավելի հարմար է երաժշտական սփռման համար: Բայց ԳԲՀ տիրույթի ազդանշանն այնքան սահուն չի շրջանցում երկրի մակերեւույթի ռելիեֆը, որքան միջին ալիքները: Բլուրները եւ բարձր շինություններն առաջացնում են «ստվերի» զոնաներ, որտեղ ԳԲՀ-ՀՄ հաղորդիչների ազդանշանները զգալի բուլացած են, եւ դրանց ընդունումը դժվար է կամ անհնարին: Բացի դրանից, բարձունքներից եւ շենքներից անդրադարձված էներգիան խանգարումներ է ստեղծում հենց հաղորդիչի ճառագայթած ուղիուալիքների համար: Նույնիսկ հաղորդիչի բարձր հզորության դեպքում ԳԲՀ կայանի ընդունելու հեռավորությունը սահմանափակված է հորիզոնի գծով: Եսա մեկ տարբերությունը միջինալիքային սփռման համեմատ այն է, որ ազդանշանի վարքը գիշերը եւ ցերեկը նույնն է:

ԳԲՀ թե՛ վերին, թե՛ ստորին տիրույթում կայանի ընդունման հեռավորությունը խստորեն կախված է անտենայի բարձրությունից: Երկրի մակերեւույթից բարձր տեղադրված անտենան ընդունակ է ազդանշանն ուղարկել հորիզոնից այն կողմ: Բացի դրանից, անտենայի բարձրությունից կախված՝ փոքրանում են ընդունման բացակայության զոնաները, շինությունների եւ ծառերի կողմից ազդանշանի ցրման էֆեկտը, փոքրանում է նաև երկրի մակերեւույթից անդրադառնալուց հզորության կորուսը: Այս թեման ավելի մանրամասն քննարկվում է «Հզորություն, բարձրություն եւ ընդունման հեռավորություն» գլխում:

ԳԲՀ-ՀՄ սփռման կանալները շատ ավելի լայն են, քան միջինալիքային կանալները (200 Կհց՝ ի տարբերություն 9 Կհց-ի): Հատկացվող հաճախությունները սովորաբար 0,1 Սից-ի բազմապատիկ են, եւ հարեւան կայանները միմյանցից բաժանված են առնվազն 0,2 Սից լայնությամբ շերտով (կամ ավելի հաճախ՝ 0,4-0,2 Սից): Այսպիսի լայն կանալների եւ բաժանիչ շերտերի դեպքում փոքրանում է այս տիրույթից օգտվելու հնարավորություն ունեցող կայանների թիվը, սակայն այս քայլը թելադրված է ՀՄ -սփռմանը բնութագրական՝ «զավթման էֆեկտի» գոյությամբ. Եթե երկու ազդանշան չափազանց մոտ են ըստ հաճախության, ՀՄ ընդունիչը վերարտադրում է դրանցից ուժեղագույնը եւ չի արձագանքում բույլին: Ցածր

<sup>8</sup>Ամերիկյան «Broadcasting» ամսագիրը տվյալներ է բերում այն մասին, որ Լեհաստանում կան բավականաչափ ազատ ալիքներ չորս հարյուր նոր ՀՄ կայանների համար, իսկ Չեխիայում եւ Սլովակիայում՝ ավելի քան երկու հարյուր հիսունի համար:

հաճախության կայանների համար դա ցանկալի չէ: Բացի դրանցից, եթե հաճախությունների հեռացվածությունն իրարից գերազանցում է 2 Uhg-ը, կայանները կարող են սփոել նույն աշտարակից կամ տանիքից՝ առանց փոխադարձ խանգարումները վերացնող թանկարժեք ֆիլտրերի տեղադրման անհրաժեշտության:

Քանի որ նախկինում ՌՀՍԿ անդամ-երկրներում ԳԲՀ-ՀՄ ռադիոսփոման համար չէին օգտվում այս գոտուց, այնտեղ արտադրվում էին հեռուստաընդունիչներ, որոնք այս հաճախություններում որոշ ռադիոադմուկ էին ճառագայթում: Եթե ձեր ռադիոընդունիչը լարված է ՍԵՄ հաճախությունների վրա աշխատող հեռուստաընդունիչների հարեւանությամբ, ապա անպայման կլսեք ուժեղ խշշոց: R1 կանալի վրա լարված հեռուստացույցները ՀՄ խանգարումները ճառագայթում են առավելագույնը 87, 7-87,8 Uhg տիրույթում, R2 ալիքի վրա լարված հեռուստացույցները ճառագայթում են 97,2 - 97,3 Uhg տիրույթում: Եթե այս ալիքներից մեկը գործածվում է այն տարածաշրջանում, որը դուք պատրաստվում եք աշխատել, ջանացեք խուսափել խանգարումների նախօրոք հայտնի հաճախությանը մոտ ՀՄ կանալ ստանալուց: Մշտապես օգտակար է, ձեր տարածաշրջանում խանգարումների վիճակը գնահատելու համար, մինչեւ հեռարձակումն սկսելը համալարելով անցնել ԳԲՀ-ՀՄ սփոման ամբողջ վերին տիրույթով: Հեռուստաընդունիչների աղմուկը ձեզ կխանգարի, քանի դեռ տերերը չեն փոխի դրանք, իսկ այդ գործընթացը կարող է ձգվել երկար տարիներ: Այդ ընթացքում հեռուստհաղորդիչների աղմուկը կարող է կրծատել որոշ նոր ԳԲՀ- ՀՄ կայանների ընդունման գոնաները:

Այս տիրույթում աշխատանքները սկսելու օգտին է խոսում այն փաստը, որ դուք կունենաք արտասահմանյան բարձրորակ սարքավորումների ընտրության բազմաթիվ աղբյուրներ: Իսկ հակառակ փաստարկն այն է, որ ձեր ունկնդիրները ստիպված կլինեն ձեռք բերել նոր ընդունիչներ կամ հներին ավելացնել հաճախային կցորդներ:

# ԱՆԴՐԱԺԵՇՏ ՍԱՐՔՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

Հեռարձակումը սկսելու համար անհրաժեշտ սարքավորումները պետք է առնվազն ներառեն. խոսափող, էլեկտրականերգիայի աղբյուր, հաղորդիչ եւ անտենա: Այս նկարագրությանը համապատասխանում են ուղիղուսափողերը, որոնցից երեսն օգտվում են դերասանները, երբ նրանց անհրաժեշտ է հրապարակում շարժվելու ազատություն: Դրանց ընդունման հեռավորությունը սահմանափակվում է մի քանի մետրով, եւ կողմնակի հանդիսատեսը տեսականորեն չպետք է լսի հաղորդումը: Բայց եթե դուք մեծացնեք հաղորդիչի հզորությունը, անտեսայի չափերը, նրա ուժեղացման գործակիցը եւ ձայնի աղբյուրների քանակը, ապա կստանաք ուղիղությանի սաղմը:

Որոշ ուսումնական հասատություններ, արդյունաբերական ձեռնարկություններ ունեն սեփական ուղիղությաններ, որոնք ունկնդիրներին ազդանշան ուղարկում են լարերով: Այդպիսի կայանները սովորաբար ունեն ստուդիաներ՝ զինված ձայնարկիչներով եւ ձայներիզային դեկերով: Եթե ազդանշանի լարերով տարածման ցանցը փոխարինվի ուղիղությունով եւ անտեսայով, ապա ստուդիան կարելի է օգտագործել եթերով ուղիղությունան համար, եւ դա կլինի ավելի էժան, քան զրոյից սկսելը:

Այսպիսով, նոր ուղիղությանի ծախսերի փոքրացման հնարավոր ճանապարհներից մեկը նրա կառուցումն է՝ արդեն գոյություն ունեցող, լարերով սփոման համար օգտագործված ստուդիայի բազայի վրա: Ծշտեք. կա՞ արդյոք ձեր մոտակայքում նմանատիպ ստուդիա, նրա սարքավորումները համապատասխանո՞ւմ են ծրագրերի այն տիպին, որոնք դուք պատրաստվում եք հաղորդել: Արդյո՞ք ամեն ինչ սարքին է, պահեստամասերը մատչելի՞ են, թե՞ ոչ: Ստուդիայի ազդանշանի ելքը ձեր հաղորդիչի մուտքի հետ համատեղելի՞ է (ըստ դիմադրության, լարման, մոնո/ստերիտֆոննիայի): Պարզե՞ք, կարելի՞ է կտորին անտեսա տեղադրել, շրջապատում բարձրահարկ շենքերի առկայությունը, որոնք կարող են խչընդոտել ձեր ազդանշանի տարածմանը: Կարո՞ղ եք ձեր արտոնագրի պայմաններով որոշված հզորությամբ հասնել տվյալ կետից ընդունման ցանկալի հեռավորության: Եթե չի հաջողվում այնտեղ անտեսա տեղադրել, հնարավորություն ունե՞ք արդյոք ստեղծելու «ստուդիա-հաղորդիչ» կապի գիծ:

Խնայողության մեկ այլ միջոց է ուրիշ կայանների հետ տարածների եւ սարքավորումների համատեղ օգտագործումը: Օրինակ, կայանները կարող են միասին օգտվել արտադրական ստուդիայից: Արեւմուտքում շատ հաճախ հանդիպում են համատեղ օգտագործվող կայմեր կամ կտորներ, ուր տեղադրված են անտեսաներ, եւ

նույնիսկ՝ հենց անտենաները: Կայանները կարող են միավորվել ըստ փոխադարձ շահի, կարծ ժամանակով, օրինակ, պահեստից գնել մի ամբողջ կոճ կուակսիալ մալուխ կամ մեծ քանակությամբ մագնիսական ժապավեն, իսկ հետո՝ ձեռք բերածը բաժանել ըստ անհատական ներդրումների: Մեծաքանակ գնումները միշտ ավելի շահավետ են:


Կ. Դիմ Սթիվենսն ուսումնասիրել է նվազագույն ծախսերով՝ փոքր ավանի շափերին հավասար սփոման տարածքով ստուդիայի ստեղծման մի քանի միջոց: Նրա հաշվարկներով՝ ավանային ուղիղությանին անհրաժեշտ են հետեւյալ սարքավորումները.

- առնվազն 50 մետր պղնձյա քազմաջիղ հաղորդալար՝ անտենայի համար
- անտենայի համալարման սարք (կարող եք ինքներդ հավաքել)
- ԱՄ կամ ՀՄ-սփոման հաղորդիչ՝ մինչեւ 100 Վտ հզրությամբ
- 2 միկրոֆոն՝ հենարաններով
- 2 ձայներիզային դեկ
- 2 ձայնասկավառակների ձայնարկիչներ
- 2 զույգ ականջակալներ
- համադրիչ վահանակ (միկշեր) 5 մուտքով
- առողիոմալուխներ եւ էլեկտրալարեր

գումարած՝ լրացուցիչ սարքեր, ինչպիսիք են հաղորդիչի միացման- անջատման ցուցիչը, էլեկտրական լամպերը եւ այլն: Այդպիսի կայանի համար, եթե չկա էլեկտրակներգիայի այլ աղբյուր, բավական է գեներատորից կամ ավտոմեքենայի մարտկոցից սնուցումը:

Եթե բավարարվել գործածված, նվեր ստացած, հայթայթած կամ ինքնուրույն պատրաստած սարքավորումներով, ապա, Սթիվենսի պնդմամբ, կայանն ամբողջությամբ կարելի է գործարկել ավելի պակաս, քան 2 հազար դոլարով (այստեղ չեն մտնում տարածքի վարձակալության ծախսերը): Ցավոք, Սթիվենսը չի ասում, թե որտեղ կարելի է գնել այդքան էժան հաղորդիչ սարք: Այդ բյուջեի շրջանակներում տեղավորվելու համար, հավանաբար, հաղորդիչը պետք է հավաքի կայանի աշխատակիցներից մեկը:

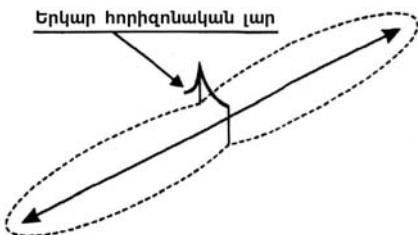Այսպիսի կառուցվածքի դեպքում, երկու բարձր սյուների միջև կախվում է միջինակիքային սփոման հորիզոնական լարային անտենա: Քանի որ ազդանշանի առավելագույն ճառագայթումը տեղի է ունենում անտենային ուղղահայաց ուղղությամբ, այն պետք է տեղադրել այնպես, որ լսարանի մեծ մասը գտնվի երկու կողմերում (նկ. 1):



**Նկ.1 Հորիզոնական լար**  
ուղղորդվածության դիագրամ  
«Ավանային ռադիոլայանձերի տերերի համար»  
Ժեռնարկից (Village Radio Owner's Manual, էջ 16)

Սրբվենաը պնդում է, որ ուրիշ կայաններից խաճարումների բացակայության դեպքում. «ԱՄ- սփոման հաստատուն գոտում 1000 Կհց միջին հաճախության վրա աշխատող 100 Վտ հզորության հաղորդիչի սփոման հեռավորությունն այսպիսի անտենայի օգնությամբ հասնում է 30 կիլոմետրի. 10 Վտ հզորությամբ նմանատիպ համակարգը կունենա անտենայի տեղադրման տեղից 15 կմ հեռավորություն, 1 Վտ հզորության հաղորդիչը կը դունավի մինչեւ 7 կմ հեռավորության վրա: Վերջապես, 0,1 Վտ հզորության հաղորդիչն ընդունակ է սփոել մինչեւ 3 կմ»: ԳԲՀՀՄ հաղորդիչները նմանատիպ հզորությունների դեպքում ունեն նույն հեռավորությունը, չնայած «իրենք՝ հաղորդիչները եւ անտենաներն ավելի քանի արժեն»<sup>9</sup>:

Ժամանակակից քաղաքի կարիքներին հարմարեցված տեղական կայանի համար հարկավոր են հետևյալ սարքավորումները:

#### **Զայնի աղբյուրներ.**

- 2 միկրոֆոն՝ ստուդիայի ներսում (հենարաններով)
- 2 միկրոֆոն՝ ստուդիայից դուրս
- 1 հեռախոսային ինտերֆեյս
- 1-2 ձայնարկիչ ձայնասկավառակների համար
- 2-3 ձայներիզային դեկեր (աղմուկի խլացուցիչով)
- 2 ձայնարկիչ լազերային սկավառակների համար
- 2 մագնիստոֆոն կլոր ձայներիզայների համար
- 1 կամ մի քանի քարտ-մեքենաներ
- մագնիսական ժապավեն, ձայներիզայներ, ձայնասկավառակներ, քարտրիզներ, լազերային սկավառակներ:

#### **Ազդանշանի ձեւափոխիչներ.**

- համադրիչ վահանակ (միկշեր) ուղիղ եթերում հեռարձակելու համար
- համադրիչ վահանակ արդեն ձայնագրած նյութերի մոնտաժի համար
- 2 գույգ ականջակալներ
- քարձրախոսներ
- սարքավորում «սիմետրիկ» եւ «ոչ սիմետրիկ» սարքերի կոմուտացիայի համար

<sup>9</sup> K.Dean Stephens, *Village Radio Owner's Manual*, էջ 13 (Գիրքը կարելի է ձեռք բերել \$ 5 –ով, The Vanguard Trest. H G-02, Box 14765, Arecibo, Puerto Rico. 00612 USA հասցեով):

- ֆիլտրեր եւ կոռեկտորներ (Էկվալայզերներ)
- մալուխ
- գագաթային սահմանափակիչ ՀՄ-սփոման համար (ցանկալի է):

#### **Ստուդիա-հաղորդիչ կապի գիծ.**

- կուսիալ կամ (եթե 30 մ-ից պակաս է) առողիո մալուխ
- լարային կամ ռադիոհամակարգ (եթե 30 մ-ից ավելի է):


#### **Հաղորդիչ համակարգ.**

- հաղորդիչ (ԱՄ կամ ՀՄ)
- Կանգուն ալիքի գործակցի, հզորության եւ մոդուլացիայի չափիչներ
- ֆիդերային գիծ
- համաձայնեցնող եւ սիմետրիկացնող սարքեր
- կայմ կամ անտենայի տեղադրման մեկ այլ տեղ
- անտենա
- հողանցման համակարգ:


Այս բոլոր տարրերը մանրամասն կը նեարկվեն ստորեւ: Բացի դրանից, համոզվելու համար, որ ամեն ինչ աշխատանքային վիճակում է եւ նորմալ գործում է, անհրաժեշտ են ստուգող եւ փորձարկող սարքավորումներ: Ստուդիաների եւ գրասենյակների համար անհրաժեշտ են տարածքներ՝ համապատասխան շենքում: Են վերջապես, պետք են հոսանքի աղբյուրներ եւ պահեստամասեր սարքավորումների նորոգման համար:

Դժվար է հաշվարկել տեղական ռադիոկայանի արժեքը, որովհետեւ սարքավորումների գները խիստ տարրեր են, հատկապես համարիչ վահանակների, «ստուդիա-հաղորդիչ» կապի գծի եւ հենց հաղորդիչների գները: Համենայն դեպս, լրիվ իրական է սփոռումը սկսել՝ ծախսելով ոչ ավելի, քան 15 հազար դոլար (այստեղ չեն մտնում կահույքի, տարածքի վարձակալության գները, ներմուծման հարկերի եւ կապի նախարարության սակագները):

Կայանի արժեքը մեծացնող լրացուցիչ պայմաններն են. ստուդիայից մինչեւ ռադիոհաղորդիչի հեռավորությունը, որ գերազանցում է 40 մ-ը, ստերեոֆոնիկ սփոռումը, ռադիոհաղորդիչի հզորության մեծացումը մի քանի հարյուր վատտ-ից ավելի: Բացի դրանից, գոյություն ունեն սարքեր, որոնք բացարձակ անհրաժեշտ չլինելով. համենայն դեպս, շատ օգտակար են, եթե դրանք մատչելի են ձեր գրպանին. օրինակ՝ Էկվալայզերներ եւ քարտ-մեքենաներ: Դրանց մասին մենք նույնպես կխոսենք :

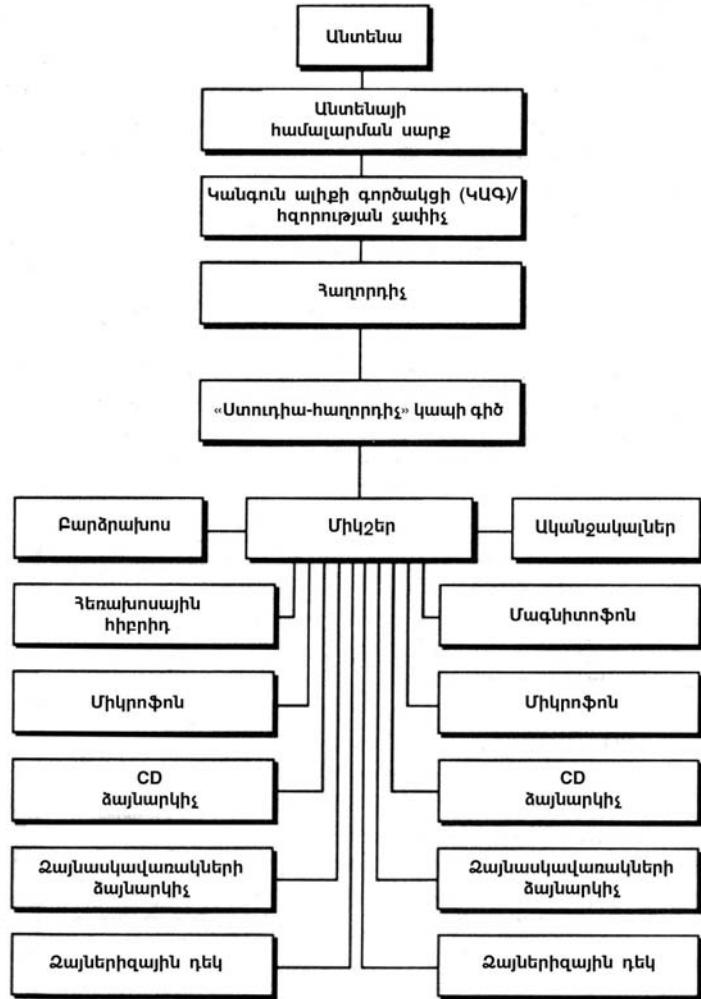

Նկ. 2 Ոչ մեծ ռադիոլայանի սխեմա

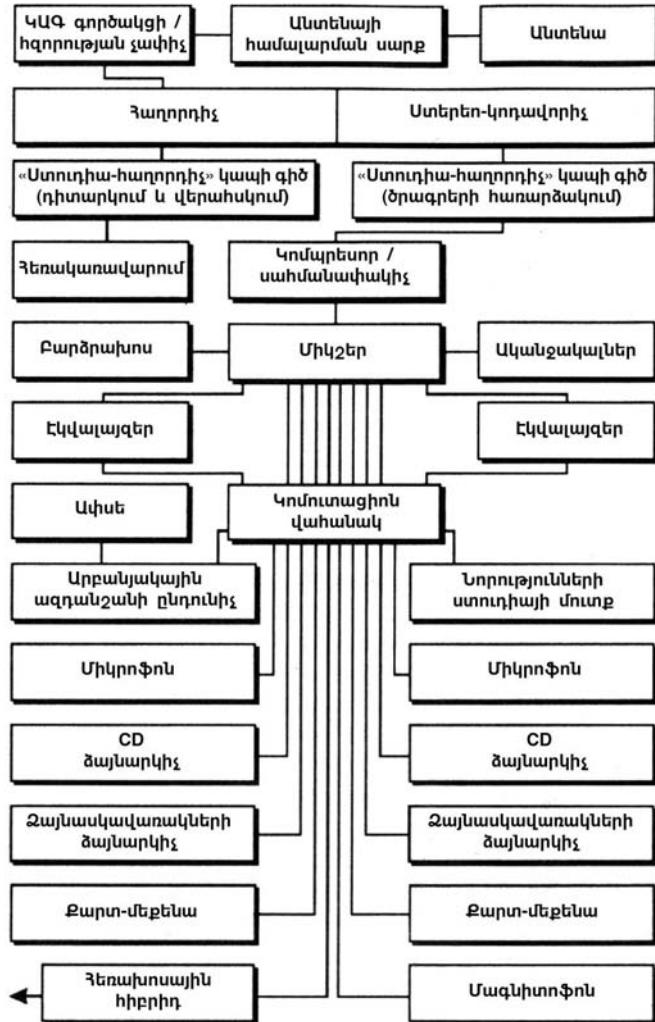

Նկ. 3 Անսահմանափակ բյուջեով ռադիոկայանի տեխնիկական հագեցվածության սխեմա

Կայանի սարքավորումների ընտրությունը կախված է նաեւ ձեր հեռարձակման բնույթից: Եթե դուք մտադիր եք հաղորդել մեծաքանակ վավերագրական ակնարկներ կամ գովազդ, ապա ձեզ պետք կլինեն ավելի շատ արտադրական սարքավորումներ, քան այն կայանին, որը պատրաստվում է հեռարձակել միայն պատրաստի երաժշտական ձայնագրություններ: Եթե ձեր կայանն ուզում է կենտրոնանալ երաժշտության վրա, ապա դուք որակով ձայնի վերաբերման ստուդիական սարքավորումների կարիք կունենաք: Եթե դուք մտադիր եք հիմնականում նորությունների թողարկումներ անել, ավելի լավ է՝ ձեր միջոցները տրամադրեք շարժական (կասետային) մագնիստոֆոնների եւ արտաստուդիական միկրոֆոնների ձեռքբերմանը:

# ՍՏԵՐԵՌ, ԹԵ ՄՈՆՈ

Նոր ստեղծվող ՀՄ կայանների մեծ մասը նախընտրում է ստերեոֆոնիկ սփռումը: Բայց ստերեոֆոնիան ուղիղիեռարձակման անհրաժեշտ մաս չէ, ընդ որում, այն լրացուցիչ դժվարություններ է ստեղծում կայանի համար:

Այսպես, ստերեոֆոնիայի համար պահանջվում են լրացուցիչ սարքավորումներ ստուդիայում, հաղորդիչի և նրանց միջև կապի գծի վրա: Ստերեոֆոնիայի դեպքում նաև մեծանում են պահանջները այդ սարքավորումների վիճակի և որակի նկատմամբ: Իսկ քանիակով շատացած սարքավորումների նկատմամբ պահանջների մեծացումը դժվարացնում եւ թանկացնում է կայանի աշխատանքը:

Միջինալիքային կայանների համար ստերեոյի վրա լրացուցիչ ծախսերը քիչ օգուտ են բերում: Արդյունքում, իսկապես, հնչողության որակն ավելի լավանում է: Բայց միջին ալիքների վրա ստերեորնդրունիչները դեռեւս քչերին են մատչելի, մասնավորապես այն պատճառով, որ տարբեր ընկերություններ-արտադրողներ շուկա են հանում մոդուլացիայի համակարգի հետ անհամատեղելի, տարբեր ստանդարտների ընդունիչներ: Իսկ եթե կայանը և նրա ունկնդիրները չեն օգտվում նույն ստերեոհամակարգի ընդունիչներից, ապա, միեւնույն է, հաղորդումները կընդունվեն մոնու համակարգում: Եթե տարբեր սփռողներ միեւնույն տարածքի վրա օգտվում են տարբեր ստերեոհամակարգերից, ապա ունկնդիրներին հարկավոր են կամ բազմահամակարգ ընդունիչներ, կամ մի-մի ընդունիչ՝ ստերեոյի ամեն տեսակի համար: Ճապոնիան վերջերս անցել է C-QUAM համակարգին՝ որպես պետական ստանդարտ: Դրա շնորհիվ՝ C-QUAM համակարգի ստերեորնդրունիչների ճապոնական արտադրությունը, հավանական է, կաճի, ինչը, կարելի է հուսալ, կնպաստի անհամատեղելի ստանդարտների խնդրի որոշ կարգավորմանը:

ԳԲՀ-ՀՄ- կայաններին նույնապես հարկ է լինում կատարել ոչ հեշտ ընտրություն, շնայած աշխարհի շատ երկրներում ՀՄ-ուղիղիեռարձակումը լայնորեն տարածված է: Փոքր հզորության կայանների համար, հավանական է, ամենամեծ նշանակությունն ունի այն գործոնը, որ ՀՄ-ստերեոազդանշանի ընդունման հեռավորությունը 15-30%-ով փոքր է, քան մոնու ազդանշանինը: Իսկ դա նշանակում է, որ հաղորդիչի միեւնույն հզորության դեպքում սփռման զոնան նշանակալի փոքրանում է (տե՛ս «Հզորության, բարձրության և ընդունման հեռավորություն» գլուխը):

Բացի դրանից, ԳԲՀ-ՀՄ-ի համար, ինչպես նաև միջին ալիքներով սփռման համար, գոյություն ունի համատեղելիության խնդիր: 1960-ական թվականներին ԽՍՀՄ-ում ստեղծվեց «ըրիվ մոդուլացիայի» օգտագործմամբ ԳԲՀ-ՀՄ- ստերեոհեռարձակման

համակարգ: ՈՀՍԿ անդամ-երկրներում արտադրվող շատ ստերեոլոգունիշներ օգտագործում են այդ համակարգը 66-74 Մհց տիրույթում: Բայց ԳԲՀ-ՀՄ ստերեոհեռարձակման ստանդարտը Հյուսիսային Ամերիկայում, Շապոնիայում եւ ՈԵՄ-ի անդամ-երկրներում հիմնաված է «քոչող տոն» (պիլոտ տոն) համակարգի վրա: Ստերիոֆոնայի մեկ ստանդարտի համար հաշվարկված ընդունիչները չեն արձագանքում ուրիշ համակագում ստերեոհաղորդումներին:

Որոշ նոր բացված անկախ ռադիոկայաններ Կենտրոնական Եվրոպայում եքեր են դուրս եկել՝ օգտագործելով արեւմտյան ԳԲՀ-ՀՄ ստերեոհաղորդիչներ, չնայած որ այն ժամանակ նրանց ունկնդիրներից շատ քչերը կարող էին ընդունել այդ տիպի ստերեոազդանշան: Բայց ներկայումս այդ երկրներում վաճառքում հայտնվել են ներմուծված ստերեոլոգունիշներ «պիկ տոնի» համակարգով 87.5- 104 Մհց տիրույթի համար, եւ շուտով կակավի (եթե արդեն չի սկսվել) նմանատիպ ընդունիչների թողարկումը նախկին սոցիալիստական երկրներում:

Եւ այսպես, ներկա անցումային շրջանում Կենտրոնական Եվրոպայի երկրների կայանների համար ստերիոֆոնիան (ստերեոնչողությունը) հանդիսանում է բարդ խնդիր: Այն մեծացնում է արժեքը՝ միաժամանակ նեղացնելով ԳԲՀ-ՀՄ-սփոման զոնան, բայց ՀՄ- ունկնդիրները սիրում են ստերեո երաժշտություն: Հնարավոր է, որ ամեն կայան ունի այդ խնդիրի լուծման իր արդյունավետ ճանապարհը: Նախքան հաղորդիչ կամ համադրիչ վահանակ գնելը, փորձեք գտնել հետեւյալ հարցերի պատասխանները. ինչպիսի՞ն են ռադիոհեռարձակողների կողմից ստերեո հնչողության գործածության ձեր երկրում գոյություն ունեցող կանոնները, կիրավող՝ են դրանք ներկայումս, ձեր սփոման գոտում ունկնդիրների քանի՝ տոկոսն ունի ստերեոլոգունիշներ, ստերեոսփոման ո՞ր համակարգի համար են հաշվարկված այդ ընդունիչները, ռադիոլուստոդների ո՞ր տոկոսը, այլևայլ հավասար պայմանների դեպքում, կգերադասեր ստերեո, ոչ թե մոնուսփոռումը, ո՞ր ստերեոհամակարգում են պատրաստվում աշխատել մյուս սփոռողները ձեր գոնայում: Եւ վերջապես, համեմատեք մոն սփոման, «քենեռային մոդուլացիայի» հիմքով եւ «քոչող տոն»-ի հիմքով ստերեո սփոման համար նախատեսված ընդունիչների ձեր տեղական գներն ու մատչելիությունը: Խոսելով ռադիոխանությների վաճառողների եւ մենեջերների հետ՝ կարելի է շատ բան իմանալ ընդունիչների վաճառքի միտումների եւ այն մասին, թե ինչ են նախընտրում ռադիոլուստոդները:


Այսպիսով, 87, 5-104 Մհց տիրույթում աշխատող հաղորդիչներից եւ ընդունիչներից մեծամասնության մեջ օգտագործվում է ստերեոմոդուլացիան «քոչող տոն»-ի հիմքի վրա: Սա մեծացնում է հավանականությունը, որ վերջին հաշվով ՀՄ-

սփռման վերին տիրույթի համար այդ համակարգին կանցնեն նաև ՌՀՍԿ անդամ-երկրները: Դժվար է գուշակել, թե ինչ կկատարվի ՀՄ-սփռման ստորին տիրույթի հետ, իսկ ինչ վերաբերում է միջինալիքային տիրույթում ստերեոսփռման պահանջարկին՝ այն առայժմ մեծ չէ:
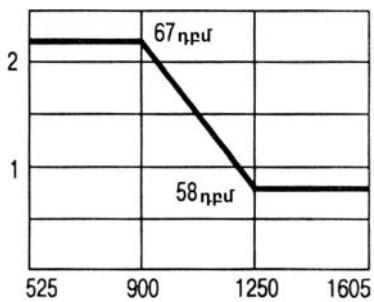
# ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԸՆԴԻՍԱՆ ՀԵՌՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Երբ մենք խոսում ենք ընդունման հեռավորության մասին, նկատի ունենք կայանի վստահ ընդունման հեռավորությունը կամ հաղորդիչ անտենայից այն առավելագույն հեռավորությունը, որտեղ ունկնդիրները ժամանակի մեծ մասի ընթացքում ընդունում են բավականաչափ մաքուր ազդանշան: Քանի որ հեռավորությունը կախված է ոչ միայն հաղորդիչի հզորությունից, այլ նաև ռադիոհանգարումների մակարդակից, տեղանքի ռելիեֆից, անտենայի ու ընդունիչի կառուցվածքից եւ այլն, դժվար է ամեն կոնկրետ դեպքի համար այն կանխատեսել մեծ ճշտությամբ: Այսուհանդերձ, մենք կբերենք կանխատեսման գոյություն ունեցող մի քանի միջոց:

Միջինալիքային կայանների համար  $\Omega\text{-ՄԿ-6}$ <sup>10</sup> առաջարկում է ընդունող անտենայի վրա  $2.2 \text{ մՎ/մ}$ -ին<sup>11</sup> =  $67 \text{ դբմ}$  հավասար դաշտի լարվածություն  $525\text{-}900 \text{ Կհց}$  տիրույթի ազդանշանների համար, եւ  $0.8 \text{ մՎ/մ}$  ( $58 \text{ դբմ}$ )  $1250\text{-}1605 \text{ Կհց}$  տիրույթում ազդանշանների համար:  $900\text{-}1250 \text{ Կհց}$  տիրույթի համար լարման նվազագույն արժեքները փոխվում են  $2.2\text{-ից } 0.8 \text{ մՎ/մ}$  (նկ. 4):



Նկ. 4 Հաճախականությունը Կհց-ով

ԳԲՀ-ՀՄ կայանների համար  $\Omega\text{-ՄԿ-6}$  առաջարկում է դաշտի լարվածությունը առնվազն  $0.05 \text{ մՎ/մ}$  ( $34 \text{ դբմ}$ ) մոնուափոման, եւ  $0.25 \text{ մՎ/մ}$  ( $48 \text{ դբմ}$ )՝ ստերեոյի համար, «արդյունաբերական եւ կենցաղային խանգարումների բացակայության դեպքում»: Սակայն ռադիոալիքների տարածմանը խոշընդոտում են բարձրությունները, շինությունները եւ ծառերը, իսկ հեռուստաթնունիչների, արդյունաբերական օբյեկտների եւ ուրիշ սփոռղների ռադիոաղմուկները պահանջում են մեծացնել որակյալ ընդունման համար անհրաժեշտ լարման նվազագույն արժեքը: Այդ պատճառով  $\Omega\text{-ՄԿ-6}$  ԳԲՀ-ՀՄ-սփոման մոնորենդունման համար առաջարկում է դաշտի լարվածության հետեւյալ նվազագույն արժեքները.  $0.25 \text{ մՎ/մ}$  ( $48 \text{ դբմ}$ ) գյուղական տեղանքում,  $1.0 \text{ մՎ/մ}$  ( $60 \text{ դբմ}$ ) քաղաքային տեղանքում եւ  $3.0 \text{ մՎ/մ}$  ( $70 \text{ դբմ}$ ) մեծ

<sup>10</sup> Ռադիոյի միջազգային խորհրդատվական կոմիտե (CCIR)

քաղաքներում: Ստերեռ ԳԲՀ-ՀՄ-սփոման համար նվազագույն արժեքները կազմում են 0,5 մՎ/մ, 2,0 մՎ/մ եւ 5,0 մՎ/մ (համապատասխանաբար 54 դրմ, 66 դրմ եւ 74 դրմ):

Քանի որ ռադիոազդանշանը, որպես կանոն, մարում է հաղորդիչից հեռացմանը համապատասխան, տվյալ նվազագույն արժեքները պետք է դրվեն ձեր սփոման գոտու սահմանի մոտ: Այդ դեպքում (բացի լրության գոտիներից) հաղորդիչին մոտ գտնվող ունկնդիրները կը նորունեն բավարար ազդանշան: Չափեք հեռավորությունը անտենայի տեղադրման ամեն մի հնարավոր տեղից մինչեւ ձեր սփոման գոտու սահմանի ամենահեռավոր կետը եւ պարզեք՝ կարո՞ղ եք այնտեղ ստանալ անհրաժեշտ դաշտի լարվածություն:


Հաղորդիչից տվյալ հեռավորության վրա լարվածության համապատասխան արժեքները ստանալու համար գոյություն ունեն անհրաժեշտ հզրության հաշվարկման տարրեր միջոցներ: Ցավոք, այդ մերողները հիմնված են տարրեր նախապայմանների վրա եւ տալիս են տարրեր արդյունքներ: Բանն այն է, որ անհնար է կառուցել բոլոր հնարավոր փոփոխականները հաշվի առնող երեւակայական մոդել, որը չպահանջի չափազանց բարդ հաշվարկներ եւ չափումներ<sup>12</sup>:

Օգնելու համար ԳԲՀ տիրույթում սփոռողներին՝ առանց դժվարության կանխորշելու այն հեռավորությունը, որին հասնում են հզրության եւ անտենայի բարձրության տարրեր համադրումների արդյունքում, ԱՄՆ-ի Կապի դաշնային հանձնաժողովը (ԿԴՀ) 1950-ական թվականներին անցկացրեց մի շարք փորձարկումներ, եւ դիտարկումների արդյունքներով կազմվեցին աղյուսակներ: Այն ժամանակվանից ռադիոլոգունիշներն ավելի զգայուն են դարձել, այդ պատճառով աղյուսակների տվյալները, հավանական են, չեն համապատասխանում ժամանակակից սարքավորումներին հասու ընդունման հեռավորությանը: Բայց, քանի որ նախկին սոցերկրներում ռադիոլոգների մեծ մասն առայժմ չունեն նորագույն եւ լավ տեխնիկա, նրանց համար ԿԴՀ գրաֆիկները դեռևս կարող են արդիական լինել: Այստեղ բերվում է այդ գրաֆիկներից առավել օգտակարը՝ պարզեցված տեսքով, որը մենք լրացրել ենք, որպեսզի ներառենք ԱՄՆ-ում քույլատրված բարձրությունից ցածր անտենաները:

Գրաֆիկի ստորին երկայնքով հորիզոնական սանդղակը ցույց է տալիս անտենայի բարձրությունը 3-16 կմ հեռավորության վրա տեղանքի ուղիւնքի համապատասխան: (Բավական է չափել անտենայի բարձրությունը՝ հաշված իր հիմքից: Եթե ձեր բախտը բերել է, ձեր անտենան տեղադրված կլինի սփոման զոնայի

<sup>11</sup> Միլիվոլտ մետրի վրա = մՎ/մ: 1 մՎ/մ = 0, 001 Վ/1 = 1 000 մՎ/մ:
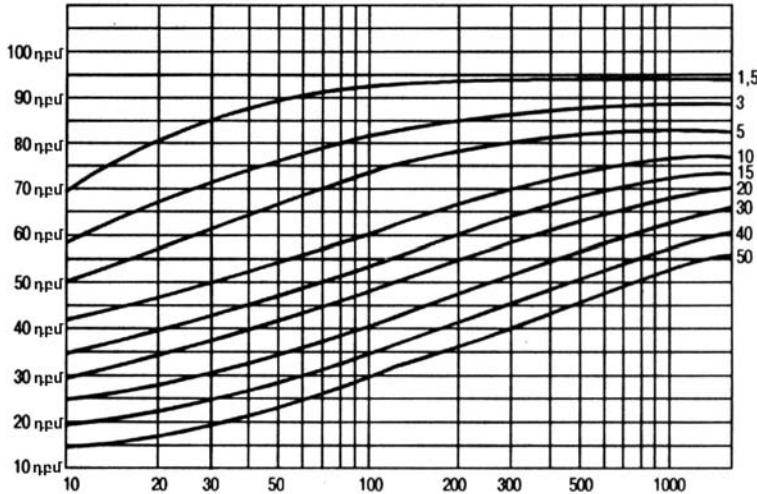
<sup>12</sup> Չաղորդիչի հզրությունը եւ արդյունավետ ճառագայթման հզրությունը (ԱԲՀ) տարրեր բաներ են: ԱԲՀ-ը հաշվի է առնում կորուստները ֆիդերային գծում եւ անտենայի ուժեղացման գործակիցը: Այս գլխում ամենուրեք, ուր խոսքը գնում է հզրության մասին, նկատի է առնվում միայն ԱԲՀ-ն:



#### Անտենայի բարձրությունը՝ մետրերով

Նկ. 5. ԿՌՀ-ի ընդլայնված գրաֆիկը, որ ցույց է տալիս ԳԲՀՀՄ սփոման դաշտի լարվածության հճարավոր արժեքները տարրեր հեռավորությունների վրա և 100 Վտ-ին հավասար ԱՇՀ դեպքում՝ անտենայի բարձրությունը:

բարձունքներից մեկի վրա: Գլխավորը բարձրությունն է՝ ճեր ունկնդիրների գտնվելու տեղի համեմատ: Այդ բարձրությունը հաշվարկելու համար վերցրեք ճեր տարածաշրջանի գեղեղիական քարտեզը: Գծեք շրջան, որի կենտրոնը անտենայի տեղադրման կետն է, այնուհետեւ ուր շառավիղ անցկացրեք՝ իրարից հավասար անկյունային հեռավորությամբ: Չափեք անտենայից 3-16 կմ հեռավորության վրա այդ շառավիղների երկայնքով երկրի մակերեսույթի ռելիեֆի բարձրության միջին արժեքը: Եթե չեք կարող ճարել այդպիսի քարտեզ, ինքներդ կատարեք գեղեղիական նկարահանումը, ճեզ առավել մատչելի ճեւով:)

Գրաֆիկի ձախ եզրի երկայնքով ուղղահայաց սանդղակը ցույց է տալիս այն դաշտի լարվածությունը, որն առաջանում է երկրի մակերեսույթից 9 մ բարձր գտնվող ռադիոնդունիչների 50%-ից ավելիի մեջ՝ սփոման ժամանակի կեսից ավելիի ընթացքում: (Ավելի ցածր տեղադրված ընդունիչները կընդունեն ավելի քույլ ազդանշան, իսկ վերեւ տեղադրվածները՝ ավելի ուժեղ:) Գրաֆիկի վրա կորերը ցույց են տալիս այն հեռավորությունները (կմ-ով), որոնց վրա առաջանում են լարվածության տվյալ արժեքները, եթե տվյալ բարձրության անտենան ունի 100 Վտ ԱՇՀ: Կորերով ներկայացված հեռավորությունները նշված են գրաֆիկի աջ եզրի երկայնքով:

Խճճվեցի՞ք: Հենց որ սկսեք օգտվել գրաֆիկից՝ ամեն ինչ կպարզվի: Ասենք, դուք սփոռում եք մոնո, ճեզ քույլատրված հզորությունը 100 Վտ ԱՇՀ, ճեր սփոման վայրը փոքր քաղաք է, եւ դուք ուզում եք, որ ճեզ լսեն 20 կմ հեռավորության վրա: Ի՞նչ

բարձրության անտենա է ձեզ պետք: ՀՄ- մոնուազդանշանի համար ՈՒԽԿ առաջարկվող նվազագույն լարվածությունը 60 դրմ է: Գրաֆիկի ձախ մասում գտեք 60 դրմ ցուցանիշը: Նշեք նրանից գնացող հորիզոնականի եւ 20 կմ հեռավորության կորի հատման կետը: Հատման կետից իջեցրեք ուղղահայաց՝ դեպի գրաֆիկի ստորին եզրի երկայնքով հորիզոնական սանդղակը, եւ դուք կստանաք մոտ 350 մ-ի հավասար անտենայի բարձրություն: Այսպիսով, որպեսզի քաղաքային ունկնդիրները վստահորեն ընդունեն ՀՄ-մոնուազդանշանը 20 կմ հեռավորության վրա, անտենան, հաղորդիչի 100 Վտ ճառագայթման հզորության դեպքում, պետք է ունենա երկրի մակերեւույթի միջին մակարդակից 350 մ բարձրություն: Սա շատ բարձր անտենա է: Ինչ կլինի, եթե այն դարձնել ավելի ցածր, ասենք, 50 մ սփոման գոտու մակարդակից: Ակսեք գրաֆիկի ստորին եզրի երկայնքով հորիզոնական սանդղակի 50 մ նիշից: Գտեք այդ նիշից տարված ուղղահայացի եւ 60 դրմ դաշտի լարվածության արժեքից եկող հորիզոնականի հատման կետը: Այն կգտնվի 5 եւ 10 կմ հեռավորություններին համապատասխանող կորերի միջև: Այսինքն, 100 Վտ հզորությամբ եւ միջին մեծության քաղաքի վրա 50 մ բարձրության անտենայով մոտն ՀՄ կայանը, ամենայն հավանականությամբ, կարող է բավարար հաղորդումներ առաքել 7-8 կմ հեռավորության վրա: Իսկ եթե կայանը կրկնապատկի<sup>9</sup> հզորությունը: Որքանո՞վ կմեծանա ընդունման հեռավորությունը 200 Վտ ԱՇՀ դեպքում:

Նման հաշվարկներում առանձնապես հարմար է սանդղակի բաժանումները դեցիբելերով. այն բույլ է տալիս մոդիֆիկացնել ԱՇՀ ուրիշ արժեքների համար գրաֆիկում պարունակվող տեղեկությունը: Մաքեմատիկական հնարքն այստեղ ավելի պարզ է, քան կարող է թվական: Եթե տիրապետեք այդ հնարքին, դուք կարող եք օգտվել աղյուսակից, անտենայի բարձրության եւ ճառագայթման հզորության գործնականում ցանկացած կոնքինացիայի դեպքում, ընդունման հեռավորությունը որոշելու համար: Դա շատ է օգնում անտենայի տեղադրման վայրի ընտրության եւ հաղորդիչի ձեռք բերման ժամանակ:

Ինչպես ասվել է Նկ. 5-ի բացատրության մեջ,  $\eta_f=20$  lg վոլտերով չափված լարման մի մեծութունը բաժանած մյուսի վրա: Վատու-երով չափումների դեպքում այս բանաձեւը փոխվում է հետեւյալ կերպ.  $\eta_f=10\lg$  հզորության մի մակարդակի՝ բաժանած մյուսի վրա (ուզում եք իմանալ ինչո՞ւ. վերցրեք Էլեկտրոնիկայի դասագիրքը): Վերադառնալով մեր օրինակիմ՝ 200 Վտ: 100 Վտ= 2: Լոգարիթմ 2=0, 301, որը բազմապատկելով 10-ով, ստացվում է 3, 01: Այլ խոսքով, կրկնապատկել հզորությունը նույնն է, թե ԱՇՀ ավելացնել 3 դբ: Հզորության մեծացումը չորս անգամ, 100-ից 400 Վտ ԱՇՀ, հավասարագոր է 6 դբ-ի ավելացման: ԱՇՀ մեծացումը 100-ից մինչեւ 1000 Վտ՝

տալիս է 10 դր ավելացում: Հզորության ուրիշ արժեքները փոխել դր-ի, իսկ դր-ը՝ վատտի, կարելի է լոգարիթմական աղյուսակի օգնությամբ:

Գրաֆիկի վրա հեռավորության կորերը, հզորության մեծացումը ցույց տալու համար նրանց վերեւ շարժելով, նորից գծելու փոխարեն, մենք նույն արդյունքը ստանում ենք ընդունիչում դաշտի լարումը արտահայտող հորիզոնականները ներքեւ շարժելով: Գրաֆիկը վերագծելու փոխարեն, նրա ձախ եզրի երկայնքով նշված արժեքներից 100 Վտ գերազանցող ցանկացած հզորությունից ուղղակի հանեք նրա դեցիբելային հավասարազորը (Էկվիվալենտը), 100 Վտ-ից ցածր հզորությունների համար պետք է գրաֆիկի ձախ եզրի երկայնքով նշված արժեքներին ավելացնել իրենց արժեքը՝ դր-ով արտահայտված:

Այսպիսով, կայանի ԱՇՀ կրկնապատկումը հավասարազոր է վստահ ընդունման համար անհրաժեշտ դաշտի լարվածության փոքրացմանը 3 դր-ով. մեր օրինակում՝ 60-ից մինչեւ 57 դրմ: 57 դրմ-ներկայացվող հորիզոնականը անտենայի 50 մ բարձրությունը ներկայացնող ուղղահայացի հետ հատվում է 10 կմ կորին մոտ, բայց ոչ ավելին: Անտենայի տվյալ բարձրության դեպքում հզորության մինչեւ 200 Վտ կրկնապատկումը հեռավորությունը մեծացնում է 7,5 կմ-ից մինչեւ ընդամենը 9 կմ: Եթե հզորությունը մեծացնենք մինչեւ 1000 Վտ (+ 10 դր), մենք պետք է ընդունիչի վրա անհրաժեշտ դաշտի լարվածությունից հանենք 10 դր: Բայց դա մեզ կտա հեռավորության մեծացում միայն մինչեւ 12-13 կմ:

Ի վերջո, ինչ հզորություն է պետք քաղաքային պայմաններում, անտենայի 50 մ բարձրության դեպքում, 20 կմ հեռավորության վրա ազդանշանի բավարար ընդունման համար: Պատասխանը նույնպես կարելի է գտնել գրաֆիկի վրա: Անտենայի 50 մ բարձրությանը համապատասխանող ուղղահայացը 20 կմ հեռավորությանը համապատասխանող կորի հետ հատվում է 42 դրմ դաշտի լարվածությանը համապատասխանող կետում: Դա 18 դր-ով պակաս է, քան պահանջվող 60 դր 100 Վտ+18դր = 630 Վտ (18 դր = 10 lg 63, 09):

Եթե անտենայի բարձրությունը լինի 100 մ, 20 կմ-ի կորը կհատվի 48 դրմ-ի համապատասխանող կետում (12 դր տարրերություն): 100 Վտ+12դր = 1584 Վտ ԱՇՀ: 200 մ բարձրության անտենայի դեպքում 20 կմ-ի կորը հատվում է 55 դրմ-ի կետում (5 դր տարրերությամբ), 316 Վտ ԱՇՀ-ին հավասարազոր:

Մենք տեսնում ենք, որ ընդունման հեռավորության մեծացման վրա շատ ավելի ուժեղ ազդում է անտենայի բարձրությունը, քան լրացուցիչ հզորությունը: Մեր օրինակում անտենայի բարձրության յոթակի մեծացումը ընդունման հեռավորությունը

լայնացնում է ճիշտ այնքան, որքան հզորության մեծացումը վաթսուներեք անգամ: Զեր հաղորդիչի համար տեղ ընտրելիս՝ այս մասին չմոռանաք:

60 դրմ-ին հավասար դաշտի լարվածությունը, քաղաքային պայմաններում որակյալ ընդունման համար առաջարկվող մեծությունն է, բայց դրանից չի հետեւում, որ կայանը լսելի չի լինի կանխատեսվող հեռավորությունից այն կողմ: Դրանից միայն հետեւում է, որ այդ սահմաններից այն կողմ, հնարավոր է, անվտահ ընդունման տեղամասերը կլինեն տարածքի 50%-ից ավելին: Հիշում եք, ՌԽՄԿ պարզել է, որ «խանգարումների բացակայության դեպքում» ընդունիչները կարող են արձագանքել նույնիսկ այնպիսի քույլ ազդանշանի, ինչպես 34 դրմ: Համաձայն մեր գրաֆիկի, 100 Վտ հզորությունը 50 մ բարձրության անտենայի եւ 34 դրմ լարվածության դեպքում, կծածկի 30 կմ տարածություն:


Իհարկե, գոյություն ունեն պայմաններ, որոնց դեպքում ԿԴՀ (ԿՖՀ) գրաֆիկի կանխատեսումները չեն համապատասխանի իրականությանը: Ամենաէական փոփոխականը երկրի մակերեւութի ձեւն է (կոնֆիգուրացիան): Եթե անտենայից 3-16 կմ տարածության վրա տեղանքը հարթավայրային է, ապա ազդանշանի հզորությունը կլինի կանխատեսվածից ավելի: Եթե ոելիեֆը շատ բլրային է, ընդունման հեռավորությունը կկրծատվի:

**Միջին ալիքներ:** Կանխատեսել միջին ալիքների ընդունման հեռավորությունը՝ շատ ավելի դժվար է, քան ՀՍ- ազդանշանինը, եւ կանխատեսման արդյունքներն ել բավական վստահելի չեն, այնպես որ, մենք չենք բացատրի այս մեթոդը մանրամասներով:

Նկ. 6-ում գրաֆիկը ցույց է տալիս դաշտի լարվածության (ուղղահայաց) կախումը մինչեւ ընդունիչը եղած հեռավորությունից կիլոմետրերով (հորիզոնական):

Գրաֆիկի վրայի կորը ներկայացնում է 1000 Վտ հզորության հաղորդիչի սփռումը 1500 Կհց հաճախականության վրա, Օ դր-ի հավասար անտենայի ուժեղացման գործակցի (ՈւԳ) եւ հողի լավ հաղորդականության դեպքում (ուժեղացման հասկացությունը քննարկվում է ավելի ուշ՝ «ՀՍ անտենաներ» գլխում): Ինչպես տեսնում ենք, այդ հաճախականության համար ՌՍԽԿ-ի կողմից առաջարկվող դաշտի լարվածության նվազագույն արժեքը (0,8 մՎ/մ կամ 58 դրմ) ստացվում է աղբյուրից մոտ 20 կմ հեռավորության վրա:

Խոսելով ընդունման հեռավորության մասին, նկատեցինք, որ իրականում նկատի ունենք ազդանշան/աղմուկ ընդունելի հարաբերակցությունը ռադիոլուսոդի ընդունիչի մեջ: Միջինալիքային ազդանշանի ընդունման հեռավորությունը սահմանափակող հիմնական գործոննը հենց աղմուկն է, հատկապես՝ նոյն կամ հարեւան տիրույթներում

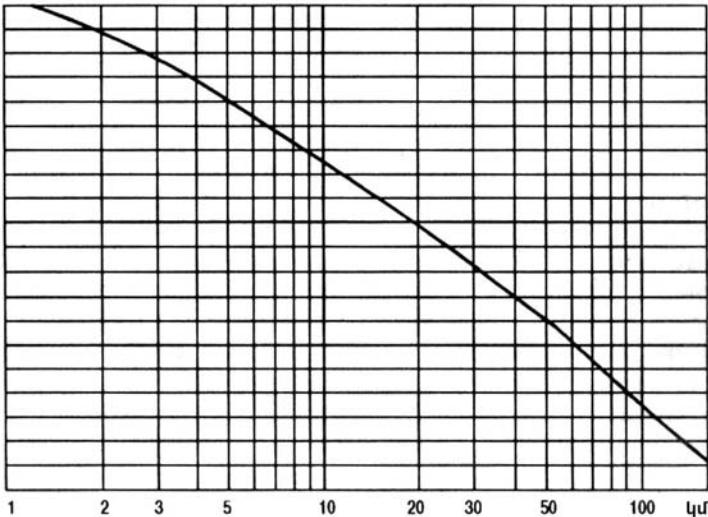

Նկ 6. Ընդունման հեռավորության կախվածությունը դաշտի լարվածությունից միջին ալիքներով սփռման դեպքում ( $ԱՇ = 1000$  Վտ,  $1500$  Կց հաճախականության եւ բարենպաստ հողի դեպքում):

աշխատող ուրիշ կայան-ներից եկող խանգարում-ները: Այդ պատճառով միջինալիքային սփռման դեպքում բավական չէ պարզապես հաշվարկել հաղորդիչից տվյալ հեռավորության վրա դաշտի լարվածությունը: Պետք է հաշվի առնել նաև հեռավոր կայանների ազդանշանի ուժգնությունը: Խնդիրը դժվարանում է ոչ միայն այդպիսի կայանների քա-

նակով, այլ նաև ազդանշանի տարածման միջավայրի առկայությամբ. խոնոսքերան (երկրի մթնոլորտի վերին էլեկտրական լիցքավորված շերտը) ունի իր տարվա եղանակները, «եղանակային» փոփոխությունները եւ օրական ցիկլ, որի շնորհիվ խանգարումների ինտենսիվությունը փոփոխում է ամեն ժամ:

Խանգարումները հաղթահարելու եւ հաղորդման գոտին մեծացնելու համար միջինալիքային կայանները ձգտում են աշխատել առավելագույն թույլատրված հզրությամբ: Եվրոպայում կան  $50\ 000$ -ից մինչեւ  $500\ 000$  Վտ հզրության տասնյակ կայաններ: Այդ կայաններից մեծ մասը կարելի է ընդունել մինչեւ  $500$  կմ հեռավորության վրա: Բայց մեծ հզրությամբ սփռումն ուժեղացնում է խանգարումներն ուրիշ ռադիոկայանների համար, եւ այդ պատճառով ամենահզոր հաղորդիչի համար անզուսպ մրցակցության մեջ, ի վերջո, պարտվում են բոլորը: Ինչպես նշում է ՌԽՄԿ-ն, ընդունման բարեկավումն այսօրվա պայմաններում, երբ միջին հաճախությունների գոտին այդ աստիճան աղտոտված է խանգարումներով, կախված է ոչ այնքան հզրության մեծացումից, որքան ավելի մանրակրկիտ պլանավորելուց, թե ինչպիսի հաճախություններից օգտվել:

Հեռավոր կայաններից ազդանշանը լսողներին հասնում է վերելից, բայց միջինալիքային կայանների էներգիայի մեծ մասը անտենայից  $50$  կմ շրջանակում տարածվում է երկրի մակերեւույթի երկայնքով: Սա է ԳԲՀ-ՀՄ սփռումից եւս մեկ կարեւոր տարրերությունը. ԳԲՀ տիրույթում ազդանշանը երկրի մակերեւույթի մոտ մարում է, իսկ միջինալիքների համար երկրի մակերեւույթը ծառայում է որպես

հաղորդիչ: Միջին ալիքները հատկապես լավ են տարածվում ծովի վրայով: Լավ են աշխատում նաև ճահիճները: Մակերեւույթի ամենաանհարմար տեսակը մերկ ժայռերն ու անապատներն են: Մշակված դաշտերը գտնվում են այս երկու ծայրահեղությունների միջև: Իսկ, սկզբունքորեն, միջինալիքային անտենայի տեղադրման համար ամենահարմար տեղը խոնավ ցածրադիր վայրն է, որտեղ սովորաբար ջուր է հավաքվում:

Անտենայի եւ հողանցման համակարգի արդյունավետությունը նույնպես ազդում է հեռավորության վրա: Ֆիզիկապես արդյունավետ միջինալիքային անտենաները հսկայական են եւ շատ քանի. դրանք բարձր աշտարակներ են՝ անտենայի հիմքի շուրջը դեպի հողը գնացող հաղորդալարերի լայնարձակ ցանցով: Նկ. 6-ի գրաֆիկը կառուցվել է 0-ին հավասար անտենայի ուժեղացման գործակցի հաշվարկով: Եթե կայանի համար մատչելի չէ անտենա եւ ըստ լրիվ հաշվարկների հողանցման համակարգ ունենալը, ապա, անկասկած, անտենան կունենա բացասական ՈՒԳ (ուժեղացման գործակից), այսինքն տեղի կունենա ճառաայթման հզորության կորուստ, որը կփոքրացնի ընդունման հեռավորությունը: Այսպիսով, միջինալիքային սփոման հեռավորությունը սահմանափակող գործուների քվին են պատկանում ոչ միայն աղմուկները եւ հողի վիճակը, այլ նաև տնտեսական պայմանները:

Եւ այսպես, եթե դուք միջինալիքային անտենան տեղադրեք բարձրադիր տեղում, դա ձեզ քիչ բան կտա: Հեռավորությունը լավանում է հողի խոնավության, անտենայի շափերի մեծացման կամ հաղորդիչի հզորության մեծացման շնորհիվ, չնայած վերջին դեպքում մոտեցանք մի կետի, որից այն կողմ հզորության մրցակցությունը նույնպես սկսում է քիչ բան տալ:

Սկսնակ հեռարձակողների համար լրացուցիչ արգելք կարող է հանդիսանալ նաև արդյունավետ անտենայի գինը:

## ՍՏՈՒԴԻԱՆԵՐ ԵՒ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ


Քանի՞ մարդ է աշխատելու ձեր կայանում: Սա ձեզ անհրաժեշտ տարածքի չափերը որոշող գլխավոր գործոնն է: Փոքր հզորության կայանի նվազագույն անհրաժեշտ սարքավորումները կարող են տեղավորվել մեկ ոչ մեծ սենյակում: Բայց եթե դուք չեք պատրաստվում հեռարձակել բացառապես երաժշտական ձայնագրություններ, դուք կարիք կունենաք ուղիղ եթերի ստուդիայի, որը պետք է մեկուսացնել կայանի մնացած տարածքներից: Եթերում գտնվող հաղորդավարը չպետք է շեղվի, իսկ կողմնակի աղմուկը չպետք է մտնի խոսափող: (Լինում են բացառություններ, որոշ կայաններ ուղիղ եթերի խոսափողը տեղադրում են հենց նորությունների բաժնի տարածքում, ենթադրելով, որ աշխատանքային աղմուկը նորությունների բողարկմանը լրացնիշ սրություն եւ բարձություն է հաղորդում:)

Ցանկալի է, որ հաղորդիչը տեղադրվի առանձին սենյակում եւ ոչ ոք, բացի տեխնիկական անձնակազմից, մուտք չունենա այնտեղ: Ցանկալի է նաև ունենալ առանձին լույս տարածք՝ եթեր տրվող նյութերի պատրաստման ստուդիայի համար: Ուղիղության տարածքների հատակագծման հնարավոր տարբերակները ցույց են տրված Նկ. 7-ում:

## ՈՒՂԻՂ ԵԹԵՐԻ ՍՏՈՒԴԻԱ

Ուղիղ եթերի ստուդիա չպետք է բափանցեն կողմնակի աղմուկներ եւ վիրքացիաններ: Այս պատճառով ավելի լավ է միանգամից դրա համար ընտրել լույս տեղ, քան հետո փորձել ձայնամեկուսացնել աղմկոտը:

Հետեւեք, որ ստուդիայի տարածքում պատերի, հատակի եւ առաստաղի գծային չափերը չգտնվեն 1:1 կամ 1:2 հարաբերության մեջ, այլապես ստուդիայի տարածությունը ոեզնանս կառաջացնի: Անկանոն ձեւի տարածքներում, որպես կանոն, ոեզնանս չի առաջանում: Չնայած դրա համար պահանջվում է բավական լուրջ հյուսնի աշխատանք, բայց որոշ կայաններ ստուդիաներում նույնիսկ կառուցում են հարակից տարածքների պատերի հետ չփակող, ոչ զուգահեռ պատեր: Այսպիսով, ստուդիան դառնում է սենյակ՝ սենյակի մեջ, որը մեկուսացված է կայանի մնացած տարածքների հետ շփման միջոցով հաղորդվող ձայներից:

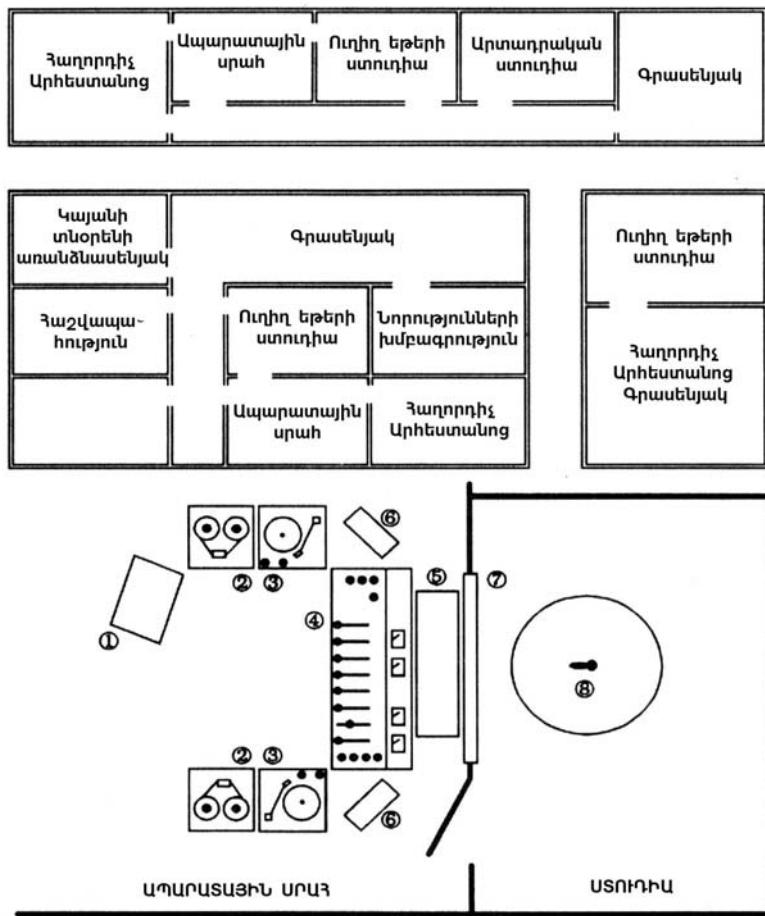


Նկ. 7. Ռազմակայացման հատակագծման հմարավոր տարրերակներ

1. Կոմպակտ սկավառակի ծայնարկիչ եւ  
ծայներիզի դեկ
2. Կլոր ծայներիզի մազնիտոֆոն
3. Ծայնարկիչ
4. Համադրիչ վահանակ
5. Կոմպակտ սկավառակներ, ծայներիզներ,  
ժապավեն
6. Բարձրախոս
7. Կրկնակի ապակիով պատուհան
8. Ֆիլտրոֆոն


Զայնամեկուսացման առավել հեշտ միջոցը պատերի պաստառապատումն է փափուկ եւ ծակոտկեն կամ անհարթ, խորդուբորդ նյութով, օրինակ, խցանախսիրով, գորգածածկույթով կամ գործվածքով: Հատակը նույնպես պետք է գորգածածկ լինի:

Եթե ստույխայում օգտվում եք կարդիոֆային ուղղորդվածուրյան դիագրամով միկրոֆոննեց, կարելի է ավելի քիչ անհանգստանալ ստույխային ակուստիկայի համար (տե՛ս «Միկրոֆոններ» բաժինը): Մասնավորապես, եթե ձեզ ուղիղ եթերում պետք է ընդամենը դիսկ-ջոկեյ, որը հաղորդում է երաժշտական ձայնագրություններ, ապա կարդիոֆային խոսափողը կարող է նվազագույն ծախսերով լուծել ակուստիկայի առումով ընդունելի ստույխական տարածքի խնդիրը: Ստույխան պետք է լինի

ձայնամեկուսացված, բացի այդ, այնտեղ պետք է լինի լավ օդափոխություն եւ նորմալ ջերմաստիճան: Բայց օդափոխիչ համակարգը կարող է կամ ինքնին լինել աղմկոտ, կամ բաց քողմել կողմնակի աղմուկներ:

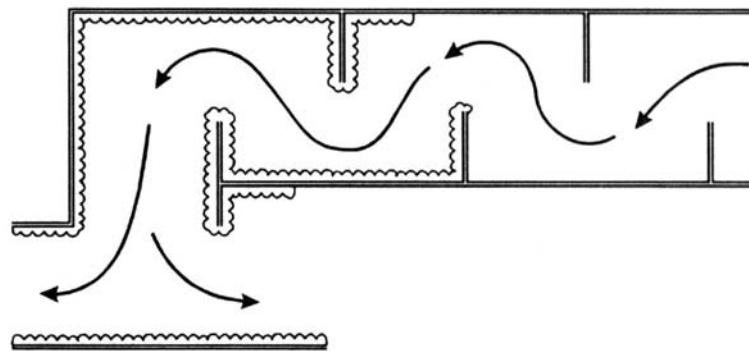

Նկ. 8. Օդափոխության ուղի՝ դեֆլեկտորով, «շեղիչով» եւ փափուկ պաստառով:

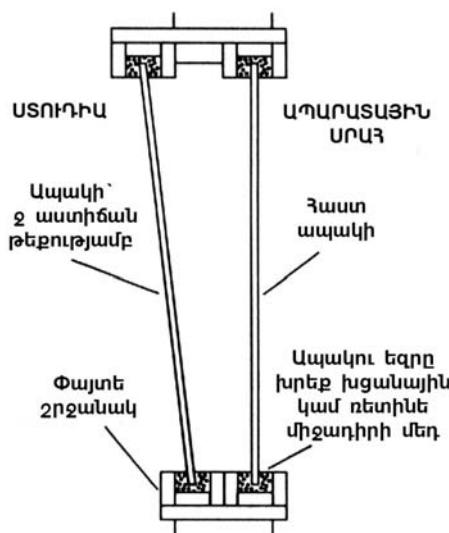

Նկ. 9. Ուղիղ եթերի ստուդիան եւ ապարատային սրահն առանձնացնող պատուհան, որը բույլ է տալիս տեսնելի իրար:

Օդափոխիչ համակարգի միջով ստուդիա բափանցող աղմուկները կարելի է պակասեցնել՝ օդափոխիչ ուղին պատերով փափուկ նյութով, նրա մեջ ստեղծելով «մախսածխանցքներ» կամ ելքի մոտ տեղադրելով դեֆլեկտոր (անդրադարձող էկրան) (Նկ. 8): Մտադի՞ր է, արդյոք, ծրագիր վարողը, գտնվելով ուղիղ եթերում, միաժամանակ աշխատել համադրող վահանակի (միկշերի) վրա: ԱՍՆ-ում ոչ մեծ կայաններում դա ընդունված է, եւ դրա համար ապարատային սրահը եւ ուղիղ եթերի ստուդիան միավորվում են մեկ համալիրի մեջ: Ավելի խոշոր կայաններում, հատկապես, որոնք մասնագիտանում են նորությունների եւ բանավեճների վրա, ուղիղ եթերի ստուդիան եւ ապարատային մասը սովորաբար տեղափորվում են հարակից սենյակներում, որոնք բաժանված են կրկնակի ապակի ունեցող պատուհանով, որը բույլ է տալիս տեսնելի իրար: Կրկնակի ապակին լավացնում է ձայնամեկուսացումը: Ստուդիայի կողմից

ապակին հաճախ դրվում է մի փոքր թերությամբ, որպեսզի գուգահեռ չինի հակադիր (դիմացի) պատիմ: Դրանով փոքրանում է ձայնի թափանցումը եւ անդրադարձումը (Նկ. 9):

## ՄԻԿՐՈՖՈՆՆԵՐ

Միկրոֆոնները ձայնը վերածում են էլեկտրակերպիկայի: Գոյություն ունեն միկրոֆոնների շատ տարբեր տեսակներ: Նրանք բաժանվում են ըստ ակուստիկ զգայունության, այսպես կոչված՝ ուղղորդվածության դիագրամներով (չուղղորդված, կարդիոիդային, սուր ուղղորդված եւ այլն), եւ ձայնն էլեկտրական հոսանքի ձեւափոխելու սկզբունքով: Միկրոֆոնի ամեն մի մոդել եւ ձեւ, ինչպես երաժշտական գործիքները, ունի իր «անհատականությունը»:

Ստուդիական հաղորդումների համար կայանների մեծամասնությունը օգտագործում են կարդիոիդային ուղղորդվածության դիագրամով միկրոֆոններ (սրտիկի ձեւով), որոնք զգայուն են հիմնականում առջելից եկող ձայնի նկատմամբ: Այսպիսով, կարդիոիդային միկրոֆոնները մինչեւ որոշակի աստիճան անտեսում են կողմնակի աղմուկները ստուդիայի տարածքում: Հաճախ այդպիսի միկրոֆոնի գլխիկը ծածկում է ծակոտեն ֆիլտրող թաղանթով, որը փորրացնում է «պ» տառի արտաքերման ժամանակ «պայթյունանման» էֆեկտը, «ս» տառի արտաքերման ժամանակ՝ շվեցը եւ այլն:

Ուղղորդված միկրոֆոններն առավել զգայուն են այն ձայնների հանդեպ, որոնց աղբյուրը գտնվում է ուղիղ միկրոֆոնի առաջ, շատ նեղ կոնի սահմաններում: Ուղղորդվածության սրությունը կախված է կոնի դիամետրից: Այդպիսի միկրոֆոնները նույնական օգտագործվում են ստուդիայում, հիմնականում ստուդիա հրավիրվածների հետ հարցազրույցների կամ բանավեճների համար: Եթե դրանք բավականաչափ ամուր են, կարելի է օգտվել նաև ստուդիայից դուրս, որտեղ նրանց ընտրողականությունն օգնում է խուսափել կողմնակի աղմուկներից: Զայնի աղբյուրից մոտ հեռավորության վրա նրանք հատկապես զգայուն են ցածր հաճախությունների նկատմամբ: Շատ հաղորդավարներ օգտվում են դրանից, որպեսզի իրենց ձայնը ձայնագրության մեջ ավելի խորը եւ սրտառուչ երեւ:

Պրոֆեսիոնալ ստուդիական միկրոֆոնի գինը տատանվում է մի քանի հարյուրից մինչեւ մի քանի հազար ԱՄՆ դոլար: Առավել թանկարժեք են կոնդենսատորային (էլեկտրաստատիկ) տիպի միկրոֆոնները, որոնք այնաստիճան զգայուն են, որ նրանցից օգտվում են դասական երաժշտություն ձայնագրելիս:

Ուղիղադրդավարների կողմից օգտագործվող մոդելներից ամենաբարձր հեղինակություն ունեն Newmann և AKG ֆիրմաների միկրոֆոնները: Ներկայումս ամերիկյան ռադիոկայանների մեծամասնությունը նախընտրում է AKG-ի բողարկած C414B մոդելը: Այս միկրոֆոնի բռնակի վրա կա չորս տարրեր ուղղվածության դիագրամների փոխարկիչ. կարդիոիդային, գերկարդիոիդային, ուղղորդված և երկուղղորդված:

Կոնդենսատորային միկրոֆոններն ունեն երկու թերություն. բարձր գինը եւ էլեկտրասնուցման պահանջը: Սնուցումը սովորաբար տրվում է կամ միկրոֆոնի մեջ տեղավորված մարտկոցից (որն ամեն մի քանի հարյուր ժամից հետո պետք է փոխել), կամ մալուխով՝ արտաքին աղբյուրից (մինչեւ 48Վ լարումով): Որոշ համադրիչ վահանակների մեջ նախատեսված է հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուր, որին միանում է միկրոֆոնը: Բայց ոչ բոլոր կոնդենսատորային միկրոֆոններն են աշխատում հաստատուն հոսանքով: Գոյություն ունեն եվրոպական մոդելներ, որոնք օգտագործում են այսպես կոչված «A-B» կամ «T» համակարգ, որն անհամատեղելի է այդ նախատեսված սնուցման հետ: Եթե դուք որոշեք ձեռք բերել կոնդենսատորային խոսափող, նախօրոք ճշտեք, թե ինչպիսի սնուցում է այն պահանջում: Հետո խորհրդակցեք ձեր համադրիչ վահանակի մատակարարների հետ այն մասին, թե սնուցման ինչ տիպեր են նրանք առաջարկում եւ որքան դա կարծենա:

Էլեկտրադիմիկական<sup>1</sup> միկրոֆոններն ավելի էժան են եւ էլեկտրասնուցման կարիք չունեն. նրանց համար բավական է հենց ծայնի էներգիան: Նրանք այնքան զգայուն չեն, ինչպես կոնդենսատորային միկրոֆոնները, բայց դրա փոխարեն հեշտ են վարվելու եւ սպասարկման համար եւ պիտանի են ծայնի ֆիքսման համար: Ամերիկյան ռադիոկայաններում ամենատարածվածը AKG, Electro-Voice, Sennheiser եւ Shure ֆիրմաների բողարկած ստուդիական միկրոֆոններն են: Առավել տարածված է, թերեւս, Electro-Voice ֆիրմայի բողարկած RE20 մոդելը: Բարձր հեղինակություն ունի նաև Sennheiser ֆիրմայի MD421 մոդելը:

Արտաստուդիական լրագրության մեջ ֆոնոգրամի վրա որոշակի ինտերադմուլը նույնական ցանկալի է, որովհետեւ այն հեռարձակմանը տալիս է ճշմարտացիության բույր եւ դեպքի վայրի զգացողություն: Այդ պատճառով, ռադիոլրագրողներն օգտվում են ուղղորդված, երկուղղորդված եւ չուղղորդված միկրոֆոններից, որոնք խոսողի ծայնը

<sup>1</sup> Էլեկտրադիմիկական միկրոֆոններում ծայնը, ընկնելով մեմբրանի վրա, ստիպում է նրա հետ միացված մետաղական կոճին՝ տատանվել մազմիսի դաշտում: Մագնիսական կոճի շարժումն արտադրում է հոսանք, որը եւ հանդիսանում է առողջապահնչան: Կոնդենսատորային (էլեկտրասնուցման) միկրոֆոններում ծայնն առաջացնում է երկու լիցքավորված թիթեղների էլեկտրական ունակության փոփոխություն: Այդ թիթեղների լիցքի եւ ազդանշանի ուժեղացման համար պետք է սնուցման աղբյուր:

ֆոնային աղմուկից մեկուսացնում են ավելի պակաս չափով, քան կարդիոիդները։ Սուրուղորդված միկրոֆոնները, որ հայտնի են որպես «քննանորներ», գործածվում են այն նպատակով, որպեսզի ֆիքսեն ձայնը՝ աղբյուրից մեծ հեռավորության վրա։ Որոշ արտաստույխական միկրոֆոններ զինված են փոխարկիչով կամ տարբեր հնարքներով, որոնց օգնությամբ կարելի է փոխել նրանց ուղղորդվածության դիագրամը։

Արտաստույխական միկրոֆոնները, բացի դրանից, պետք է լինեն բավական ամուր, որովհետեւ նրանց հետ ոչ միշտ են նուրբ վարվում եւ, երբեմն, նույնիսկ, վայր են գցում։ Ամենալավ ակուստիկ բնութագրերով ստույխական չուղղորդված ձեռքի միկրոֆոնի լավագույն մոդելը համարվում է Beyer ֆիրմայի M58-ը։ Հանրահայտ են նաև Electro-Voice ֆիրմայի ֆողարկած Re50, 635A եւ DO56 մոդելները։ Դրանք թույլ են արձագանքում քանու աղմուկին կամ կորպուսից եկող ձայնին եւ, բացի այդ, գործնականում չկոտրվող են։

Արտաստույխական ձայնագրման եւ ռադիոհեռարձակման համար նախատեսված միկրոֆոններն ունեն ցածր լրիվ դիմադրություն<sup>2</sup> (50-ից մինչեւ 600օհմ)։ Մեծ մասսայական միջոցառումների (համերգներ կամ քաղաքական գործիչների ելույթներ) ժամանակ, ընդհակառակը, օգտագործվում են բարձր լրիվ դիմադրությամբ միկրոֆոններ, որպեսզի ձայնն ուղարկեն դեպի հզոր բարձրախոսներ։ Բարձր լրիվ դիմադրությամբ միկրոֆոնները չի կարելի օգտագործել ստանդարտ ռադիոսարքավորումների հետ, առանց հատուկ կցորդի։ Եւ նույնիսկ այդպիսի կցորդի առկայությամբ՝ միկրոֆոնի լարը պետք է լինի կարճ, լավ էկրանավորված եւ հողանցված, որպեսզի հնարավոր լինի խուսափել տիած էֆեկտներից, ինչպիսիք են ինքնամիացումը, զվարացները եւ ձայնային սպեկտրի վերին շերտի կորուստը։ Ինչպես ձայնագրության, այնպես էլ սփոման համար շատ ավելի լավ է օգտվել ցածր իմալեղանսով միկրոֆոններից։

<sup>2</sup> Լրիվ դիմադրությունը (իմագեղանս) վերաբերում է փոփոխական հոսանքին, ինչպես ակտիվ դիմադրությունը՝ հաստատուն հոսանքին։ Ինչպես եւ ակտիվ դիմադրությունը, իմացեղանսը չափվում է օհմ-երով։

## ԶԱՅՆԱՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐԻ ԶԱՅՆԱՐԿԻՉՆԵՐ

Ուղիղութարձակման մեջ օգտագործվող ճայնարկիչները տարբերվում են կենցաղայիններից. նրանք ավելի կարճ ժամկետում են հավաքում հարկավոր արագությունը եւ ավելի ճշգրիտ են պահում այն: Բացի դրանց, նրանք նախազգծված են այնպես, որ հնարավոր է, չմիացնելով շարժիչը, ձեռքով պտտել ճայնասկավառակը՝ մինչեւ ճիշտ երգի սկսվելու պահը եւ քողմել միացմանը պատրաստ ուժինում: Եթե նույն բանն արվի կենցաղային ճայնարկիչի վրա, դրանք շուտով կմաշվեն: Բայց, չնայած կառուցվածքային որոշ հատուկ էլեմենտների, ստուդիական ճայնարկիչների մոտ նույն ճայնահանճ է, գլխիկը եւ ասեղը, ինչ որ կենցաղայիններինը:

Կոմպակտ դիսկերի ավելի ու ավելի տարածման հետ կապված՝ պրոֆեսիոնալ ճայնարկիչների պահանջարկը սրընթաց նվազում է: Արդյունքում ընկնում են զները: Սկսնակ կայանը կարող է շատ դրամ խնայել՝ գնելով օգտագործված ճայնարկիչ, բայց այդպիսի գործարքը հիմա ավելի վտանգավոր է, քան առաջ: Օգտագործված սարքավորումը, որ հանվել է շուկա, ամենայն հավանականությամբ, շահագործվել է ավելի երկար, քան դա լինում էր առաջ, որովհետեւ դրանք վաճառող կայանները հաստատ դրամը կներդնեն կոմպակտ դիսկերի ճայնարկիչի գնման, քան ճայնասկավառակի ճայնարկիչի մաշման առաջին նշանների դեպքում այն նորով փոխարինելու համար: Կայանի վաճառած պրոֆեսիոնալ ճայնարկիչը կարող էր նաև դրամից հետո շահագործվել դիսկուտեկում կամ ուսանող երաժշտության խմբի կողմից: Իսկ այդպիսի շահագործման դեպքում սարքավորումը մաշվում է առանձնակի սրընթացությամբ եւ այլևս նորոգման ննդակա չէ: Դրա համար մանրամասն ստուգեք, թե ինչ վիճակում է իին ճայնարկիչը, հատկապես՝ նրա առանցքակալները, միջադիրները եւ շարժիչը: Եթե մոդելը հնացած է, հանողվեք, որ վաճառքում կան պահեստամասերը: Ինչպես եւ միկրոֆոնը, ճայնարկիչի գլխիկը ելքի վրա առաջացնում է թույլ էլեկտրամագնիսական ազդանշան (1-ից մինչեւ 300 մվ), որը պահանջվում է ուժեղացնել մինչեւ նույն աստիճան, ինչ որ ձեր հաղորդման մյուս ազդանշանները, որպեսզի կարելի լինի համադրել դրանք: Այդ խնդիրը լուծում է նախառութեղացուցիչը: Ստուդիայում կարելի է օգտագործել նաև կենցաղային նախառութեղացուցիչը, եթե այն համապատասխանում է երկու չափանիշների:

1) այն չի ննդարկվում մակածված խանգարումների: Ուղիղութանան համար նախառութեղացուցիչները խնամքով էլեկտրանացվում են հաղորդիչի հարեւանությամբ առաջացող ուժեղ դաշտերից: Իսկ եթե ձեր հաղորդիչը ցածր

հզորության է, կամ եթե ստուդիան գտնվում է ուրիշ տեղում, ապա կենցաղային նախառութեղացուցիչը ձեզ լրիվ բավարար է:

2) նախառութեղացուցիչի ազդանշանի ելքը պետք է կոմուտացված լինի մնացած մասերի հետ: Պրոֆեսիոնալ ստուդիական ապարատներն ունեն այսպես կոչված սիմետրիկ ելքեր, իսկ կենցաղայինները՝ ոչ սիմետրիկ (տե՛ս «Սիմետրիկ եւ ոչ սիմետրիկ գծեր» գլուխը): Եթե ձեր համադրիչ վահանակը չունի ելքեր ոչ սիմետրիկ գծերի համար, ապա դուք հարմարակի կարիք կունենաք: Հարմարակը պետք է տեղադրել նախառութեղացուցիչի մոտ:

## ԿՈՄՊԱԿՏ ԴԻՍԿԵՐԻ ԶԱՅՆԱՐԿԻՉ

Կոմպակտ դիսկերը սրբնաթաց ձեւով դուրս են մղում ճայնասկավառակները՝ որպես երաժշտական ճայնագրությունների հիմնական կրող: Կոմպակտ դիսկերը ավելի տարրողունակ են, գերադասելի է նրանց ազդանշան-աղմուկ հարաբերությունը, նրանք ավելի քիչ են ենթարկվում մաշվածության կամ փշացման: ԱՄՆ-ում այլեւս չեն թողարկվում պոպ երաժշտության ալբոմներ ճայնասկավառակների վրա: Բազմաթիվ հիանալի ճայնագրություններ դեռևս գոյություն ունեն միայն ճայնասկավառակների վրա, բայց եթե կայանում չկա գոնե մեկ կոմպակտ դիսկի ճայնագրիչ, ապա ձեր հնարավորությունը թարմ երաժշտություն երեր տալու խնդրում խիստ սահմանափակ է: Կոմպակտ դիսկերի ճայնարկիչների կենցաղային մոդելները շատ ավելի էժան են: Կարելի՞ է արդյոք օգտվել դրանցից՝ ուղիղութունան համար:


«Էռուելություն» (Usenet) համակարգային ցանցում 1990 թվականին Հյուսիսային Ամերիկայի համալսարանական ուղիղկայաններում հարցում անցկացվեց: Այդ քվում նրանց տրվել էր հարց ուղիղկայանի կարիքների համար կենցաղային ճայնարկիչների օգտագործման հնարավորության մասին: Հարցվողների մեծ մասը հայտարարել էր, որ որոշ կենցաղային մոդելներ լավ աշխատում են ստուդիական պայմաններում: Շատերը նաեւ համարում են, որ շատ ավելի լավ է գնել երկու կենցաղային ճայնարկիչ՝ ամեն մեկը 200-300 դոլարով, քան վճարել հինգ անգամ ավելի՝ մեկ ստուդիական մոդելի համար: Անգամ շնայած այն բանին, որ կենցաղային մոդելներն արագ մաշվում են, երկու ճայնարկիչի առկայությունն ապահովում է փոխարինումը անհրաժեշտության դեպքում, իսկ դիսկ-ժոկեյին այդպես հարմար է պատրաստել հաջորդ ճայնագրությունը՝ շրնդիատելով հաղորդումը: Պարզվեց, որ լավագույն վարկանիշն ունեն Technics ֆիրմայի ճայնարկիչները, հատկապես SL-P477 մոդելը:

Բացի դրանից, ընդհանուր կարծիք կա, որ ստուդիայում շարժե օգտվել բազմադիսկային ձայնարկիչներից («Ախ-Դի-չենջեր»-ներից), չնայած հենց դրանց կարելի է ծրագրավորել տարրեր կոմքինացիաներով երաժշտական ձայնագրությունների երկարաժամ հաղորդման համար։ Դրանք, երեւում է, հակում ունեն հաճախ փշանալու, բացի դրանից, ուղիղությանի շատ աշխատակիցներ գտնում են, որ դրանք չափազանց դանդաղ են անցնում մի դիսկից մյուսին։
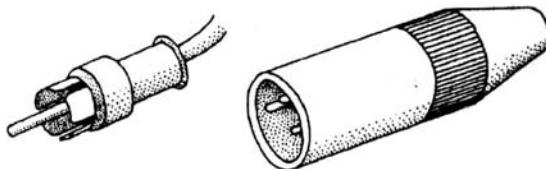
# ՍԻՄԵՏՐԻԿ ԵՒ ՈՉ ՍԻՄԵՏՐԻԿ ԳԾԵՐ

Կենցաղային առողջութեխնիկայի որակն անընդհատ աճում է, եւ ավելի ու ավելի շատ կենցաղային մոդելներ ընդունակ են աշխատել պրոֆեսիոնալ արտադրության եւ ստուդիական սփոման մակարդակով: Սա արդեն արդարացի է կոմպակտ դիսկերի ձայնարկիչների համար: Գայթակղությունն ավելի է մեծանում կենցաղային տեխնիկայի զգալի էժանության շնորհիվ:

Բայց գոյություն ունի խոչընդոտ. համատեղելիության խնդիրը: Կենցաղային սարքավորումը սովորաբար ունի ոչ սիմետրիկ ելքեր ավելի ցածր մակարդակի ( $0,316 \text{ V} = -10 \text{ դբ}$ ) ազդանշանի համար, քան պրոֆեսիոնալներինը ( $1,23 \text{ V} = +4 \text{ դբ}$ ): Ոչ սիմետրիկ ելքերը նախատեսված են համառանցք մալուխի հետ կոնուտացման համար: Համառանցք մալուխը կազմված է կենտրոնական հաղորդալարից, որով գալիս է ազդանշանը, եւ էլեկտրանացնող հողանցված հյուսվածքից, որը նույնակա միաժամանակ ծառայում է որպես ազդանշանի փոխանցիչ: Սիմետրիկ ելքերը կոնուտացվում են մալուխի հետ, որում կա երկու անկախ հաղորդալար. A հաղորդալարով հոսանքը գնում է մի ուղղությամբ, իսկ B հաղորդալարով՝ հակառակ ուղղությամբ: Հողանցումը եւ էլեկտրանացումը սովորաբար իրականացվում է մալուխի ներսում երրորդ հաղորդալարի օգնությամբ: Հետեւաբար, սիմետրիկ եւ ոչ սիմետրիկ գծերի համար հարկավոր են տարրեր հարակցիչներ (Նկ. 10):




Նկ. 10 Հարակցիների տեսակներ  
ա) Ωξ սիմետրիկ հարակցիք բ) Սիմետրիկ հարակցիք

Սիմեոնիկ գծերն ավելի քիչ են ենթարկվում հաղորդիչի առաջացրած մազնիսական դաշտի կողմից մակածված խաճարումներին եւ հոսանքներին, այդ

պատճառով ռադիոկայանները հաճախ են օգտվում դրանցից: Յավոք, ոչ սիմետրիկ ելքի կոմուտացիան սիմետրիկ ելքին ցանկալի արդյունք չի բերում, եթե չի գործածվում հարմարակ:

Ստուդիաներում կենցաղային սարքավորումների ավելի ու ավելի տարածմանը զուգընթաց, ավելի հաճախ է առաջանում ոչ սիմետրիկ ելքերի եւ սիմետրիկ մուտքերի կոմուտացիայի խնդիրը: Ծառ ընկերություններ այսօր շուկա են հանում հատուկ հարմարակներ: Այդ հարմարակները ներառում են անհրաժեշտ միակցիչներ եւ շղթաներ, ինչպես նաև ոչ մեծ ուժեղացուցիչներ՝ 10 դր հավասար ազդանշանը մինչեւ պահանջվող ստուդիական մակարդակը բարձրացնելու համար, կամ ռեզիստորներ, որ ստուդիական ազդանշանը բուլացնում են մինչեւ ոչ սիմետրիկ մուտքին համապատասխան մակարդակը: Ծառ հարմարակներում կան սարքեր, որոնք համաձայնեցնում են իմպեդանսը մուտքի եւ ելքի վրա<sup>3</sup>: Հարմարակը պետք է տեղադրել գծի ոչ սիմետրիկ ծայրին մոտ, որպեսզի կրճատվի ստուդիայում գտնվող ոչ սիմետրիկ մալուխի երկարությունը: Եթե դուք ինքններդ եք ուզում նախագծել հարմարակը, գոյություն ունեն սխեմայի երկու հիմնական տարբերակներ (Նկ. 11):

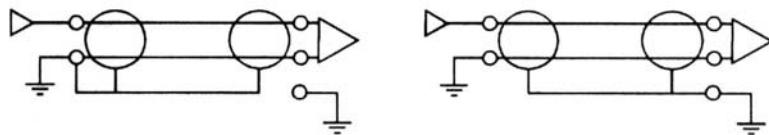

Նկ. 11 Հարմարակի սխեմայի տարբերակներ

Նկատի ունեցեք, որ որոշ նորագույն ստուդիական սարքավորումներում նախատեսված են ելքեր եւ մուտքեր՝ ինչպես սիմետրիկ, այնպես էլ ոչ սիմետրիկ գծերի համար, ինչը վերացնում է հարմարակի անհրաժեշտությունը: Սիշտ հաճելի է ընտրության հնարավորություն ունենալ:

## ՍՏՈՒԴԻԱԿԱՆ ՄԱԳՆԻՏՈՖՈՆՆԵՐ

Ստուդիական մագնիտոֆոնները բաժանվում են երեք տեսակի՝ կախված ժապավենի մատուցման ձեւից. ձայներիզով (կասետով), կոմպակտ ձայներիզով կամ բաց, կլոր ձայներիզով: Գոյություն ունեն նաև ժապավենի ծածկույթի տարբեր ձեւեր: Ռադիոկայանները սովորաբար ընտրում են յուրաքանչյուր ֆորմատի համար միեւնույն տիպի ժապավեն եւ օգտվում են բացառապես դրանից, որպեսզի իրենց


<sup>3</sup> Ստուդիական ապարատների մեծ մասը նախատեսված են 600 օհմ լրիվ դիմադրությամբ (իմպեդանս) գծերի համար: Կենցաղային ապարատների ելքային իմպեդանսը զգալիորեն ցածր է: Եթե դուք օգտվում եք կենցաղային եւ ստուդիական սարքավորումների իմպեդանսները համաձայնեցնող սարքից, համոզվեք, որ ձեր հարմարակում թողարկվող ազդանշանը համապատասխանում է ձայնային հաճախությունների լրիվ սպեկտրին:

մագնիտոֆոններն ամեն անգամ նորից շհարմարեցնեն օպտիմալ ձայնարտաքերման վրա:

**Կասետային (ձայներիզային) մագնիտոֆոնների** մագնիտոֆոնները (կասետները) բոլորին լավ ծանր են: Ժապավենի լայնությունը (3,1 մմ), պլաստիկ տուփի չափերը եւ ձայնը ամենուրեք նույն են: Բայց ժապավենի տիպը եւ երկարությունը տուփի մեջ կարող են տարբեր լինել: Տարբեր են լինում նաև մագնիսական ժապավենի տարբեր ծածկույթների դեպքում օգտագործվող կոռեկցիայի (ճշգրտման) եւ ենթամագնիսացման մակարդակները<sup>4</sup>: Ամենաէժանը եւ տարածվածը երկարի օքսիդով ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) պատված ժապավենն է: Քրոմի երկօքսիդի ( $\text{CrO}_2$ ) ծածկույթը թույլ է տալիս ստանալ աղմուկ-ազդանշան ավելի լավ հարաբերություն եւ որսալ ձայնային սպեկտրի բարձր հաճախությունները, այդ պատճառով այն ավելի է համապատասխանում երաժշտական ձայնագրություններին: Բայց այդ, ծածկույթի որակը ենթարկվում է բարձր ջերմաստիճանների բացասական ազդեցությանը, այնպես որ, եթե ձեր արխիվը ձայնագրված է քրոմային ձայներիզների վրա, ապա այն պահեք սառը տեղում: Մետաղական ժապավենն մոտ աղմուկ-ազդանշան հարաբերությունն ավելի լավն է, եւ այն ոչ այնքան զգայուն է բարձր ջերմաստիճանների նկատմամբ: Բայց դա բանկ ժապավեն է, որ օգտագործվում է միայն այն մագնիտոֆոններում, որոնք նախատեսված են արտաքերման ժամանակ ելքային ազդանշանի բարձրացված մակարդակի համար (ստուգեք ժապավենի տեսակի սելեկտորը ձեր մագնիտոֆոնի վրա): Զայներիզները շատ տարածված են, որովհետեւ հարմար են գործածնան համար, բայց նույնիսկ նրանցից լավագույնների վրա ձայնագրությունը թերեւ «խշշում» է: Դա հատկապես նկատելի է, եթե կասետային ձայնագրությունը գնում է անմիջապես կոմպակտ դիսկից կամ ստուդիայում կենդանի ելույթից հետո: Այդ խշշոցը խլացնելու համար կիրառում են մի քանի տեխնոլոգիաներ: Ստուդիական արտադրության կամ եթերային սփոռման համար նախատեսված կասետային ձայնարկիչները պետք է ունենան աղմուկի խլացման որեւէ համակարգ. «Dolby», «HXPro» կամ «dbx»: Միշտ, կասետի վրա ձայնագրություն անելիս, օգտագործեք աղմուկի խլացման նույն

<sup>4</sup> Մագնիսական ժապավենի կոռեկցիան ձայնագրության ժամանակ հաճախային բնութագրերի (պարամետրերի) հավասարեցման պրոցես է: Կոռեկցիան անհրաժեշտ է, քանի որ ժապավենի ծածկույթի մագնիսացման պրոցեսն ընթանում է անհավասարաչափ՝ ըստ ձայնային հաճախությունների սպեկտրի: Եթե կոռեկցիան չկատարվի, ձայնագրության նույնիսկ առաջին վերարտադրությունը չի հնչի բնօրինակի նման: Մագնիսացումը (շեղման տոնը) ձայնագրության ընթացքում ավելացվող ուլտրաձայնային ազդանշանն է: Այն հնարավոր չէ լսել, բայց փոքրացնում է շեղումները եւ կոռեկցիայի անհրաժեշտությունը: Մագնիսացման հաճախությունը սովորաբար հինգ-տասը անգամ մեծ է ամենաբարձր ձայնագրվող առողջությամբ եւ մի քանի անգամ ուժեղ է, քան ձայնագրվող ձայնի առավելագույն ուժգնությունը: Բարձր որակի եւ գերհարմարավետ կառուցվածքի մագնիտոֆոնների վրա օվերատորին հնարավորություն է տրվում կարգավորել մագնիսացման ուժը եւ հաճախությունը:

համակարգը, ինչ որ արտաքերման ժամանակ: Գոյություն ունի կասետային մագնիտոֆոնների մոդելների այնքան մեծ տեսականի, որ անհնար է լավագույնն ընտրել: Իհարկե, արտաստուղիական լրազրության համար նախատեսված շարժական մոդելները շատ ավելի քիչ են: Ամենասիրելին Sony ֆիրմայի TC-D5 PRO-II մոդելն է, որովհետեւ ձայնի հիանալի որակ է տալիս, թեթև է, ամուր եւ մարտկոցից սնուցման իմաստով՝ խնայողական: Marantz ֆիրմայի PMD-430 մոդելն ավելի էժան է, նույն մակարդակի ձայնագրություն է անում եւ ունի մի շաբթ լրացուցիչ հարմարանքներ (այդ թվում՝ աղմուկի խլացման «dbx» համակարգ), բայց այնքան դիմացկուն եւ ամուր չէ, ինչպես Sony-ն:

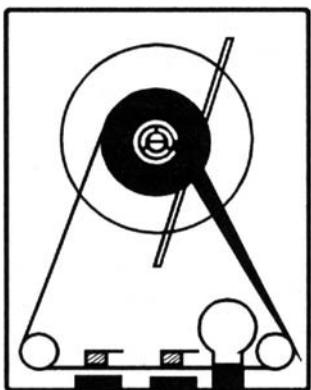

**«Քարտ մեքենաներ»:** Ինչպես եւ կասետների մեջ, «քարտրիջներում» կամ «քարտերում» մագնիսական ժապավենը տեղադրված է պաշտպանող պլաստիկ տուփի մեջ: Բայց քարտրիջը չափերով կասետից մեծ է, ներսում կա միայն մեկ ժապավենի կոճ, ինքը՝ ժապավենն, ավելի լայն է (6,3 մմ), եւ նրա ծայրերը սոսնձված են, այնպես որ, ժապավենը կազմում է ընդհանուր օղակ: Այսպիսով, քարտրիջը պետք է ոչ թե վերափառաթել, այլ պտտել առաջ՝ դեպի ձայնագրության սկիզբը:

Քարտ-մեքենաները ստեղծվել են հատկապես ուաղինակուման կարիքների համար: Դրանց ամենահրապուրիչ կողմը ձայնագրության ավտոմատ չափանշումն է: Քարտրիջի ձայնագրության ժամանակ ժապավենի վրա առանձին շավիղով դրվում է ձայնագրության սկիզբը ցույց տվող ձայնային ազդանշան: Այդ ազդանշանը հաշվվում է քարտ-մեքենայի կողմից, բայց չի ուղարկվում ձայնային ազդանշանի ելքին, այնպես որ ուղիղությունը այն չեն լսում: Եթե քարտ-մեքենան որսում է ազդանշանը, այն ավտոմատ կերպով կանգ է առնում, եւ այդպիսով, ձայնագրությունը համալարված է եւ պատրաստ՝ հաջորդ արտաքերման համար:

Քարտրիջներից օգտվում են եթերում կարճատեւ եւ հաճախակի կրկնվող հաղորդումների համար, ինչպիսիք են պարբերական հայտարարությունները, կայանների եւ հաղորդումների կոշնակները, գովազդը, ձայնային էֆեկտները եւ այլն: Քարտը պարունակում է ժապավենի կարճ հատված. ձայնագրությունը նրա վրա չի գերազանցում մի քանի րոպեն, երբեմն նույնիսկ՝ վայրկյանները: Գոյություն ունեն «քազմալիցք» քարտ-մեքենաներ, որոնք օպերատորին թույլ են տալիս կոճակի պարզ սեղմումով ընտրել, թե որ ձայնագրությունն է ուղարկվում եթեր:

Քարտրիջները թողարկվում են երեք ստանդարտ եզրաչափերով: Համարյա ամենուրեք օգտագործվում են A կամ AA եզրաչափերի քարտրիջներ, որոնք հարմարվում են նույն մեքենաներին եւ ունեն նույն չափերի տուփեր (101x130x22 մմ): Դրանք տարբերվում են հիմնականում ժապավենի ծածկույթով: B կամ BB եւ C կամ CC ստանդարտներում տուփերն ավելի մեծ են, եւ այդպիսի քարտրիջներն օգտագործվում են բացառապես երկար տեսղությամբ ձայնագրությունների համար:

6.3 մմ լայնության կոռեկցիայի (ճշգրտման) եվրոպական ստանդարտները փոքր-ինչ տարբերվում են ամերիկյանից, ինչպես քարտրիջի, այնպես եւ կլոր ձայներիզի համար: Տարբերությունը կարելի է նկատել, եթե մի ստանդարտով արված ձայնագրությունը հնչեցնել ըստ մեկ այլ ստանդարտի համալրված մեքենայով: Շատ ստուդիական մեքենաներ ունեն մի ստանդարտից մյուսին անցնելու փոխարկիչ (Եվրոպական UЕՀ կամ ամերիկյան NAB<sup>5</sup>): Նշանակություն չունի, թե ինչ ստանդարտից եք օգտվում, եթք, ի վերջո, այն չի տարբերվում ձայնագրման ստանդարտից:

Քարտ-մեքենաները շատ դիմացկուն են եւ հարմար օգտագործման համար: Նրանք բոլորն աշխատում են հնչեցման համար, բայց շատ քիչ մոդելների վրա նախատեսված է ձայնագրություն, քանի որ դա քարտ-մեքենան դարձնում է 50-100% ավելի քանիկ: Քարտ-մեքենաներն այնքան քանիկ արժեն (1000 դոլարից ավելի), որ սահմանափակ միջոցներով ստուդիաներին արժե մտածել դրանց փոխարինման մասին: Այդ նույն գործողությունների մեծ մասը կարելի է կատարել կասետային մագնիտոֆոններով, որը շատ ավելի էժան է, բայց ոչ այնքան հարմար, ձայնի ավելի ցածր որակով եւ կարգավորման անշտուրյունների մեծ հավանականությամբ:

**Կլոր ձայներիզի մագնիտոֆոններ:** Մագնիտոֆոնների երրորդ տիպն աշխատում է մեծ, տափակ կոճերի վրա փաթաթված բաց ժապավենով: Ֆոնոգրամների արտադրման եւ մոնտաժի համար նախատեսված այս տիպի մագնիտոֆոնները տարբերվում են նրանցից, որոնք օգտագործվում են միայն ձայնագրման եւ արտաքերման համար: Մոնտաժի ժամանակ այսպիսի մագնիտոֆոնները օպերատորին թույլ են տալիս ազատ շարժել ժապավենը, որպեսզի ճշգրիտ գտնել ձայնագրության պետք եղած տեղը, եւ հնչեցումից ակնթարթային անցում առաջ կամ հետ վերափաթաթման՝ առանց մեխանիզմի վրա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածության: Եթե մոդելը չի նախատեսված հատկապես այդպիսի գործածման համար, ապա այն արագ կմաշվի:

<sup>5</sup> ՄԵՀ- Միջազգային էլեկտրատեխնիկական հանձնաժողով (International Electrotechnical Commission); (NAB)- ԱՄՄ-ի Յեղարձակող կազմակերպությունների ազգային ասոցիացիա (National Association of Broadcasters):

Կլոր ձայներիզի մագնիտոֆոնները (հաճախ, ռուսերեն հենց սրանց են անվանում ստուդիական մագնիտոֆոն), առավելապես գործածվում են ֆոնոգրամների արտադրության եւ մոնտաժի համար, որովհետեւ շատ ավելի հեշտ է ժապավենը կտրել եւ սոսնձել առանց տուփի: Բացի այդ, այդ ֆորմատի ստանդարտները՝ ժապավենի լայնությունը 6,3 մմ եւ արագությունը 19 կամ 38 սմ/վրկ, տալիս են ձայնագրման ավելի բարձր որակ, քան կասետները: Ռադիոկայանների մեծ մասը գործածում է երկշավիղանի մագնիտոֆոններ (ստերեո կամ կրկնակի մոնո), նույնիսկ եթե հեռարձակումը կատարվում է մոն:

Արտադրության ավարտից հետո ֆոնոգրամը կարելի է եթեր տալ հենց նոյն մագնիտոֆոնով կամ արտագրել կասետի կամ քարտրիջի վրա: Բազմաթիվ սոսնձված տեղերով ժապավենն ավելի լավ է չգործածել բազմակի հնչեցման համար: Չատ տհաճ կլինի, եթե այն կտրվի հաղորդման ընթացքում: Եւ ընդհանրապես, այդպիսի մագնիտոֆոններն ամենաշատը համապատասխանում են ոչ թե ուղիղ եթերի ստուդիայում աշխատանքի, այլ արտադրության համար:

Ինչպես վերը ասվեց, 6,3 մմ լայնության ժապավենի կոռեկցիայի եվրոպական ստանդարտը փոքր-ինչ տարբերվում է ամերիկյանից: Ստուդիական մագնիտոֆոններից շատերի վրա նախատեսված են կոռեկցիայի երկու տիպն էլ՝ ST-Հ-ը եւ NAB-ն: Կարեւոր չե, թե ինչ ստանդարտից եք օգտվում արտադրության ժամանակ. գլխավորն այն է, որ դա պետք է լինի նոյնը, ինչ որ հնչեցնելիս:

## ԱԿԱՆԶԱԿԱԼՆԵՐ ԵՒ ԲԱՐՁՐԱԽՈՍՆԵՐ

Գործնականում բոլոր ուղիղ եթերի ստուդիաներում կան բարձրախոսներ: Լավ է, եթե հնարավորություն ունես լսելու սեփական հաղորդումը, ինչպես նաև եթեր թողարկվելիք նյութերը: Ինքնաստիճանքան հասկանալի է, որ ինժեները պետք է հսկի ստուդիական ազդանշանի որակը, որի համար նա նույնպես պետք է լսի այն: Բայց, քանի որ բարձրախոսից եկող ձայնը կարող է ընկնել ստուդիայում աշխատող միկրոֆոնների մեջ եւ շեղել ռադիոլսոդներին, ուղիղ եթերում հաղորդման ընթացքում ավելի լավ է ականջակալներ օգտագործել: Ստուդիայում կարելի է օգտագործել կենցաղային ականջակալներ, ինչպես նաև ձայնարտաքերման բարձր ճշգրտությամբ (hi-fi) կենցաղային բարձրախոսների մոդելներից շատերը: Բայց ձայնը «զունավորող» բարձրախոսները սփռման կամ ձայնագրման որակն անփույթ են արտաքերում: Օրինակ, կենցաղային բարձրախոսների մեծ մասն ուժեղացնում են ձայնային սպեկտրի բասային հատվածը: Եթե օպերատորն այդ մասին չգիտի, նա կարող է սխալ


դնել մակարդակները: Այդ պատճառով ստուդիական բարձրախոսների ԱՀԲ-ն (ամպլիստուդա-հաճախային բնութագիրը) հարք է: Ուրիշ խոսքով, նրանք ձայնային սպեկտրի ամեն շերտը արտաքերում են ազդանշանի մակարդակին խիստ համապատասխան:

## ՀԱՄԱԴՐԻՉ ՎԱՐԱՆԱԿՆԵՐ (ՄԻԿԵՐՈՆԵՐ)

Համադրիչները ռադիոկայաններում պետք են առնվազն երկու նպատակով. ուղիղ եթերում հաղորդման ժամանակ ձայնի աղբյուրները համադրելու եւ ազդանշանը հաղորդիչին փոխանցելու, ինչպես նաև ապագա հաղորդումների ֆոնօքրամների ձայնագրման ընթացքում ձայնի աղբյուրների համադրման համար: Ամեն մի կայանի անհրաժեշտ է համադրիչ վահանակ՝ ուղիղ եթերի համար: Հաղորդումներ վարել՝ չունենալով երկրորդ համադրիչ վահանակը արտադրական կարիքների համար, ֆիզիկապես հնարավոր է, բայց խիստ անհարմար: Համադրիչի ընտրությունը շատ լուրջ խնդիր է: Հաճախ այն ստուդիական սարքավորումների ամենաթանկարժեք մասն է: Գնելով տվյալ պահի համար ոչ անհրաժեշտ բազմաթիվ հարմարություններով վահանակ՝ դուք անտեղի դրամ կծախսեք, բայց կայանի պոտենցիալ աճի հնարավորությունների բացակայությունը, վերջին հաշվով, կարող է ձեզ վրա ավելի թանկ նստել, եթե հետագայում ստիպված լինեք գնել եւս մեկը:

Համադրիչ վահանակներն ուղիղ հեռարձակման եւ արտադրության համար իրարից տարբերվում են մի շարք կառուցվածքային առանձնահատկություններով (Նկ. 13): Գլխավոր տարբերությունն այն է, որ ուղիղ եթերի համար նախատեսված համադրիչները, սովորաբար, շատ ավելի դիմացկուն են եւ պարզ՝ շահագործման համար: Ուղիղ հեռարձակման համադրիչ վահանակի փոխարինումը անասելի կերպով դժվարացնում է կայանի աշխատանքը, այդ պատճառով այդ տիպի որակյալ վահանակները հաշվարկված են տասնամյակների համար: Շահագործման պարզությունը փոքրացնում է ուղիղ եթերում օպերատորի սխալվելու հավանականությունը: Արտադրական համադրիչները շատ ավելի կարգավորիչներ եւ փոխարկիչներ ունեն, քանի որ նրանցից պահանջվում է ճկունություն:

Ինչեւէ, տարբերությունը չպետք է գերազնահատել: Համադրիչ վահանակների մեծ մասը կարելի է օգտագործել եւ ուղիղ հեռարձակման, եւ արտադրության համար:

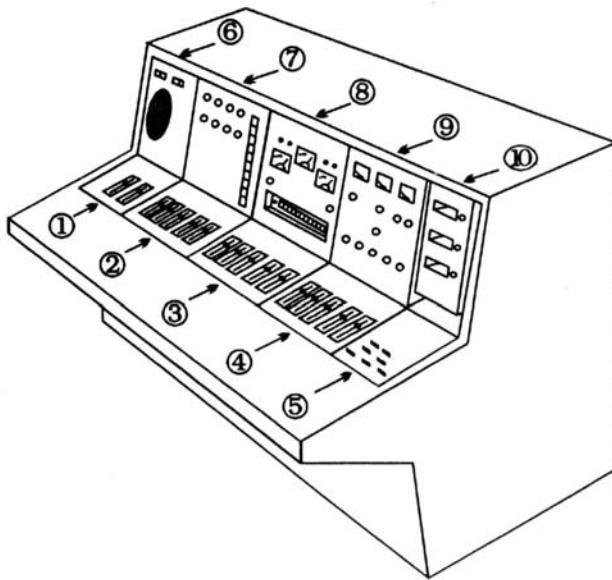

Նկ. 13. Ապարատային սրահում անհրաժեշտ ֆունկցիաների մեծամասնությունը համատեղող համադրիչ վահանակ՝ «Local Radio MK3» Բի-Բի-Սի կառուցվածքի հիմքի վրա\*

1. ձայնասկառավակի ձայնարկիչի կարգավորիչ
2. արտաստույժիալան ձայնի աղբյուրների կարգավորիչ
3. ստուդիական միկրոֆոնների կարգավորիչ
4. կլոր կասետների մագնիտոֆոննի և քարտ-մեքենայի կարգավորիչ
5. ստուդիական ներքին կապ և երկկողմանի կապ արտագնա լրագրողական խմբերի հետ
6. ներքին կապի բարձրախոս
7. արտաստույժիալան ելքերի սելեկտոր (ընտրիչ)
8. ելքի և մուտքի վրա ազդանշանի չափիչներ և հաղորդիչի սելեկտոր

Յանկալի է նույնիսկ կոմուտացնել դրանք, որպեսզի անսարքության դեպքում ձեռքի տակ փոխարինող լինի: Եթե կայանը միջոցներ չունի երկու համադրիչ գնելու, ուղիղ սփռման վահանակը կարելի է օգտագործել նաև արտադրության համար, կայանի եթերում չլինելու և նույնիսկ հաղորդման ժամանակ: Այդ խնդիրը բարձր որակավորում է պահանջում, քայլ տեսականորեն հնարավոր է համադրել և ձայնագրել հաղորդագրությունը, քանի դեռ երաժշտական հաղորդում է գնում, այդ պրոցեսն ընդհատելով մի քանի րոպեն մեկ՝ հաջորդ ձայնագրությունն ունկնդիրներին ներկայացնելու համար: Սովորաբար միկշերները բավական կանալներ ունեն, որպեսզի երկու գործը կատարեն միաժամանակ:

Դուք, հավանական է, տեսել եք միկշերներ, որոնք գործածվում են համերգի ժամանակ ձայնը գրանցելու և ուժեղացուցիչին հաղորդելու համար: Այդպիսի վահանակներն էժան են, եւ ավելի հեշտ է գնել դրանք, քան ռադիոսփռման համար նախատեսվածները: Քայլ դրանք հաշվարկված են բարձր լրիվ դիմադրությամբ

միկրոֆոնների համար, իսկ ռադիոսփոման մեջ, որպես կանոն, օգտագործված են ցածր իմպեղանսով միկրոֆոններ: Բացի դրանից, նրանց մեջ հաճախ նախատեսված չեն սիմետրիկ միացումներ: Որոշ մոդելներում, համեմայնդեպս, կան սիմետրիկ մուտքեր եւ բարձր եւ ցածր իմպեղանսի համար: Այդպիսի մոդելը կարելի է տեղադրել ձեր ստուդիայում, պայմանով, որ այն ունենա բավական մուտքեր ցածր իմպեղանտով՝ ձեր ձայնի աղբյուրների համար, եւ որ նրա ելքը համատեղելի լինի ձեր «ստուդիահաղորդիչ» կապի գծի եւ հենց հաղորդիչի հետ:

Նախքան ինչ-որ բան գնելը, շատ ուշադիր ուսումնասիրեք համադրիչի տեխնիկական նկարագրությունը:

Տարբեր կայաններ ունեն ձայնային ազդանշանների մուտքերի տարրեր հավաքակազմ եւ տարբեր արտադրական խնդիրներ: Ամենաբազմազան կոմբինացիանների համապատասխանելու համար, շատ արտադրողներ սկսել են շուկա հանել համադրիչ վահանակների հավաքական մոդելներ: Այդպիսի վահանակները կազմված են կոմուտացվող մասերից, որոնք դուք գնելիս ընտրում եք, եւ որոնք այնուհետեւ մոնտաժվում են իրար հետ՝ ձեր կայանի կոնկրետ կարիքներին եւ ֆինանսական հնարավորություններին ճիշտ համապատասխան: Այդպիսի վահանակին, բացի դրանից, կայանի ընդլայնմանը գուգընքաց կարելի է ավելացնել նոր մոդուլներ, ինչպես նաև փոխարինել կամ նորացնել առանձին մոդուլները՝ փոխանակ ամբողջությամբ վահանակը փոխելու:

Մոդուլները նախագծվում են միկրոֆոնային ազդանշանի մակարդակի մուտքերով, գծային մակարդակի ազդանշանների (մոնո կամ ստերեո) համար, հեռախոսային հիբրիդների հետ կոմուտացման համար, տարածության վրա մազմիտոֆոնների միացման համար, դեպի ապարատային բաժին ելքերի համար, դիտարկող հանակարգերը եւ դեպի կոռեկտորները (էկվալյազերները) ելքի համար եւ այլն:

Ամեն մի ազդանշան համադրիչի մուտքի վրա անցնում է պոտենցիոմետրի միջոցով (դրանց անվանում են նաև ուժգնության կարգավորիչ, ազդանշանի մակարդակի կարգավորիչ եւ այլն), որպեսզի հնարավոր լինի ստանալ ելքի եւ մուտքի ազդանշանի անհրաժեշտ մակարդակ: Մակարդակի հսկողության ճշտությունը կախված է պոտենցիոմետրի կարգավորման ճշտությունից: Այդ պատճառով դրանք ունենում են մեծ եւ կլոր պտտվող ատենյուատորներ (մեղմիչներ) կամ երկար գծային սանդղակի երկայնքով սահող բռնակներ:

\* Վերարտադրման թույլտվությունը սիրահոժար կերպով տրամադրել է BBC Engineering Information Department-ը, The Technique of Radio Production գրքից, հեղինակ՝ Robert McLeish, Focal Press հրատ. (2-րդ հրատ., էջ 14):

Ուղիղամաղրիչների մածամասնությունն ունեն առնվազն հինգ պոտենցիոնետը, իսկ հաճախ՝ ութ, տասը, տասներկու եւ ավելի: Մոդելներից շատերում ամեն մի պոտենցիոնետը կարգավորում է երկու-երեք մուտքերի ազդանշանները, որպեսզի հնարավոր լինի մեկտեղ համարել կամ ընտրել ձայնի աղբյուրը:

Համաղրիչները (միկրոները), բացի դրանից, ունենում են չափիչներ, որոնք ցույց են տալիս ազդանշանի մակարդակի փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում: Ցավոք, ազդանշանի մակարդակի չափման սկզբունքները տարբեր են տարբեր երկրներում, հատկապես՝ Եվրոպական: Դրանից հետեւում է, որ նոյն մակարդակի ազդանշանը տարբեր չափիչների վրա տարբեր կկարդացվի (Աղյուսակ 2): Մեծ նշանակություն չունի, թե որտեղ է արտադրվել ձեր համաղրիչ վահանակը: Բայց եթե ձեր օպերատորն ընտելացել է մի տիպի չափումների, ապա նոր սանդղակ կարդալու համար փորձառության կարիք կունենա:


## Աղյուսակ 2.

Ուղիղութիւններում օգտագործվող՝ ազդանշանի մակարդակի միջին արժեքների չափիչների մի քանի տեսակների ստանդարտ բնույթագրերը:

Սարքի անվանումը	Ուժ ստանդարտն է	Ինտեգրան ժամանակը (միլիվայրկյաններով)	Մինչեւ 99 % վերջնական ընթերցման ժամանակը (միլիվայրկյաններով)
OIRT Program Level Meter	Արեւելյան և Կենտրոնական Եվրոպա	10 ± 5 60 ± 10	< 300 պլար < 150 լույսի ինդիկատոր
EBU Standard Peak Program Meter	Հյուսիս-Արեւմտյան Եվրոպա	10 (- 2 դբ)	-
Peak Program Meter (PPM)	Նիդերլանդներ	10 (- 1 դբ) 5 (- 5 դբ) 0.4 (- 15 դբ)	-
BBC Peak Sound Indicator	Մեծ Բրիտանիա	10	-
Peak Level Meter	Իտալիա	~1,5	~ 20
Maximum Amplitude Indicator	Գերմանիա	5	~ 80
VU Meter	Ֆրանսիա	207 ± 30	300 ± 10 %
VU Meter	ԱՄՆ	~ 165	300

Ինտեգրացման ժամանակը՝ ազդանշանի մակարդակի եւ ելակետային մակարդակի համեմատման տեսլությունը: Որքան այդ տեսլությունը երկար է, այնքան ճշգրիտ է մակարդակի միջին արժեքի ցուցմունքը: 1 միլիվայրկյանը = 0,001 վայրկյան:

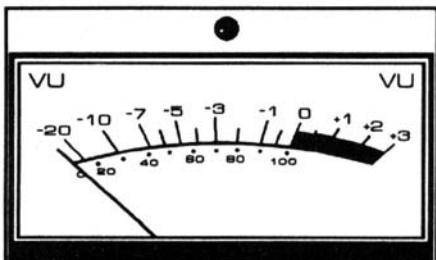Չափիչների ամենատարծված տեսակները ամերիկյան վոլյումետրը (VU) (Նկ. 14) եւ ազդանշանի գագաթային արժեքների չափիչն է (PPM), ըստ (ՌԵՄ-ի ստանդարտի: Աղ. 2-ում ցույց են տրված չափիչների տեսակները, որոնցով դուք, ամենայն հավանականությամբ, կաշխատեք:



Նկ. 14 Վոլյումետր [Խնդիկատորի սլաքը պետք է ժամանակի մեջ մասում գտնվի վերելի սանրդակի օնու ճիշի մոտ (կամ 100 մերքելի սանդղակի վրա)]

Ուղիոկայանի համադրիչի արժեքի վրա ազդում են հիմնականում հետեւյալ գործոնները. պոտենցիոմետրերի քանակը, հաճախային կոռեկցիայով կանալների քանակը, սփռման տեսակը, որի համար նախատեսված են մոդուլները (հանգույցները)` մոնո, թե ստերեոֆոնիա, հավաքման որակը: 24 պոտենցիոմետրերով եւ էկվալայզերներով ստերեո համադրիչը (միկշերը) կարող է արժենալ տասն անգամ թանկ, քան 5 պոտենցիոմետրով եւ կոռեկցիայի բացակայությամբ մոնոմիկշերը:

Նախքան ձեզ համար համադրիչ ընտրելը, պարզեք՝ միաժամանակ քանի միկրոֆոնային մուտք կարող են լինել, քանի գծային մակարդակի մուտք. դրանցից քանիսն են ձեզ պետք մոնո եւ ստերեոսփռման համար, մուտքերից որի վրա է ձեզ էկվալայզեր պետք<sup>6</sup>: Ձեզ պետք չեն պոտենցիոմետրեր ամեն մի հնարավոր ձայնի աղբյուրի համար: Ինչպես արդեն ասվել է, պոտենցիոմետրերի մեծամասնությունն ունեն երկու-երեք մուտքեր, իսկ որոշ համադրիչներ ունեն մուտքերի ընտրման լրացուցիչ մոդուլներ, որ թույլ են տալիս մեկտեղ համադրել ազդանշաններն ավելի մեծ քանակության աղբյուրներից:

Բացի դրանից, ուղիղ մուտքերի սահմանափակ քանակը կարելի է լրացնել կոմուտացիոն կաղապարի օգնությամբ:

Եթե կայանը մտադիր է ստերեոֆոնիկ հաղորդումներ վարել, ապա վահանակը պետք ստերեոազդանշանի ելք ունենա: Իսկ եթե դուք սփռումը սկսում եք մոնո, քայլ ծրագրում եք հետազայում անցնել ստերեոյի, ապա գնեք ստերեոֆոնիկ համադրիչ, որը կունենա լրացուցիչ ելք մոնոազդանշանի համար:

<sup>6</sup> Ծառ ցանկալի է, որ կոռեկցիան հնարավոր լինի բոլորի կանալների վրա, բայց դա թանկ հաճույք է: Ավելի խնայողական միջոցն է համադրիչ վահանակից զատ՝ ծեռքը բերել մի զույգ էկվալայզեր եւ օգտվել կոմուտացիոն վահանակից, տարբեր աղբյուրներից ազդանշանը, ըստ անհրաժեշտության, դրանց միջով անցկացնելու համար:

# ԿԱՄՈՒՏԱՑԻՌՆ ԿԱՂԱՊԱՐՆԵՐ

Երբեմն ստուդիայում պահանջվում է փոխել ձայնային ազդանշանի հետագիծը: Այսպես, օրինակ, ստուդիայում հրավիրվածների հետ քանավեճի համար լրացուցիչ միկրոֆոնների կարիք կլինի, իսկ մեկ ժամ անց՝ ֆոնոգրամի արտագրման համար (ձայներիզի քարտրիզի վրա) պետք կլինի վերակոմուտացնել սարքավորումներ: Կամ, ասենք, ստուդիայում կա միայն մեկ էկվալայզեր եւ մի քանի տարբեր ձայնի աղբյուրներ, որոնք պարբերաբար դրա կարիքն են ունենում:

Կոմուտացիոն վահանակները կամ կաղապարները հեշտացնում են այդ խնդիրը: Սրանց վրա, ինչպես հին հեռախոսային կոմուտատորների վրա, շարքերով տեղադրված են բնիկներ, որոնք կարելի է միացնել զույգերով, շնորհիվ կարճ մալուխի, որը երկու ծայրերում միակցիչներ ունի: Կոմուտացիոն կաղապարի առկայության դեպքում ստուդիայի հաղորդալարերի համակարգի բարդությունը եւ երկարությունը մեծանում է: Բայց եթե դուք հաճախ ստիպված եք վերակոմուտացնել ձեր ապարատները, կաղապարը կխնայի ձեր ժամանակը եւ մաներելու հնարավորություն կտա:

Արտադրական ստուդիաներում ժամանակավոր կոմուտացիան սովորական քան է, եւ այդ պատճառով այդտեղ կոմուտացիոն կաղապարն առաջին անհրաժեշտության քան է: Ուղիղ եթերի ստուդիայում ձեզ կաղապար պետք է, թե ոչ՝ կախված է ապարատների քանակից, ձեր ծրագրերի բազմազանությունից եւ ձայնի աղբյուրի լնարության հնարավորությունից, որը տալիս է համադրիչ վահանակը:

Կոմուտացիոն կաղապարներն եժան են: Բացի դրանից, դրանք կարելի է հեշտությամբ հավաքել ինքնուրույն: Եթե դուք որոշեք դրանով զբաղվել, ապա նկատի ունեցեք հետեւյալը.

1) օգտվեք ամենառակյալ բնիկներից, որ կարող եք ճարել, որպեսզի դրանցում չլուկեն միակցիչները: Դրանք բոլորը պետք է միատիպ լինեն, որպեսզի հնարավոր լինի դրանք փոխադարձ կոմուտացնել ցանկացած կոմբինացիայով, նույն մալուխային միացումների օգնությամբ: Էլեկտրական կոնտակտները պետք է պատրաստված լինեն մետադից, որը չի կորցնում ողորկությունը եւ օքսիդացման նկատմամբ կայուն է:

2) բնիկները տեղադրեք շարքով, որպեսզի բոլոր հողանցման ծայրերը հնարավոր լինի միացնել հողանցման մեկ ուղիղ եւ հաստ լարին:

3) տեղադրեք ավելի շատ բնիկներ, քան կայանին պետք է ներկայումս. ավելի լավ է ունենալ պահեստային, քան հետազայում պարզվի, որ դրանք չեն հերիքում:

Կայանները ժամանակի ընթացքում ձեռք են բերում ավելի շատ սարքավորումներ, եւ ընդհանրապես, պահանջներն անկանխատեսելիորեն աճելու միտում ունեն:

4) նախքան զողելն սկսելը կատարեք մանրակրկիտ գծագիր, թե որ մուտքերն ու ելքերը կաղապարի որ բնիկին են միացվելու:

5) ազդանշանի տարբեր մակարդակներով շղթաները հարկ է խմբավորել իրարից առանձին. աղբյուրները եւ մուտքերը պետք է տեղադրել տարբեր շարքերում:

6) աշխատեք, որ մալուխները բնիկներին միակցվեն միանման, որպեսզի երկու սարքավորումների տարբեր հարակցիչների միջոցով միացման դեպքում ազդանշանի փուլի մեջ տարբերություններ չառաջանան:

## ՀԱՌՈՐԴԱԳԻԾ

Հաղորդագիծը, որի օգնությամբ կոմուտացվում է ապարատուրան, համարյա նույնքան կարեւոր է կայանի հզորության համար, ինչպես ազդանշանի վերամշակման տեխնիկան: Մասնավորապես, մալուխները նույնպես ընդունակ են «վերամշակել» ձայնային ազդանշանը, շատ հաճախ բոլորովին անցանկալի ձեւով: Հաղորդագծում կարող է առաջանալ «անտենայի էֆեկտ»- էներգիայի կլանում եւ ճառագայթում, իսկ շատ երկար մալուխները հաճախությունների վերին տիրույթում ազդանշանը թուլացնելու միտում ունեն: Այնպես որ, բոլորովին էլ միեւնույն չէ, թե ինչպիսին է ձեր հաղորդագիծը եւ ինչպես է այն տեղադրված:

Տարբեր տիպի եւ երկարության մալուխներ գնելու փոխարեն փորձեք ձեռք բերել մի մեծ կոճ եւ օգտվեք այդ մալուխից (հնարավորության դեպքում) ստուխայում բոլոր միացումների համար: Մեծաքանակ գնումը, ինչպես միշտ, էժան կլինի, եւ, բացի դրանից, դուք հանգիստ կլինեք, որ պահեստում միշտ կգտնեք անհրաժեշտ երկարության մալուխ: (Մալուխի կարծ կտորների երկարակցումն անվստահելի է: Ամեն մի երկարակցումը էներգիայի կորստի, հոսքի եւ անդրադարձման պատենցիալ հնարավորություն է:)

«Սիմետրիկ եւ ոչ սիմետրիկ գծեր» գլխում մենք ասել ենք, որ ռադիոկայանների մեծ մասում ազդանշանը հաղորդվում է սիմետրիկ երկարանի մալուխներով: Այդ երկու պղնձե լարերը պարուրածեւ ոլորված են միմյանց շուրջ՝ ինչը կոմպենսացնում է մակածված խանգարումները: Որպես կանոն, որքան շատ է պարույրների թիվը երկարության մեկ սանտիմետրի վրա, այնքան ցածր է մալուխի զգայունությունը արտաքին էլեկտրամագնիսական դաշտերի նկատմամբ: Շատ հարմար է օգտվել բազմագույն մեկուսացմամբ լարերով մալուխներից, որպեսզի երկարակցման կամ

մալուխը խրոցակներին, քնիկներին եւ այլն միացնելիս, կայանի հավաքման պրոցեսում, հնարավոր լինի հեշտ կողմնորոշվել, թե որ լարն ինչի համար է ծառայում:

Սիմետրիկ մալուխի երրորդ լարը ծառայում է հողանցման եւ էկրանացման համար: Բոլոր լարերը պետք է գտնվեն մետաղյա գործվածքի կամ մետաղական թիթեղի մեջ, որն իր առանձնահատկությամբ տալիս է հարյուր տոկոսանոց էկրանացում, եւ պետք է ծածկված լինեն ճկուն պլաստիկ կամ ռետինե մեկուսիչով: Մալուխի սեփական ունակությունը երկարության մեկ սանտիմետրի վրա պետք է առավելագույնս ցածր լինի:

Ուղիղիեռարձակման համար անհրաժեշտություն չկա, որ մալուխի մեջ հաստ լարեր լինեն. ուղիղազդանշանի հզորությունը, որպես կանոն, չի գերազանցում մի քանի միլիվատոր: Ամերիկյան ուղիղկայանների մեծ մասում օգտագործվում է քազմաջիլ լար  $0.51$ -ից  $0.64$  մմ դիամետրով ( $22-24$  AWG<sup>7</sup> միավոր):

Եթե ստուդիայի տարածքի մի տեղամասից մյուսը ձգված են մի քանի մալուխներ, մեկուսացնող ժապավենով դրանք կացրեք միմյանց կամ կապեք մի քանի տեղից, որպեսզի չխճճվեն:

Ավելի քան  $15$ դր մակարդակի տարբերությամբ առողիությանցաններ հաղորդող մալուխներն իրար կապել խորհուրդ չի տրվում: Գործնականում, մալուխները բաժանվում են չորս խմբի. միկրոֆոնային մակարդակի ազդանշանի համար ( $-20$  դբ-ից պակաս, օրինակ, միկրոֆոնային մալուխներ եւ ճայնարկիչների մալուխներ), գծային մակարդակի ազդանշանի համար ( $-20$ -ից  $+18$  դբ, օրինակ, մագնիսոնների եւ կոմպակտ դիսկի ճայնարկիչների ելքերը), բարձր մակարդակի ազդանշանների համար (ավելի քան  $18$  դբ - ուժեղացուցիչները բարձրախոսներին միացնելու համար), հսկող շղթաների եւ էլեկտրասնուցման գլխավոր գծերի համար: Կարելի է օգտագործել առողիումալուխ՝ ցածր լարումով հսկող շղթաների համար, բայց ԵՐԲԵՔ եւ ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՇՈՒՄ էներգասնուցման գլխավոր գծի համար:

Բացի ճայնային ազդանշանի շղթաներից, հաղորդագիծ է պահանջվում երեք տեսակի հողանցման համար. ապարատուրայի հողանցման, մալուխների էկրանների եւ ամպրոպային պաշտպանության: Հողանցումը անցանկալի հոսանքները տանում է դեպի հողը: Այն նաև հանդիսանում է ընդիանուր գրոյական կետ բոլոր սխեմաների լարման համար, որոնք դրա կարիքն ունեն: Հողանցման հաղորդագիծը չպետք է լինի օղակաձեւ, որի ներսում կարող է հոսանքը շրջապտույտ կատարել: Այդօրինակ օղակներից խուսափելու համար հարկավոր է յուրաքանչյուր առողիումալուխի էկրանացնող հյուսապատվածքը հողանցել միայն մեկ ծայրում:

<sup>7</sup> American Wire Gauge (AWG) – Յաղորդալարերի ամերիկյան տեսականի:

Բոլոր հիմնական սարքավորումները, հատկապես համադրիչ վահանակը եւ հաղորդիչ սարքը, պետք է հողանցել ամենակարծ ճանապարհով (հնարավորության դեպքում՝ ուղիղ ձեւով): Հողանցող միացումները պետք է ցածր դիմադրություն ունենան. հաստ պղնձալարը (իսկ ավելի լավ է՝ գալարուն պղնձե գոտի) կոշտ զոդմամբ կամ սեղմիչով ամրացվում է հողանցման պղնձե ձողին, որը խորը մտած է հողի մեջ (կոշտ զոդումը՝ դա զոդումն է արծարի հիմքով, ոչ թե անազի):

Զեր ստուդիայում անցկացնելով հաղորդագիծը եւ հողանցումը, դուք պետք է ամեն ինչ նախապես ծրագրեք եւ պատրաստեք կոկիկ գծագրեր: Հետագայում, հնարավոր անսարքությունների դեպքում, դա հսկայական ժամանակ կիսնայի, որովհետեւ մինչ այդ հավաքման մանրամասները կարող են մոռացվել:

## ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

Ուաղինոստուդիայի առողինամակարգին միացված հեռախոսը թույլ է տալիս ստուդիայի սահմաններից դուրս գտնվող աշխատակիցներին՝ մասնակցել հաղորդումների հեռարձակմանը: Հեռախոսային գծերի վրա ձայնի որակը, որպես կանոն, ավելի ցածր է, քան մնացած սարքերում, բայց դրա փոխարեն այն հնարավորություն է տալիս հաղորդումների մեջ ներառել օպերատիվ թղթակցություններ դեպքի վայրերից եւ ամենաքարմ նորություններ: Կարելի է նույնիսկ պնդել, որ հեռախոսը ռադիոկայանի համար նորությունների հավաքման ամենազլիսավոր գործիքն է:


Երկրների մեծ մասում իշխանությունները սահմանափակում են էլեկտրոնային ապարատուրայի եւ հեռախոսային գծերի ուղղակի միացման հնարավորությունը: Հասկանալի է, որ հեռախոսային ցանցը պետք է պահպանել վնասվածքներից ու խանգարումներից: Դա, բարեբախտաբար, դժվար չէ: Ուաղինկայաններում առողիոգծերի նորմալ դիմադրությունը 600 օհմ է, այնպես ինչպես հեռախոսային գծերինը: Սա պարզապես համընկնում չէ. սա հատուկ նախատեսված է ռադիոսարքերի եւ հեռախոսների կոմուտացիան հեշտացնելու համար:

Հեռախոսային գիծը ռադիոսարքավորումներին միացնելու համար գուգահեռ միացրեք հեռախոսային գծի լարը (կամ հեռախոսի ներսի լարը, հետքերման փոխարկիչից հետո): Շյուղավարված լարերից մեկին կամ երկուսին էլ միացրեք կոնդենսատոր (նվազագույնը 1 մկֆ ունակությամբ), որպեսզի պատճեշվի հեռախոսային գծի հաստատուն հոսանքը, ինչպես նաև 600/600 օհմ

դիմադրությունների համար հարմարակ՝ ճյուղավորման կետում լրացուցիչ մեկուսացման համար:


Հեռախոսային գծերի վրա եւ ռադիոստուդիաներում իմպեղանսների արժեքը նույնն է, բայց հեռախոսային առողջությանը, որպես կանոն, բույլ է 10-40 դբ-ով: Լավ մեկուսացված հեռախոսային գծի ձայնային ազդանշանը չի վճարվ ստուդիական ապարատուրայի գծային մակարդակի մուտքերը: Բայց ստուդիային ազդանշանը, որ հաղորդվում է հեռախոսային գծին, կարող է ծանրաբեռնվածություն եւ շեղումներ առաջացնել եւ նույնիսկ վնասել հեռախոսային համակարգը, եթե այն նախապես չըրկացվի: ԱՄՆ-ում հեռախոսային ընկերությունները պահանջում են, որ 600 օհմ իմպեղանսով գծերից դեպի իրենց գծերը եկող առողջությանշաններն ունենան ոչ ավելի, քան -9դբմ (0, 28 վոլտ) լարում:

Հեռախոսային գծերում ազդանշանի մակարդակը եւ իմպեղանսը փոփոխվում է՝ կախված տեղից եւ նույնիսկ՝ կոնկրետ գաճակից: Դրա համար միացման շղթայում չեն խանգարի որոշակի լրացուցիչ սարքեր. փոխանցատիչ, կտրվածքը դադարեցնող փոխարկիչ, ձայնի ուժգնության հսկիչ, ուժեղացուցիչ, էկվալյազեր, սահմանափակիչ եւ այլն: Ուղիղարդյունաբերությունը տառացիորեն «շեղվել է» հեռախոսների հետ կոմուտացիայի որակի բարձրացման վրա: Ցանկության դեպքում դրա վրա կարելի է հազարավոր դոլարներ ծախսել: Բայց հաշվի առնելով նախկին սոցճամբարի երկրներում հեռախոսային գծերով հաղորդվող ձայնի ցածր որակը, քանի արժեքը սարքավորումները, որ նախատեսված են Արեւմուտքում հեռախոսային ցանցերի համար, կարող են էժանագին տնային միջոցներից ավելի արդյունավետ չլինել: Այնպես որ, ավելի լավ է սկսել պարզագույն միջոցներից, հետո միայն աստիճանաբար ձեռք բերել ուրիշ ապարատներ՝ լսելիության լավացման համար:

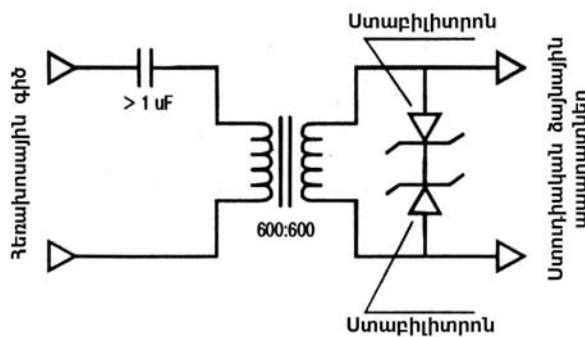

Նկ. 15 Ստուդիայում  
առողջությամակարգին հեռախոսային  
գծի միացման ձեռք\*: Սեկզ մյուսին  
շրջաված ստարիլիտրոնները կանխում  
են ստուդիայի չափազանց ուժեղ  
ազդանշանի ելքը դեպի հեռախոսային  
գիծ: Այն ճյուղավորման մեջ, որով  
ազդանշանը գալիս է միայն  
հեռախոսային գծից,  
ստարիլիտրոնները չեն պահանջվում:

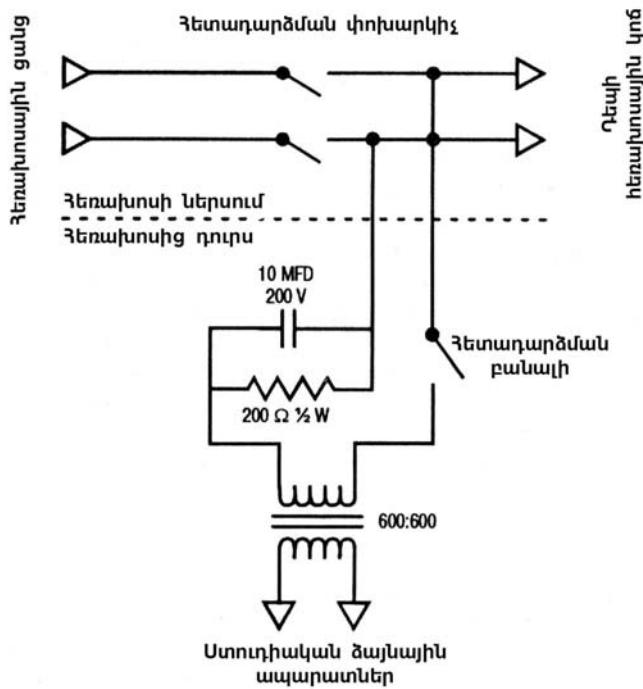\* NAB Engineering Handbook իմժեներական ձեռնարկից, 1985:




Նկ. 16 Սկսու Դորսի (1990) առաջարկած առողջութամակարգին հեռախոսային գծի միացման ձեւ:

Պարզագույն ճյուղավորումը լավ աշխատում է, եթե ձայնային ազդանշանը փոխանցվում է միայն մեկ ուղղությամբ. կամ ստուդիայի, կամ դեպի ստուդիան (Նկ. 15): Բայց երկկողմանի կապի դեպքում ստուդիայում գտնվող աշխատակցի ձայնը հնչում է զգալի ուժգին, քան հեռախոսային արուենտի ձայնը: Իսկ եթե մակարդակը դրվի այնպես, որ արուենտի ձայնը լսվի նորմալ, ապա հաղորդավարի ձայնը կրվա չափազանց ուժգին: Ակնհայտ է, որ խնդրի լուծման համար պետք է առանձնացնել մտնող եւ ելնող ազդանշանները եւ կարգավորել դրանց մակարդակներն առանձին-առանձին: Բայց ասելը հեշտ է, քան դա անելը. որովհետեւ երկու ազդանշաններն էլ հաղորդվում են նույն գույգ լարերով:

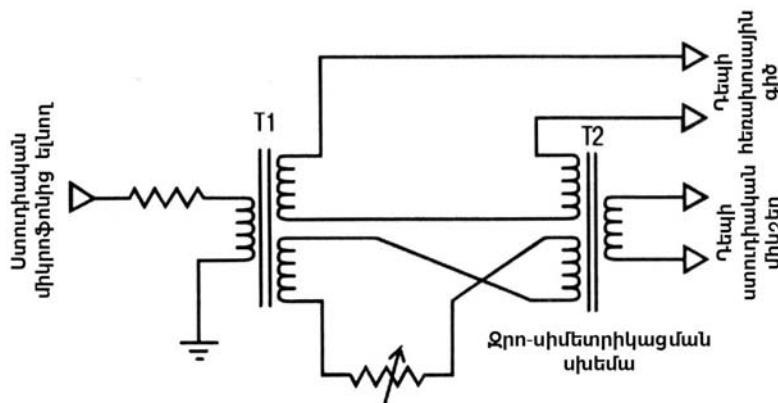**Համենայնդեպս, ճանապարհներ կան:**

Ամենից պարզը՝ երկդիրքանի փոխարկիչն է (Նկ. 16): Այն կարելի է ինքնուրույն հավաքել ցանկացած կայանում, նվազագույն ծախսերով: Այդպիսի փոխարկիչի օգուտը հիմնված է այն փաստի վրա, որ ցանկացած նորմալ խոսակցության ժամանակ զրուցակիցներն արտահայտվում են հերթով: Փոխարկիչի A դիրքը հեռախոսի ձայնային ազդանշանն ուղարկում է համարիչի մեկ կանալին, B դիրքը՝ հաղորդավարի ազդանշանը՝ մյուս կանալին: Այսպիսով, ազդանշանները մշակվում են անկախ իրարից, իսկ հետո միասին համադրվում են միկրոֆոնի վրա: Փոխարկումը կարելի է նույնիսկ դարձնել ավտոմատ՝ ստուդիական միկրոֆոնի վրա դնելով գծային մակարդակի սենսոր:


Այդպիսի միջոցի թերությունն այն է, որ տեքստի մի մասը կկորի, եթե երկու գրուցակիցները սկսեն խոսել միաժամանակ, կամ փոխարկման համար պատասխանառու աշխատակիցը սխալ կռահի, թե խոսելու հերթն ումն է: Լողական դա, իհարկե, զրգում է. չէ՞ որ նորմալ խոսակցության ժամանակ դա համարյա անխուսափելի է: Որպեսզի հաղթահարվի այս թերությունը եւ ապահովվի երկու գրուցակիցների ձայնի անընդհատ ելքը համադրիչի վրա, ընդ որում ամեն ազդանշանն առանձին մշակելով, շատ կայաններում օգտվում են այսպես կոչված հեռախոսային հիբրիդից: Այդ սարքի շնորհիվ ստուդիայում հաղորդավարի ձեռքերը մնում են ազատ. նա արոնենտին լսում է կամ ականջակալներով, կամ ստուդիայի բարձրախոսով, իսկ պատասխանում է՝ նորմալ միկրոֆոնի մեջ: Չրուցակիցը մյուս ծայրում օգտվում է սովորական հեռախոսից, բայց ստուդիական միկրոֆոնի ելքն անջատված է համադրիչի վրա եկող ընդհանուր ազդանշանից: Համադրիչները հաճախ ունենում են խոսակցությանը մասնակցող ամեն մի հեռախոսային արոնենտից եկող ազդանշանները տարանջատող շղթա՝ այսպես կոչված mix-minus bus (հետադարձ կապը կտրող): Այսպիսով, ստուդիական միկրոֆոնից ազդանշանը հաղորդվում է համադրիչի մեկ կանալին, իսկ հեռախոսային արոնենտի ազդանշանը՝ հեռախոսային հիբրիդի միջոցով, մյուս կանալին, եւ երկու ազդանշանը մշակվում են առանձին, իսկ հետո համադրվում են համադրիչ վահանակի ելքում եւ միասին գնում են երեք:



Նկ. 17 Հեռախոսային հիբրիդ

Պարզագույն հեռախոսային հիբրիդը կազմված է երկու միանման առողջութրանսֆորմատորներից (T1 եւ T2. Նկ 17): Նրանց ընդհանուր փարույթներից երկուսը հաջորդաբար միացված են հեռախոսային գծին, իսկ մյուս երկուսը հակափուլով միացված են սիմետրիկացնող սխեմային: Սիմետրիկացնող սխեման կարգավորեք այնպես, որ նրա իմպեդանսն ու լարումը համապատասխանեն հեռախոսային գծում իմպեդանսին ու լարմանը, եւ դրանով դուք կկոմպենսացնեք ստուդիական միկրոֆոնից

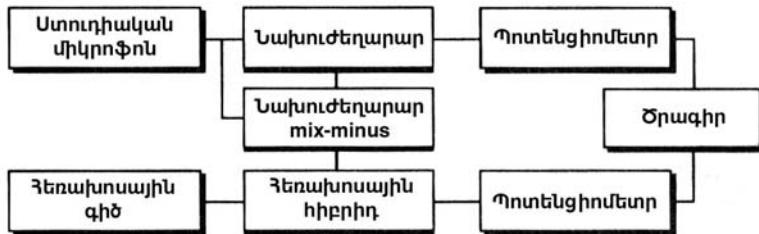Եկող ձայնային ազդանշանի ելքը: Նկ. 18-ում ցույց է տրված, թե ինչպես է հեռախոսային հիբրիդը կոմուտացվում ստուդիական ապարատների հետ:



Նկ. 18 Ստուդիական ապարատներին հեռախոսային հիբրիդի միացման ձեւը

Մեկ ուրիշ սարք, որը կոչվում է հաճախությունների ընդարձակիչ, թույլ է տալիս ձայնի արտաքերման ճշգրտության բարձր մակարդակով առողջության ուղարկել հեռախոսային գծով, ընդ որում, չվատացնելով այն, մինչեւ հեռախոսային համակարգով ձայնի արտաքերման մակարդակի: Ընդարձակիչները կիրառվում են արտաստուդիական ծրագրերի դեպքի ստուդիա հաղորդման եւ դրանք ուղիղ երեր հեռարձակելու համար: Ոչ թանկ սարքերը պարզապես բարձրացնում են ուղարկվող առողջության հաճախությունները մինչեւ որոշակի մակարդակի մուտքի վրա, իսկ ելքի վրա ստուդիայում դրանք ցածրացնում են նույն մեծությամբ, եւ այդպիսով, հեռախոսային ցանցով անցնող, ձայնը տանող հաճախությունների տիրույթում ձայնը ֆիլտրվում է, եւ նրա որակը, որն ընդունվում է ռադիոլսոդների կողմից, փոքր-ինչ լավանում է: Ավելի արդյունավետ ընդարձակիչները ձայնի տանող հաճախությունների սպեկտրը բաժանում են երկու-երեք շերտերի եւ ամեն մեկը հաղորդում են առանձին հեռախոսային գծով: Ընդունող սարքը ստուդիայում վերստին համադրում է այդ շերտերը եւ գումարային ազդանշանը փոխանցում է համադրիչ վահանակին:

Հեռախոսային համակարգերը թույլ են տալիս նաև ստեղծել նպատակաուղղված երկկայան գծեր ստուդիայից դեպի հաղորդիչը ձայնային ազդանշանի հեռարձակման համար: Դրանք մանրամասն քննարկվում են «Ստուդիա-հաղորդիչ» կապի գծեր» բաժնում: Սովորական հեռախոսային գծերի համեմատ դրանց առավելությունը կայանում է նրանում, որ ազդանշանն այլևս չի անցնում կոմուտատորվ եւ հեռախոսային ցանցի ֆիլտրերով, եւ ստացվում է հաճախությունների ավելի լայն սպեկտր: Բացի դրանից, հեռացվում են հեռախոսային սարքավորումների համար բնութագրական աղմուկներն ու ազդանշանի շեղումները: Երկկայան գծի գլխավոր «քերությունը» նրա գինն է:

# ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՍՏՈՒԴԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

Յանկության դեպքում, ռադիոկայանը հատակից մինչեւ առաստաղ կարելի է լցնել ապարատներով: Սիշտ կգտնվեն արտադրողներ, որոնք պատրաստ են ինքնամոռաց համոզել ձեզ, թե իրենց արտադրած սարքավորումներն ինչ աստիճանի կենսական անհրաժեշտություն են սփոման պրոֆեսիոնալ որակի համար: Իրականում ճշշտ հակառակն է, որքան քիչ են սարքերը, որոնցով անցնում է ազդանշանը մինչեւ ունկնդրին հասնելը, այնքան ավելի քիչ աղմուկներ ու շեղումներ ձեռք կրերի, ավելի քիչ կորուստներ կունենա հաղորդվող հաճախությունների տիրույթում, եւ փոքր կլինի շղթայի խափաննան հավանականությունը:

Այսպիսով, մենք հատկապես ընդգծում ենք, որ այս բաժնում նկարագրվող ապարատները չեն հանդիսանում բացարձակ անհրաժեշտություն ռադիոսփոման համար, թեպես որոշ դեպքերում կարող են շատ օգտակար լինել: Ստորև սարքավորումները թվարկվում են իրենց օգտակարության նվազման կարգով:

**Ֆիլտրեր եւ կոռեկտորներ (Էկվալայզերներ)** Երբեմն ազդանշանը հնչում է ոչ այնպես, ինչպես դուք կուգենայիք: Ֆիլտրերը՝ դրանք շղթաներ են, որոնք խլացնում են սպեկտրի անցանկալի հաճախությունները: Ռադիոսփոման մեջ հաճախ գործածվում են ֆիլտրերի հետեւյալ տիպերը:

**Յածր հաճախությունների ֆիլտրեր (ՅՀՖ)** Բաց են թողնում միայն որոշակի տիրույթից ցածր ձայնային հաճախությունների սպեկտրը, խլացնում են սահմանից բարձր հաճախությունները. ՅՀՖ-ը կարող են, օրինակ, պակասեցնել ֆոնային աղմուկը օդանավակայանում հարցագրույց ձայնագրելիս:

**Բարձր հաճախությունների ֆիլտրեր (ԲՀՖ)** Բաց են թողնում որոշակի սահմանից բարձր սպեկտրը, փակում են ցածր հաճախությունները: Այդպիսի ֆիլտրը, օրինակ, կարող է օգնել լավացնելու հեռախոսով հաղորդվող հարցագրույցի լսելիությունը:

**Շերտային ֆիլտրեր** Բաց են թողնում միջին հաճախությունների շերտը՝ փակելով սպեկտրի վերին եւ ստորին շերտերը:

**Նեղերտ ռեժիսորային ֆիլտրեր (Փիլտր-խցան)** Ընդունակ են խլացնել ձայնային սպեկտրի մի մասը շատ նեղ տիրույթում, կտրելով գվազը, տոնալ ազդանշանը, սուլոցը եւ այլն: Որպես կանոն, ֆիլտրերը թույլ են տալիս կարգավորել խլացվող հաճախականությունը:

Կոռեկտորները (Էկվալայզերներ) աշխատում են նման սկզբունքով, բայց ավելի բարդ կառուցվածք ունեն: Նրանք ընդունակ են փոխել ազդանշանի էներգիայի

հարաբերական բաշխվածությունը հաճախությունների մի քանի շերտերով: Էկվալայզերները հատկապես օգտակար են ձայնագրությունների արտադրության մեջ, մի քանի ձայնի աղբյուրներից եկող ազդանշանների համադրման համար: Օրինակ, հարցագրույցների ժամանակ շարժելով միկրոֆոնը՝ փոխփում է տարածքի ակուստիկան: Հետո, եթե դուք հարցագրույցը մոնտաժեք եւ սոսնձեք փոփոխությունից առաջ եւ հետո ձայնագրված հատվածները, տարբերությունը կլինի չափազանց նկատելի ռադիոլոգների համար: Վիճակը կարելի է փրկել կոռեկցիայի միջոցով:

Էկվալայզերների գործածման մյուս տարածված ձեւը երաժշտական ձայնագրությունների մեջ ձայնային սպեկտրի որոշակի մասերի խլացումը կամ ուժեղացումն է (օրինակ՝ բասերի ուժեղացումը):

Գոյություն ունեն երկու հիմնական տիպի կոռեկտորներ. գրաֆիկական եւ պարամետրական: **Գրաֆիկական կոռեկտորները** ձայնային սպեկտրը բաժանում են մի շարք հաճախային շերտերի, որոնց լայնությունը նախանշված է սարքի կառուցվածքի մեջ: Օպերատորը հնարավորություն ունի ազդանշանը ուժեղացնել կամ քուլացնել ամեն շերտի սահմաններում՝ մինչեւ 10-15 դբ-ով:

**Պարամետրական կոռեկտորներն** ի վիճակի են հավելյալ կերպով փոփոխել հաճախային սպեկտրը եւ յուրաքանչյուր տիրույթի լայնությունը, ինչպես նաև ազդանշանի ուժեղացման կամ քուլացման մակարդակը: Պարամետրական կոռեկտորները ձեզ շատ ավելի մեծ հնարավորություններ են տալիս, բայց դրանք ավելի քանի են, քան գրաֆիկականը: Կենցաղային սարքերի վրա դրանք հազվադեպ են տեղադրվում. այստեղ հիմնականում տարածված են գրաֆիկական կոռեկտորները: Ստուդիայում կարելի է օգտվել նաև կենցաղային էկվալայզերներից՝ ըստ անհրաժեշտության դրանք ապահովելով հարմարակներով:

**Ուժեղացուցիչ-բաշխիչներ:** Ենթադրենք, դուք ցանկանում եք ելքի ազդանշանը համադրիչ վահանակից ուղարկել ոչ միայն հաղորդիչին, այլ նաև էլի ինչ-որ տեղ, ասեմք, դեպի մազնիտոֆոն, կայանի տնօրենի կարինետի բարձրախոս, արքանյակային կապ, կամ էլ. բերես, բռնորդ միաժամանակ: Հենց այդ խնդիրն է կատարում ուժեղացուցիչ-բաշխիչը՝ ազդանշանը միաժամանակ ուղարկելով տարբեր գծերով՝ չփոխելով համադրիչի կողմից տրված ազդանշանի իմպեդանսային ծանրաբեռնվածությունը եւ չքուլացնելով հաղորդիչին ուղարկված ազդանշանի մակարդակը:

Կարելի է ինքնուրույն հավաքել էժան փոխարինող 600-ից 100 000 օհմ դիֆերենցիալ տրանսֆորմատորների հիմքի վրա, որ տեղադրված են դեպի ազդանշանի ձեզ հարկավոր լրացուցիչ մուտքերը տանող գծերի վրա: Ընդ որում, ազդանշանը,

միեւնույն է, կարիք կլինի ուժեղացնել, բայց կլուծվի լրիվ դիմադրության համաձայնեցման խնդիրը, ինչն անհրաժեշտ է ազդանշանը մեկ աղբյուրից միաժամանակ մի քանի մուտքերի առաքման ժամանակ:

**Կոմպրեսորներ (դիմամիկ տիրույթի սեղմիչներ):** Ուղիղադրդման ուժգնության մակարդակը փոխվում է ժամանակի մեջ: Փոփոխություններն արտացոլվում են ազդանշանի կառուցվածքի վրա: Եթե ազդանշանը չի լցնում ռադիոլուսում ընդունիչը, ինչպես լինում է, օրինակ, հաղորդումների միջեւ ընկած դադարների կամ երաժշտական ձայնագրության լուր հատվածի ժամանակ, այդ դեպքում ունկնդրին է հասնում որոշ քանակության բնական ռադիոադմուկ:

Կոմպրեսորը ճնշում է հաղորդման ամենաուժգին եւ ամենալուր հատվածների միջեւ եղած դիմամիկ տարածությունը. ամենաուժգին մասերը բուլացվում են, իսկ լուր հատվածի ազդանշանի մակարդակը բարձրացվում է: Արդյունքում մեծանում է մոդուլացիայի միջին մակարդակը, ինչը փոքրացնում է ռադիոադմուկը ընդունիչում: Տեսականորեն, դրանով բարելավվում է ազդանշան-աղմուկ հարաբերությունը, ինչը միշտ ցանկալի է: Թեպես, գործնականում, տիրույթի չափից ավելի ճնշումը ձայնին տալիս է անքնական երանգ եւ հոգեբանորեն հոգմեցնում է ունկնդրներին: Կոմպրեսորները, որպես կանոն, ունեն դեկավարման ձեռքի կարգավորիչ, որն օպերատորին բույլ է տալիս ազդանշանի կտրուկ փոփոխությունների դեպքում ըստ անհրաժեշտության համալարել այն:

**Սահմանափակիչներ (ամպլիտուդները վերելից):** Սահմանափակիչները ավտոմատացնում են հնչյունային ռեժիսորի գործողություններից մեկը ուղիղ եթերի համադրիչ վահանակի առջեւ. դրանք կանխում են համադրիչի ելքի ազդանշանի մակարդակի բարձրացումը որոշակի սահմանային արժեքից վեր: Հեռարձակման ժամանակ ցանկալի է պահել ելքի ազդանշանի բարձր մակարդակ՝ ինչպես ազդանշան-աղմուկ հարաբերության լավացման, այնպես էլ հաղորդիչի օպտիմալ (արդյունավետ) ՕԳ-ի համար: Բայց, եթե ելքի ազդանշանը գերազանցում է օպտիմալ մակարդակը, դա բերում է տիած հետեւանքների. ընդունող ձայնը խեղաքյուրվում է, իսկ ծայրահեղ դեպքում հեռարձակումը կարող է խանգարումներ ստեղծել որիշ ռադիոլայաճների համար: Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ դրա դեմ պետք է պայքարել:

Սահմանափակիչները պահանջվում են ՀՄ- կայաններում, որովհետեւ նրանց հաղորդիչներով կրող հաճախության հարյուրտոկոսանոց մոդուլացիայի հասնում են մուտքի ձայնային ազդանշանի համեմատաբար ոչ մեծ հզորության դեպքում: Համապատասխանաբար, տարբերությունը չափից ավելի եւ թերի մոդուլացիայի միջեւ նույնապես մեծ չէ: Իսկ ազդանշանի միջին մակարդակի չափիչները, ինչպես արդեն

ասվել է, ոչ այնքան ճշգրիտ են արտացոլում ամպլիտուդի ակնբարբային անկումները: Համենայնդեպս, ուշադիր հնչյունային ռեժիսորը հաջողությամբ կարող է «իրենով փոխարինել» սահմանափակիչին: Ավելին, եթք գործում է ավտոմատիկան, եւ սահմանափակիչը կտրում է ազդանշանի չափազանց բարձր գագաթը, դա կարող է բացասաբար ազդել ձայնի որակի վրա: Շատ ավելի լավ է՝ ձայնային ազդանշանի ելքը խնամքով կարգավորել ձեռքով, մակարդակը պահպանելով օպտիմալ բարձրության վրա:

## «ԱՏՈՒԴԻԱ-ՀԱՂՈՐԴԻՉ» ԿԱՊԻ ԳԾԵՐ

Առաջին հայացքից «ստուդիա-հաղորդիչ» կապի գիծը (ԱՀԿԳ) կարող է թվայ ստուդիական սարքավորումների երկրորդական մասը: Եթե հաղորդիչը տեղադրված է հենց կայանի տարածքում, ապա ԱՀԿԳ-ն պարզապես եւս մեկ առողիոնալուին է (կամ մալուխի զույգ՝ ստերեոֆոնիկ սփռման համար): Նրանց համար, ում բախտ է վիճակվել գտնել հարմար տեղ եւ ստուդիայի, եւ հաղորդիչի համար, դա լավագույն տարրերակն է:

Եթե հաղորդիչը գտնվում է կայանի տարածքից դուրս, ապա ԱՀԿԳ անցկացումը հարկ է շատ խնամքով հաշվարկել: Առողիոն կամ կուսկսիալ մալուխը լրիվ բավական է հեռարձակման համար, եթե ստուդիայից մինչեւ հաղորդիչ տարածությունը չի գերազանցում 40 մետրը: Այդ դեպքում դժվարություն է ներկայացնում միայն տարածության վրա հաղորդիչի տեխնիկական վիճակին հետեւելը:

Կարելի է հեռարձակումը վարել՝ անընդհատ շինուալով հաղորդիչի աշխատանքին: Սակայն առաջանում է որոշակի ռիսկ: Հաղորդիչի մոտ կարող են մուտք ունենալ կողմնակի անձինք, այն կարող են նույնիսկ միտումնավոր վնասել: Ամենամեծ վտանգը, սակայն, ժամանակին չնկատված էլեկտրոնային եւ մեխանիկական անսարքություններն են, որոնք, եթե դրանցով օպերատիվ կերպով չզբաղվել, կարող են բերել հեռարձակման դադարեցման: Ինչքան շուտ դուք նկատեք անսարքությունը, այնքան էժան կլինի դրա նորոգումը: Որպես այրոֆիլակտիկ միջոց՝ շատ կայաններում տեղադրում են լրացուցիչ մալուխ, որ միացնում է հաղորդիչի չափիչները եւ ստուգողական շղթաները ստուդիայի հետ, որպեսզի նրանց ցուցմունքներին հնարավոր լինի հետեւել տարածության վրա:

Եթե ԱՀԿԳ-ն 30-40 մետրից ավելի է, դա բերում է մի շաբք անցանկալի հետեւանքների: Նախ, հեռավորության մեծացման հետ նվազում է ազդանշանի հզորությունը: Կորուստների մակարդակը կարելի է հաշվարկել տարրեր տիպի

մալուխների բնութագրերը նկարագրող աղյուսակների կամ պարզ բանաձեւերի<sup>8</sup> միջոցով: Հեռախոսային տիպի լարերի մեջ կորուստները, որպես կանոն, փոքր են, նույնիսկ ԱՀԿԳ-ի մի քանի կիլոմետր երկարության դեպքում: Այդպիսի երկարության լարերը հարկ է կամ կախել, կամ ծածկել հողում: Ամեն դեպքում, դրանք պետք է ապահով մեկուսացնել շրջակա միջավայրի ազդեցությունից:

Երկրորդ, ԱՀԿԳ-ի երկարելու հետ աստիճանաբար բուլանում է առողջության մակարդակը հաճախային սպեկտրի վերին մասում: Ω-եղոնանսային էֆեկտը կարող է առաջանալ հաճախային սպեկտրով, ըստ ընտրության ուժեղացնելով մեկը, բուլացնելով մյուսը եւ չփաշելով երրորդին: ԱՀԿԳ-ի առողջին բնութագրերը պետք է ստուգել մոնտաժի ժամանակ, որովհետեւ դրանք բավական անկանխատեսելի են: Շատ դժվարություններ կարելի է հարթել մալուխն հասնելուց առաջ հավասարեցման (հաճախային ճշգրտման) օգնությամբ, ուժեղացնելով հաղորդման ժամանակ բուլացած տիրույթը, ինչպես նաև գծի մյուս ծայրում տեղադրված էկվալայզերի օգնությամբ ազդանշանը վերջնականապես ճշգրտելով: Եթե տրանսֆորմատորի օգնությամբ մալուխի մուտքի եւ ելքի ծայրերում իմպեղանսն իջեցնել մինչեւ 60-150 օհմ-ի մակարդակի, ապա զգալիորեն կմեծանա այն տարածությունը, որը կարող է անցնել ազդանշանը՝ առանց հավասարեցման կարիքի: Եթք հաղորդումները վարկում են ստերեո, ստուդիան եւ հաղորդիչը պետք է միացած լինեն նույն երկարության երկու մալուխներով:

Երկար ԱՀԿԳ-ների երրորդ պոտենցիալ դժվարությունը մակածված խանգարումներն են: Այս դեպքերում օգնում է էկրանավորումը, ինչպես նաև կապի գծի անցման հետազծի փոփոխությը, եթե խանգարումները գալիս են տարածության մեջ լոկալիզացված աղբյուրներից: Վերջապես, կարող է պատահել, որ մալուխը կտրվի կամ պատահաբար վնասվի: Վերջինիս հավանականությունը մեծանում է երկարության մեծացման հետ, ինչպես նաև կախված է, անկասկած, այն բանից, թե ինչ տեղանքով է անցնում մալուխը: Այսպիսի դեպքերում միակ խորհուրդն այն է, որ այն անցկացնեք անվտանգ տեղում: Ինչեւէ, չնայած վերը նշված բոլոր բարդություններին, մալուխային ԱՀԿԳ-ի անցկացումը անհարահարելի տեխնիկական դժվարություն չի հանդիսանում նույնիսկ 10-15 կմ երկարության դեպքում: Լավագույն արդյունքների համար խուսափեք

<sup>8</sup>Օրինակ, դեցիբելերով արտահայտված կորուստների դեպքում.

$$dB = 20 \lg \frac{Z_1 + Z_2 + Z_3}{Z_1 + Z_2}$$

որտեղ  $Z_1$  - գծի իմպեղանսն է ստուդիայի ելքի վրա

$Z_2$  - գծի իմպեղանսն է հաղորդիչի մուտքի վրա

$Z_3$  - լարի դիմադրությունն է օհմ-երով մեկ կիլոմետրի վրա:

Ակնհայտ է, որ ինչքան ցածր է լարի դիմադրությունը, այնքան քիչ են ազդանշանի կորուստները:

մալուխը երկարակցելուց: Այս գրքի պատրաստման ժամանակ մենք իմացանք, որ ֆինանսական Yutel Oy ֆիրման (հեռ. 385.81.50.08.01, ֆաք 358.81.50.08.10) բավականին խելքին մոտ գնով շուկա է հանել սարքավորումներ մալուխային ԱՀԿԳ-ի համար, որը կոչվում է «Տելելինկ» (Telelink): Դրանք լայնորեն օգտագործվում են Սկանդինավիայում եւ ներառում են հավասարեցման սարքեր, իմպեղանան իջեցնող տրանսֆորմատորներ, ինչպես նաև տարածության վրա հաղորդիչին հետեւելու եւ հսկելու համակարգ:

Բացի տեխնիկական խնդիրներից, մալուխային գծի անցկացումը պետական կամ մասնավոր սեփականության տարածքներով, կարող են առաջացնել իրավական եւ բյուրոկրատական բնույթի խնդիրներ: Հողի սեփականատերը կարող է կամ թույլ չտալ գծի անցկացումը, կամ պահանջել վարձ՝ իր հողամասի օգտագործման դիմաց: Որպեսզի խուսափել նման խնդիրներից, ԱՀԿԳ-ի անցկացումը կարելի է վատահել համապատասխան կառավարական կազմակերպությանը. նա ավելի մեծ շանսեր ունի հաղթահարելու բյուրոկրատական արգելվները: Բայց, հաճախ, նման կազմակերպությունների ծառայություններն այնքան քանի են, որ ավելի լավ է լեզու գտնել հողատիրոջ հետ, մասնավոր կարգով: Մնում է միայն հուսալ, որ աստիճանաբար կառաջանան մրցակիցներ կառավարական միավորներին, որպեսզի, նախ, գցեն ԱՀԿԳ-ի մոնտաժման գները, եւ երկրորդ, որ թույլ տան սփոռողներին՝ աշխատել, շանհանգստանալով, որ իշխանությունները ցանկացած պահի կարող են փակել նրանց կապի գիծը:

Ամերիկյան շատ կայաններում ԱՀԿԳ-ի համար օգտագործվում է ուղղագործանշանը: Հաճախ դա ավելի էժան է, քան մալուխային համակարգը, իսկ հողատերերը չեն ել կռահում, որ իրենց սեփականության վրայով ազդանշան է անցնում: ԱՄՆ-ում ԱՀԿԳ-ի համար հատկացված են մի քանի հաճախային տիրույթներ: Սփոռողների մեծամասնությունն օգտվում է 942-952 Սից շերտից, որովհետեւ այդ տիրույթում ազդանշանը նեղ ուղղորդված փնջի ֆոկուսացնելու համար պատք են ոչ մեծ եւ ոչ քանի անտենաներ: Ազդանշանի ընդունման մաքրության համար ցանկալի է, որ հաղորդիչը գտնվի ստուդիայից ուղիղ տեսանելիության գոտում, ավելի ճիշտ՝ անտենայից, որ տեղադրված է ստուդիայի մոտակայքի բարձրադիր կետում:

«Ստուդիա-հաղորդիչ» ռադիոկապի գծով հեռարձակումը չի համարվում ռադիոսփոռում: Քանի որ ազդանշանը ֆոկուսացվում է նեղ ուղղորդված փնջի, նպատակառության հաղորդիչին, ռադիոլուսոնների կողմից նրա ընդունման հնարավորությունները սահմանափակ են: Բացի դրանից, ֆոկուսացումն ու

ուղղորդվածությունը փոքրացնում են ազդանշանի նմանատիպ հաղորդման համար անհրաժեշտ հզրությունը եւ թույլ են տալիս այլ սփռողների՝ օգտվել նույն հաճախային կանալից՝ իրենց ուղղորդված հաղորդումների համար, չխանգարելով մեկը մյուսին:

Հաղորդիչի մասին տվյալները նույնպես կարող են ստուդիա հասնել հակառակ ուղղությամբ ուղարկվող ռադիոազդանշանի միջոցով կամ հեռախոսային գծով: Ընդ որում, հաճախ դա իսկապես սովորական հեռախոսային գիծ է, ոչ քեւ հատուկ երկկայան՝ հեռախոսային ցանցից առանձնացված: ԱՄՆ-ում ավելի ու ավելի մեծ տարածում է գտնում այն փորձառությունը, ըստ որի կայանի համակարգիչը ժամանակի կանոնավոր ինտերվալներից հետո կապվում է հաղորդիչին: Տոնակ ազդանշանը հեռախոսով ուղարկվում է գրանցող սարքին, որն իր հերթին տալիս է հաղորդիչի աշխատանքի նախ տոնակ կողավորված ցուցումները: Ստուդիայում գտնվող ինժեները կարող է նաև ընդունող սարքին հաղորդել հաղորդիչի համալարելու տոնակ կողավորված հրամաններ:

950 Մից հաճախության վրա մոնոֆոնիկ ռադիոսփոման համար ԱՀԿԳ համակարգի համար տիպիկ արժեքը ոչ ավելի, քան 4000 ԱՄՆ դոլար է: Սարքավորումների ամերիկյան արտադրողների մեջ ամենից հայտնի են Marti եւ Moseley ֆիրմաները: Շուկայի զգալի մասը գրանցնում է նաև իտալական DB Electronica Telecomunicazioni S.p.A ֆիրման (Via Libona 14. Zona Industriale Sud, 35020 Comin Padova, Italy; հեռ.՝ 498700588, ֆաք.՝ 498700747, տելեքս՝ 431683dbc):


ԱՀԿԳ-ի անցկացման շատ սրամիտ եւ էժան լրտում է գտել «Ռադիո-գագետա» ռադիոկայանը Վարչավայում: Նրանք հեռարձակումը սկսել են 1990 թվականից, ֆրանսիական հաղորդիչի օգնությամբ, 89 Մից հաճախականության վրա: Այդ ժամանակ Լեհաստանում շատ քչերն ունեին այդ կանալի վրա համալարվող ընդունիչներ: Այդ պատճառով, կայանի աշխատակիցներն իրենց հաղորդիչից հանեցին կրող հաճախության գեներատորը եւ այն տեղադրեցին ստուդիայի շենքի կտորին, իսկ հաղորդիչի մեջ տեղադրեցին 67 Մից կրող հաճախության գեներատոր, որը կարող էին որսալ շատ ավելի մեծ թվով ռադիոլուսոններ: Քանի որ կրող հաճախության գեներատորն ինքն իրենով աշխատում է որպես շատ փոքր հզրությամբ ՀՍ-հաղորդիչ, «Ռադիո-գագետան» իր ֆրանսիական գեներատորն օգտագործում էր ազդանշանը 89 Մից հաճախության վրա ստուդիայից հաղորդիչին հաղորդելու համար, որտեղ այն ձեւափոխվում էր 67 Մից հաճախությամբ ավելի հզր ազդանշանի: ԱՀԿԳ-ից ազդանշանը ընդունվում էր միայն Վարչավայի կենտրոնում, որտեղ եւ ապրում էին այնտեղ եկած օտարերկրացիների մեծամասնությունը: Նրանք լսում էին ռադիո «Z»-ը՝

իրենց համար սովորական տիրույթում, մինչդեռ լեհերն ընդունում էին այդ նույն հաղորդումը ՀՄ սփոման ստորին, իրենց համար սովորական, տիրույթում:

Այսպիսի լուծումը կարող է հեշտացնել սկսնակ կայանների աստիճանաբար անցումը ՀՄ սփոման ստորին տիրույթից դեպի վերինը, միաժամանակ նրանց ազատելով կապի նախարարության տրամադրած մալուխային ՍՀԿԳ-ից ունեցած կախվածությունից:

## ԳԲՀ – ՀՄ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ

Հաղորդիչները կազմված են մի քանի առանձին էլեմենտներից: Նրանցից մի քանիսն օգտագործվում են հաճախային մոդուլացիայով (ՀՄ) ԳԲՀ տիրույթում, եւ մյուս տիրույթներում ամպլիտուդային մոդուլացիայի (ԱՄ) օգտագործմամբ սփոման համար: Բայց որպեսզի խուսափենք խառնաշփոթությունից, մենք կսկսենք այն հաղորդիչների կառուցվածի նկարագրությունից, որոնք նախատեսված են ԳԲՀ-ՀՄ սփոման համար (Նկ. 19):

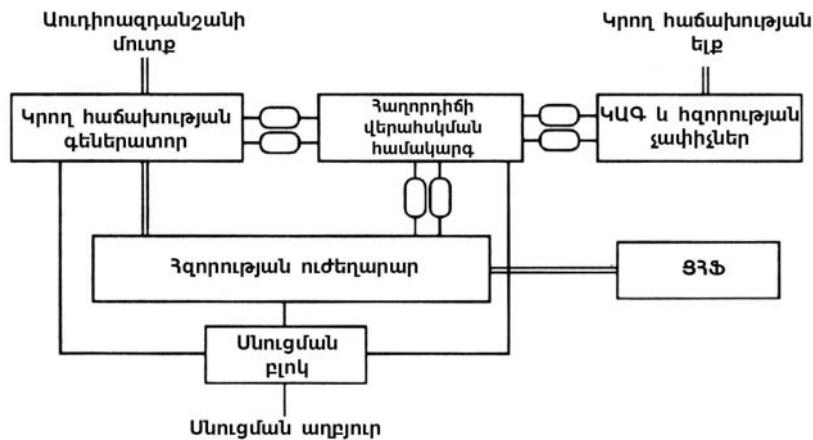

Նկ. 19. ՀՄ հաղորդիչի հիմնական բաղադրիչները

**Էլեկտրասնուցման բլոկը** էլեկտրաէներգիան ստանում է արտաքին աղբյուրից (սովորաբար, դա մայրագիծ է) եւ այն ձեւափոխում է հաղորդիչի տարրեր շղթաների սնուցման համար անհրաժեշտ ուժի եւ լարման հոսանքի:

**Կրող հաճախության ՀՄ գեներատորը** հոսանք է ստանում էլեկտրասնուցման բլոկից, ստիպում է նրան տատանվել բարձր ռադիոհաճախությամբ, իսկ հետո այն կոմբինացնում է ստուդիայից ուղարկված առողջութանշանի հետ: Եթե ստուդիայի ազդանշանը նախատեսված է ստերեոսփոման համար, գեներատորը սովորաբար կատարում է նաև «քենեռային» մոդուլացիա կամ մոդուլացիա «քոչող-տոնի» հիմքի

վրա: Զանի որ սարքը գրգռում է ռադիոհաճախությունները, այն կարող է նաև, ինչպես ասվել է վերեւում, ինքն իրենով գործել որպես ցածր հզորության հաղորդիչ: Տիպիկ գեներատորի ելքի հզորությունը 5-ից 30 Վտ է:

Ստերեոֆոնիկ սփոռումը պահանջում է գեներատորի կոնսուրի ճշգրիտ համալարում եւ մոդուլացիայի պրոցեսի նկատմամբ հատուկ ուշադրություն: (Մոդուլացիան կրող ռադիոհաճախության վրա հառարձակվող ձայնային հաճախության ազդանշանի նստեցման պրոցեսն է): Երկու ձայնային կանալների ձեւափոխումը մեկ բաղադրյալ առողջության վերաբերյալ, որն ընդունիչն ընդունակ է նորից բաժանել երկու առանձին ձայնային կանալների, թեպետ արդեն նորություն չէ, բայց դեռևս զարմացնում է երեւակայությունը:

Ռադիոհեռարձակումների մեծ մասում ձայնային հաճախությունների տիրույթի վերին մասի մակարդակը ցածր է, քան սպեկտրի ստորին մասի մակարդակը: Ինժեներները նկատել են, որ դրա շնորհիվ մակածված ռադիոաղմուկները ՀԱ ընդունիչներ են սոլոսկում հաղորդման հաճախային շերտի սպեկտրի վերին մասի սահմանների մոտ: Այդ աղմուկների մեծ մասը վերացնելու համար, շատ ԳԲՀ-ՀԱ կայաններ ուժեղացնում են սպեկտրի վերին մասի ազդանշանի ուժգնությունը: Դա կոչվում է **նախաշեղում**: Ազդանշանն այնուհետեւ նորից հավասարեցվում է ընդունիչներում, որոնք ունեն նախաշեղումը կոմպենսացնող սխեմաներ<sup>9</sup>: Նախաշեղումը հաճախ կատարվում է հաղորդիչի մեջ այն բանից հետո, եթե արդեն ձեւափորվել է բաղադրյալ ստերեոազդանշանը: Ընդունիչում նախաշեղման կոմպենսացիան լավագույն արդյունքի համար պետք է այդ պրոցեսի հայելային արտացոլումը լինի: Այդ պրոցեսի կարեւոր պարամետրը հանդիսանում է, այսպես կոչված, **ժամանակի հաստատումը**: Նախկին ԽՍՀՄ-ում, որոշ ՈՀԿԿ անդամներներում եւ ելքոպական երկրներից շատերում ընդունված է 50 միկրովայրկյանին հավասար նախաշեղման բնութագիրը: Ռադիոլսողներից ոչ բոլորը կնկատեն տարբերությունը, բայց, համենայնեւապ, եթե դուք նախաշեղումով հաղորդիչ եք գնում, ժամանակի հաստատումը պետք է համապատասխանի ձեր ունկնդիրների ռադիոլսողներում նախատեսված մեծությանը: (Որոշ հաղորդիչներ ունեն փոխարկիչներ, որոնք թույլ են տալիս ընտրել ժամանակի հաստատումի մեծությունը): Հաղորդիչում եւ ընդունիչում նախաշեղման ժամանակի հաստատումի անհամապատասխանության դեպքում, ընդունվող ստերեոազդանշանի որակը

<sup>9</sup> Նախաշեղումը օգտագործվում է նաև որոշ միջինալիքային կայաններում: Այդ հաճախային շերտում նախաշեղման շնորհիվ աղմուկների նվազեցումն ավելի նկատելի է:

կվատանա ձայնային հաճախորդունների սպեկտրի վերին մասում առաջացող աղմուկների հաշվին:

Մինչեւ անհրաժեշտ մակարդակն ուժեղացվելու համար ազդանշանը հաղորդիչում անցնում է մեկ կամ ավելի **ելքային կասկադներով**: Ամեն ուժեղացման կասկադը ազդանշանի ելքային հզորությունը սովորաբար ավելացնում է 5-ից մինչեւ 20ηք, ինչպես նաև մեծացնում է հաղորդիչի չափերը: Մինչեւ վերջերս, ուժեղացման առավելագույն մակարդակի հնարավոր էր հասնել միայն էլեկտրոնային լամպերի օգնությամբ: Բայց տրանզիստորային տեխնոլոգիան արագ զարգանում է, եւ ներկայումս ստեղծված է առանց էլեկտրոնային լամպերի՝ հզոր հաղորդիչների արտադրություն: Դրանց առավելությունն այն է, որ ավելի քիչ են տաքանում, ավելի վստահելի են եւ դիմացկուն, ավելի արդյունավետ են եւ պարզ՝ արտադրության համար (նշանակում է՝ ավելի էժան են):

Վերջին ուժեղացման կասկադի ելքի վրա բաղադրյալ ազդանշանն անցնում է **ցածր հաճախորդունների ֆիլտրի (ՅՀՖ)** միջով, որպեսզի փոքրացվեն արտաշերտային փոփոխությունները կայանին հատկացված կանալի սահմաններից դուրս: **Ուղղորդված ճյուղավորիչը<sup>10</sup>**, որն օգտագործվում է կանգուն ալիքի գործակիցը (ԿԱԳ) չափելու համար, միացվում է անտենայի ֆիլտրին: Այս սարքերը չափում են անտենային փոխանցվող հզորությունը եւ հետ՝ դեպի հաղորդիչը հզորության անդրադարձման աստիճանը (անդրադարձումը հաղորդման գծում): Եթե անդրադարձումը չափից ավելի մեծ է, դա կարող է վնասել վերջին ելքային կասկադը: ԿԱԳ-ի չափիչը օպերատորին թույլ է տալիս հետեւել անդրադարձված ալիքի մակարդակին: Սովորաբար, ԳԲՀ – ՀՄ հաղորդիչներն ունեն ավտոմատ սարքեր, որոնք անջատում են հաղորդիչը նախքան անդրադարձված ալիքի մակարդակի վտանգավոր մեծության հասնելը:

Հաղորդիչն ունի նաև **կարգավորման այլ օրգաններ**: Իհարկե, դրանց թվում են անջատիչները, կոնտուրների կարգավորման համար վերնիերներն ու կոճակները, ինչպես նաև, ավելի հզոր մոդելների վրա, սարք, որը փոքրացնում է լարման թույքները հաղորդիչի միացման եւ անջատման ժամանակ:

<sup>10</sup> Ուղղորդված ճյուղավորիչն օգտագործվում է նաև կանգուն ալիքի գործակիցի (ԿԱԳ) չափման համար, քանի որ գործակիցներն ըստ լարման եւ հոսանքի նույնն են: Իդեալական ԿԱԳ-ը հավասար է 1,0-ի: Շատ ԳԲՀ-ՆՄ հաղորդիչներ ունեն ավտոմատ սարքեր, որոնք անջատում են իրենց ԿԱԳ 1,5-ի հասնող մեծության դեպքում: Տիրույթային անտենաներ օգտագործող միջինալիքային հաղորդիչների համար ԿԱԳ թույլատրելի արժեքն է  $\leq 2,0$ :

$$\text{ԿԱԳ} = \frac{V_0 + V_1}{V_0 - V_1}$$


որտեղ  $V_0$ - անտենայի վրա եկող լարումն է,  $V_1$ - անտենայից անդրադարձված լարումն է:

1989 թվականին անցկացված հարցման տվյալների համաձայն, Արեւմտյան Եվրոպայում հեռարձակում էին իրականացնում մոտ 20 000 հաղորդիչներ: Դրանցից միայն, մոտավորապես, 7500-ն ունեին լիցենզիա: 12 500 շարտունագրված հաղորդիչներից մոտ 4500-ը գտնվում էին Իտալիայում, որտեղ 1976 թվականից մինչեւ 1990 թվականը չկար օրենք ռադիոսփոման մասին: Բացի դրանից, շատ չլիցենզավորված հաղորդիչներ էին աշխատում Պորտուգալիայում, Իսպանիայում, Նիդերլանդներում և Իռլանդիայում<sup>11</sup>: Այդ հաղորդիչները մեծամասամբ հավաքված էին ինքնուրույն: Ստորեւ մենք բերում ենք մի քանի փոքր հզորության հաղորդիչների սխեմաներ: Քանի որ կայանի հզորության հսկայական բաժնը կախված է հաղորդիչի աշխատանքից, դրա ինքնուրույն հավաքումը շատ պատասխանատու գործ է: Եթե ձեր թիմում համապատասխան փորձառությամբ նարդ չկա, ավելի լավ է՝ մտածեք այլ հնարավորությունների մասին:


Ինքնուրույն հավաքված հաղորդիչը, հասկանալի է, ավելի էժան կիմի, քան գնվածը: Բայց նոր հաղորդիչները վաճառվում են երաշխիքով, այնպես որ դրանց շահագործման սկզբնական շրջանում տեխնիկական անսարքությունները, սովորաբար, վերացվում են արտադրողի կողմից, անվճար: Բացի դրանից, նրանց կառուցվածքը արդեն փորձված է աշխատանքում: Կառուցվածքի բերություններն արդեն իսկ հայտնաբերվել են եւ վերացվել: Գրքի վերջում մենք բերում ենք Եվրոպական շուկայի համար ցածր հզորության հաղորդիչների մի քանի արտադրողների ցուցակ: Նկ. 20-ում բերված տասը վատտանց հաղորդիչի սխեման պատկանում է զարգացող երկրներում օգտագործելու համար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատվերով մշակվածների թվին:

Սկզբնական գաղափարը սկսնակ ռադիոկայաններին հաղորդիչի հավաքման համար կոմպլեկտ մատակարարելն էր, որ ներառում էր կառուցվածքի դժվար ձեռք բերվող տարրեր, մյուս մասերը ճարելու պատասխանատվությունը բողմելով հավաքողի վրա: Այս ձեւով հաղորդիչի գինը հասցվում էր նվազագույնի: 120 Վտ ելքի հզորությամբ հաղորդիչները ստեղծվել են կոչտ պայմաններում եւ սպասարկման չորակավորված անձնակազմով աշխատելու համար, որը ձեռքի տակ չունի բարդ տեստավորող պայարատներ (Նկ. 21):
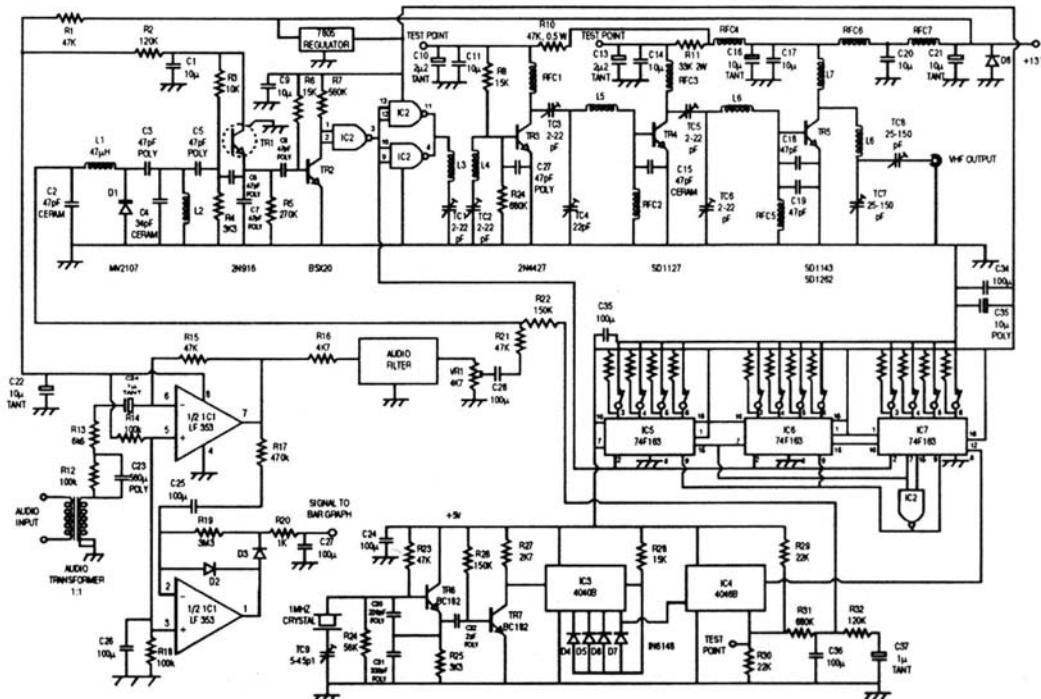
<sup>11</sup> Տվյալները բերված են Leif Lonsmann "The FM-Explosion: A Guided Tour Through the Radio Landscape of Europe" հոդվածից, որ ներկայացված է European Institute for the Media Conference on Small Scale Radio (Manchester, England) կոնֆերանսին, 1990 թ. հունվարի 19-ին:



Նկ. 20 ՀՄ հաղորդիչ 10 Վտ հզրությամբ

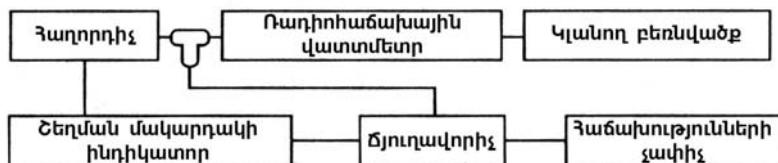


Նկ. 21 ՀՄ հաղորդիչը հեռարձակման պատրաստելու համար տեստավորող սարքերի սխեմա

Վերջին ժամանակներս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փոխել է իր մոտեցումը եւ կոմպենսուի փոխարեն մատակարարում է պատրաստի հավաքված հաղորդիչներ, քայլ առաջվա պես շատ ավելի էժան, քան առեւտրական ֆիրմաները (1500-3000 դոլարով): Դրա համար մենք քերում ենք Մարտին Ալլարդի մշակած սխեման, ավելի շատ նկարագրության նպատակով, քան այն քանի, որ դուք օգտվեք նրանից՝ հավաքման ժամանակ: Հավելյալ տեղեկությունների համար դիմեք Mallard Concepts LTD., 13 Southdown Ave., Brixham, Devon TQ5 0AP, England; հեռ. 4480456756, ֆաք՝ 4480452839:

Ինչպես արդեն հիշատակել ենք, Խտալիայում մոտ 15 տարի չկար օրենք ուղղությունը մասին: Օրենսդրության բացակայության պայմաններում, տեղական կայանները պատերազմ էին սանձազերծել հաղորդիչի առավելագույն հզրության համար, որի մասին խոսվել է «Հզրություն, բարձրություն եւ ընդունման հեռավորություն» գլխում: Կայանները ստիպված էին անընդհատ մեծացնել հաղորդիչի

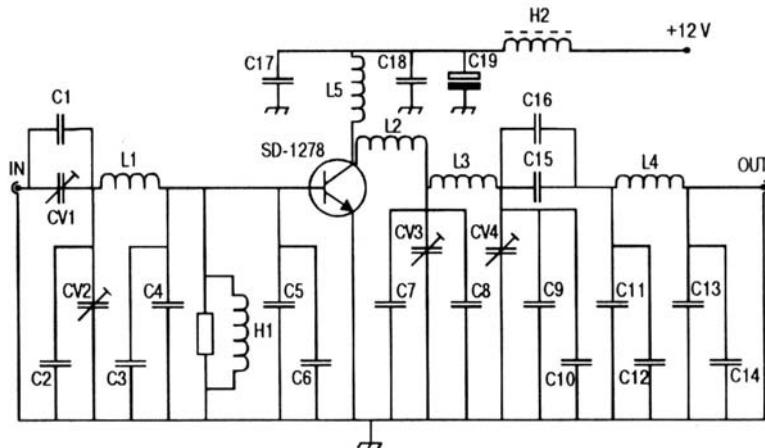հզորությունը, որպեսզի պահեն իրենց գոտին եւ խլացնեն խանգարումների աճող մակարդակը: Արդյունքում, որքանով մեզ հայտնի է, խտալական շատ ռադիոկայաններում կան հաղորդիչներ, որոնք փոխարինվել են ավելի հզորներով եւ չեն վաճառվել, որովհետեւ մյուս կայանները նույնպես կարիք ունեին ավելի հզոր ապարատների:






Նկ. 22 ԳԲՀ-ՀՄ գծային ուժեղացուցիչ մինչեւ 55 Վտ մակարդակը:

Էլեմենտների ցանկը

Ունակություններ

$CV_1, CV_2$	40 պֆ ենթալարվող ֆոլգա	$L_1$ պղնձե լարի աղեղ 15 մմ դիամետրով
$CV_3, CV_4$	60 պֆ ենթալարվող կերամիկա	$L_2$ պղնձե թիթեղ 5 մմ հաստությամբ
$C_1 -$	10 պֆ	$L_3$ պղնձե լարի օղակ 1 մմ հաստությամբ, 10մմ դիամետրով
$C_2 -$	27 պֆ	$L_4$ 4 գալար 1 մմ դիամետրով լար, գալարի դիամետր՝ 7 մմ, գալարների միջեւ հեռավորությունը՝ 1 մմ
$C_{4-6} -$	100 պֆ	$L_5$ 1 մմ հաստությամբ լարի 3 գալար, որոնց դիամետրը 5 մմ, իրարից հեռավորությունը՝ 2 մմ
$C_{7-8} -$	56 պֆ	
$C_{9-14} -$	10 պֆ	
$C_{15-17} -$	470 պֆ	
$C_{18} -$	1N պֆ	
$C_{19} -$	49 մֆ- 25v	
$H_1$	15 գալար պղնձե լար 0,3 մմ դիամետրով ոնքիստորի վրա 47 օհմ/1Վտ	
$H_2$	Ֆերիտային օղակ 6 անցքով (ֆերիտի տիպը FX 1115)	

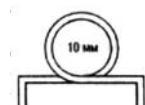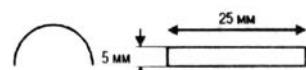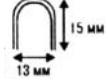

Այս սխեման նախատեսված է 4 Վտ հզորությամբ մոտքային ազդանշանը մինչեւ ելքում 55 Վտ մակարդակը ուժեղացնելու համար ԳԲՀ-ՀՄ սիմման շերտի վերին տիրույթում: Պահանջվող սնուցումը  
+12-ից +14 վոլտ 6 ամպեր: Ուժեղացումը կատարվում է Thomson ֆիրմայի SD-1278 մոդելի հզոր

տրանզիսոռի միջոցով. սխեման կարելի է հարմարեցնել նաև Motorola ֆիրմայի MRF-238 մոդելի տրանզիսոռի համար:

Ներկայում Խտալիայում վերջապես ընդունված՝ ռադիոսփոման մասին օրենքի դրույթները, ինչպես երեսում է, կստիպեն շատ կայանների՝ դադարեցնել աշխատանքը, որն արդյունքում կրերի օգտագործված հաղորդիչների ավելցուկի<sup>12</sup>: Ահա թե ինչու ՀՄ սփոման ցածր հզորության կայանների սարքավորումներով բոլոր հետաքրքրվողներին արժե հաղորդիչ ձեռք բերելու հնարավորություն փնտրել Խտալիայում: Սկզբի համար պետք է կապվել CoRallo-ի հետ՝ տեղական ռադիոկայանների ասոցիացիա (C/{ Franco Mugerli, Piazza della Liberta 13, 00192 Roma RM, Italy), կամ որեւէ այլ խտալական ռադիոսփողների ասոցիացիայի հետ (տես «Արեւմտյան Եվրոպայում եւ Հյուսիսային Ամերիկայում տարածաշրջանային ռադիոսփոռող կազմակերպությունների ցուցակ», որը բերվում է գրքի վերջում):

## ՖԻԴԵՐԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ՀՄ-Ի ՀԱՄԱՐ

ԳԲՀ-ՀՄ հաղորդիչի ելքի վրա ազդանշանը խիստ տարրերվում է ստուդիայի ելքում ազդանշանից: Զայնի որակը մնում է նույնը (համենայնդեպս, ցանկաի է), բայց առողջութանշանը զգալիորեն ուժեղացվում է եւ նստեցվում է կրող ազդանշանի վրա: Առողջութանշանը կարող էր գնալ մալուխով: Ռադիոազդանշանը մալուխով հաղորդելու ժամանակ ցրվելու (այսինքն՝ հզորությունը կորցնելու) միտում ունի, եթե դրա դեմ միջոցներ ձեռք չառնվեն:

Հաղորդիչից անտենային ռադիոազդանշանը գնում է ֆիդերով կամ ֆիդերային գծով: Էներգիայի հոսքից խուսափելու համար, որպես ֆիդեր օգտագործվում են կամ կենտրոնական էլեկտրոդի շուրջը հաղորդող հյուսվածքապատվածքով կոակսիալ մալուխ, կամ իրարից որոշակի հեռավորության վրա գտնվող երկու հաղորդալարերից կազմված սիմետրիկ գծեր: Կոակսիալ մալուխը սովորաբար ավելի թանկ արժե, եւ նրա նույնիսկ կարճ հատվածներում, միեւնույն է, տեղի է ունենում էներգիայի որոշ կորուստ:

Տեսականորեն, հաղորդալարերի սիմետրիկ գույգով կորուստներն ավելի քիչ են: Իսկ գործնականում, գծի ամեն կտրուկ ծալվելու ժամանակ տեղի ունեն կորուստներ, իսկ հարեւանությամբ գտնվող մետաղյա իրերը (օրինակ՝ անտենա կամ հենման

<sup>12</sup> Քենեթ Ռոնոուի տվյալներով՝ 1990 թ. Խտալիայում հեռարձակում իրականացնող 4 500 կայաններից միայն 1800-ը կարող էին լիցենզիա ստանալ (Kennet Donow, The European Media Mosaic, National Association of Broadcasters, Washington, DC USA, c. 15):

աշտարակ) ազդում են ազդանշանի վրա: Այդ պատճառով, սփռողների մեծամասնությունը նախընտրում է կուակսիալ մալուխը:

Աղյուսակ 3.

Սի քանի տարածված ֆիլերների բնութագրերը

Գծի տիպը	Դիմադրություն (օհմ)	Տարածման արագության գործակից	Դիէլեկտրիկ	Առավելագույն լարում
Կուլտիվալ մալուխ				
RG – 6	75	.75	Փրփրուն պոլիէթիլեն	-
RG – 8X	52	.75	" - "	-
RG – 8 foam	50	.80	" - "	1500
RG – 8	52	.66	պոլիէթիլեն	4000
RG – 9	51	.66	" - "	4000
RG – 11	75	.66	" - "	4000
RG – 11 foam	75	.80	Փրփ. պոլիէթիլեն	1600
RG – 58	53.5	.66	պոլիէթիլեն	1900
RG – 58 foam	53.5	.79	Փրփ. պոլիէթիլեն	600
RG – 58A/B/C	53.5	.66	պոլիէթիլեն	1900
RG – 59	73	.66	Փրփ. պոլիէթիլեն	2300
RG – 59 foam	75	.79	" - "	800
RG – 59A	73	.66	պոլիէթիլեն	2300
Կուլտիվալ մալուխ ԱՄՆ-ի հեռարձակման ստանդարտով (իմպերանսը 50 օհմ)				
Փրփ. դիէլեկտրիկով		.79	Փրփ. պոլիէթիլեն	-
Ցածր խտութ. փրփ. դիէլեկտրիկով		.88		-
Կիսաճկուն		.90	չոր օդ կամ ազոս	-
Կոշտ. պղնձեն քաղանքով		.998	" - "	-
Զուգահեռ հաղորդագծեր				
75 օհմանց		.67		
300 օհմանց		.82		
300 օհմ խողովակավոր		.80		

Տարածման արագության գործակից – ֆիլերի միջով ռադիոալիքի տարածման արագության հարաբերությունը լույսի արագությանը:

Դիէլեկտրիկ – նյութ, որ կենտրոնական հաղորդիչը մեկուսացնում է հաղորդող հյուսվածապատճեղից:

Վաղ թե ուշ բացօքյա կուսական մալուխը քայքայվում է եղանակային պայմանների ազդեցության տակ: Հատկապես տհաճ է, եթե ջուրը թափանցում է մալուխի քաղանքից ներս, քանի որ դա մեծացնում է էներգիայի կորուստները և կարող է կարճ միացում առաջացնել: Մալուխի ծայրերը միացնան տեղում խնամքով մշակեք սիլիկոնային ռետինի օգնությամբ կամ ջրակայուն մածուկով (զամազկա): ԳԲՀ տիրույթի վերին մասում սփռման ժամանակ ավելի լավ է օգտվել հաստ կուսական մալուխից, որովհետեւ բարակներում կորուստների մակարդակը բարձր է:

Հզոր ԳԲՀ-ՀՄ կայանները հաճախ օգտվում են շատ հաստ և կոշտ, ազոտով կամ չոր օդով լցված մալուխից, որպեսզի կանխեն կոռոզիան կամ ծակումը: Փոքր հզորության ԳԲՀ-ՀՄ կայանները կարող են օգտագործել ճկուն, փրփրացված ռետինով լցված մալուխից: Մալուխի ալիքային դիմադրությունը պետք է համաձայնեցվի ձեր անտենայի և հաղորդիչի իմացեղանսների հետ, իսկ ֆիլերային գիծը լինի որքան կարելի է կարճ (Աղ. 3):

Մենք արդեն քննարկել ենք դիմադրություն հասկացությունը: Սակայն արժե դրան վերադառնալ, որովհետեւ դիմադրությունն անհրաժեշտ է հաշվի առնել ֆիլերի անցկացման ժամանակ. անտենայի և հաղորդիչի դիմադրությունների անհամաձայնեցվածությունը կփոքրացնի ձեր ԱՇՀ-ն և կարող է վնասել հաղորդիչը:

Յանկացած երկլարանի գծի ալիքային դիմադրությունը կախված է լարերի չափերից և իրարից ունեցած հեռավորությունից: Սա ճիշտ է ինչպես կուսական մալուխի, այնպես էլ զուգահեռ լարերի զույգի համար: Ընդհանրապես, մեկը մյուսից մեծ հեռավորության վրա դասավորված բարակ լարերն ունեն բարձր դիմադրություն, հաստ լարերը կամ խողովակները, որ տեղադրված են իրար մոտ, ունեն ցածր դիմադրություն: Այն տեղերում, որտեղ փոխավում են գծի չափերը և ձեւը (որպանք հաղորդիչի և անտենայի հետ ֆիլերի միացման տեղերն են), առաջանում է ալիքային դիմադրության տարբերություն, որի հետեւանքով էներգիայի մի մասը, փոխանակ անցնելու միացման տեղով, անդրադարձվում է: Բարեբախտաբար, գոյություն ունեն դիմադրությունը փոխելու, մեկ դիմադրությամբ գիծը մեկ այլ դիմադրությամբ գծի հետ «համաձայնեցնելու» շատ միջոցներ: ՀՄ սփռման ժամանակ օգտագործվող հաճախությունների համար այդ միջոցները պարզ են և էլեգանտ. որպես համաձայնեցնող սարք կարելի է օգտագործել լարի, պղնձե խողովակի և որոշակի երկարության կուսական մալուխի կտորները:

Ենթադրենք, ձեզ պետք է համաձայնեցնել անտենայի 300 օհմ լրիվ դիմադրությունը և կուսական ֆիլերի 53,5 օհմ ալիքային դիմադրությունը: Որպեսզի

գտնել ֆիդերի կտորի  $Z$  իմպեդանսի արժեքը, որը կարող է աշխատել որպես

$$Z = \sqrt{Z_1 Z_2}$$

համաձայնեցնող սարք, պետք է լուծել հետեւյալ հավասարումը.

որտեղ  $Z_1$  - ը անտենայի դիմադրությունն է, իսկ  $Z_2$ -ը՝ ֆիդերի դիմադրությունը:

Մեր օրինակում  $Z$ -ը հավասարվում է 126,7 օհմ-ի: Չուզահեռ հաղորդալարերի ալիքային դիմադրությունը հաշվվում է հետեւյալ հավասարումով.

$$Z = 276 \lg(2S/d),$$

որտեղ  $d$ -ն հաղորդալարի դիամետրն է, իսկ  $S$ -ը՝ հաղորդալարերի կենտրոնների միջեւ հեռավորությունն է:

Եթե օգտագործվում է 2 սմ դիամետրով պղնձե փափուկ խողովակ, հեշտությամբ կարելի է հաշվել 126,7 օհմ իմպեդանս ստանալու համար կենտրոնների միջեւ անհրաժեշտ հեռավորությունը: Ըստ մեր հավասարման, դա 2,9 սմ է: Ի՞նչ երկարության պետք է լինի համաձայնեցնող կտորը: Մեր ձեւով հաշվարկը տալիս է ալիքի երկարության  $1/4$  արժեքը: Բայց, քանի որ ռադիոալիքները մետաղական միջավայրում տարածվում են ավելի դանդաղ, քան օդում, մենք պետք է մտցնենք համապատասխան գործակից: Բանաձեւը կունենա հետեւյալ տեսքը:

$$\text{Երկարությունը} = \frac{75(VF)}{f}$$

որտեղ երկարությունն արտահայտվում է մետրերով,  $f$ -ը հաճախականությունն է Միգ-երով, իսկ  $VF$ -ը արագության գործակիցն է հաղորդող միջավայրում: Եթե դուք ինքներդ հավաքում եք համաձայնեցնող սեկցիաներ, դժվար է մեծ ճշգրտությաք որոշել արագացման գործակիցը: Սակայն այն հաստատ պետք է լինի ավելի փոքր, քան օդի դեպքում, որի համար այն 1,0 է: Ընդունենք  $VF$ -ը 1 եւ սկսենք կտոր-կտոր կարաճացնել հաղորդիչը՝ մինչեւ ստանանք բավարար համաձայնեցում: Եթե  $f$  աշխատանքային հաճախությունը մեզ մոտ 100 Միգ է, սկզբնական երկարությունը հավասար կլինի 0,75մ: Այսպիսով, որպեսզի համաձայնեցնել անտենայի 300 օհմ դիմադրություն ֆիդերի 53,5 օհմ դիմադրության հետ, 100 Միգ հաճախության վրա ազդանշանի հաղորդման համար, կարելի է օգտագործել անտենայի եւ ֆիդերի միջեւ միացված երկու գրահեռ պղնձե խողովակներ՝ 2 սմ տրամագծով, 0,75 մ երկարությամբ, իրարից 2,9 սմ հեռավորությամբ: Քանի որ այս բոլոր էլեմենտների դիմադրությունն իրականում դժվար է նախապես որոշել մեծ ճշգրտությամբ, համաձայնեցնող սեկցիայի մոնտաժման

ժամանակ դուք պետք է հնարավորություն ունենաք փոխել էլեկտրոդների միջեւ եղած հեռավորությունը, մինչեւ ստանաք ֆիղերի վրա ԿԱԳ-ի նվազագույն արժեքը:

Այս տեխնոլոգիան ունի շատ տարբերակներ: Կարելի է օգտագործել նույնիսկ քառորդալիքային շեյֆներ, որպեսզի արգելակվի անցանկալի ազդանշանը, օրինակ, հաղորդիչի ճառագայթումը, որն ընկնելով անտենայի վրա, կարող է խանգարում առաջացնել: Ինչեւէ, այս բոլոր հնարավորությունները դուք ինքներդ կհայտնաբերեք աստիճանաբար:

## ԳԲՀ- ԱՆՏԵՆԱՆԵՐ

Առաջին հայացքից թվում է, թե անտենան ինչ-որ «փակուլի» է էլեկտրական հոսանքի համար: Բայց երբ էներգիան ճառագայթվում է շրջակա միջավայր, իսկ հողի մեջ շրջապտույտ գործող հոսանքները վերադառնում են հաղորդիչ, ապա հաղորդիչը, անտենան, հողը եւ օղը ռադիոլուսոդի ընդունիչի հետ կազմավորում են էլեկտրական կոնտուր: Ավելի ճիշտ, անտենան պատկերացրեք որպես սարք, որը համաձայնեցնում է ֆիղերի (սովորաբար՝ 50-70 օհմ) եւ շրջակա օդային միջավայրի (377 օհմ) դիմադրությունները:

Անտենայի օպտիմալ չափը կախված է այն ալիքի երկարությունից, որն ինքը պիտի ճառագայթի: Ալիքի երկարությունը հակադարձ համեմատական է հաճախությանը. դա ալիքային տատանումների պարբերության հարեւան գազաքների միջեւ եղած տարածությունն է: Ալիքի երկարությունը հաշվելու համար 300-ը բաժանեք ՍՀՅ-ով արտահայտված հաճախության վրա: Եթե հաճախությունը հավասար է 88 Միգ, համապատասխան ալիքի երկարությունը հավասար է 3,4 մ: 104 Միգ հաճախության դեպքում ալիքի երկարությունը հավասար է 2,88 մ: Այսպիսով, ՀՄ տիրույթի վերին մասում ռադիոսփոման ժամանակ ալիքի երկարությունը կազմում է 3,4-ից մինչեւ 2,88 մ:

Ինչպես հիշատակվել է ստուդիաների մասին բաժնում, սենյակի գծային չափերի 1:1 կամ 1:2 հարաբերությունների դեպքում տարածքում առաջանում է ակուստիկ ռեզոնանս: Նման երեսույթ նկատվում է նաև անտենաների դեպքում: Եթե անտենայի երկարությունը հավասար է ալիքի երկարությանը, երկարության 1/2-ին կամ նրա հետ գոտնվում է այլ հարմոնիկ հարաբերության մեջ, անտենայի մեջ առաջանում է էներգիայի կանգուն ալիք: Հոսանքներն ու լարումները կենտրոնանում են ռեզոնանսի հանգույցներին մոտ, ուժեղացնելով էներգիայի ճառագայթումը: Անտենայի արդյունավետ ճառագայթումը հանդիսանում է առավելագույնը, եթե նրա չափերն ու

ձեւը ռադիոհաճախությանը համապատասխանող հաղորդիչի գրգռած ալիքի երկարության վրա ոեզնանսի են բերում:


Անտենայի ճառագայթած ռադիոէներգիան տարածվում է լուսի արագությամբ: Վերջիվերջո, նրա ոչ մեծ բաժինն ինչ-որ տեղ հատում է ռադիոլունիչի անտենան եւ նրա մեջ առաջացնում է հաղորդիչ անտենայի հոսանքի հետ համաձայնեցված քոյլ կետային տատանումներ: Հաղորդիչ անտենայից ընդունող անտենայի վրա էներգիայի առավելագույն հաղորդումը տեղի է ունենում, երբ երկու անտենաներն ուղղորդված են միանման: Նրանց ուղղությունը, ինչպես եւ նրանց միացնող էլեկտրամագնիսական դաշտի կողմնորոշումը, կոչվում է բեւեռացման ուղղություն:

ԳԲՀ-ՀՄ ռադիոսփոման վաղ շրջանում հաղորդող եւ ընդունող անտենաները սովորաբար հորիզոնական էին: Նրանց միացնող դաշտը, համապատասխանաբար, հանդիսանում էր հորիզոնական բեւեռացված: Բայց ավտոմոբիլային ԳԲՀ-ընդունիչների տարածման հետ դրույթունը փոխվեց, որովհետեւ ավտոմոբիլային ընդունող անտենաներն ավելի հաճախ ուղղահայաց են կամ թեքված: Եթե հաղորդող եւ ընդունող անտենաներն ուղղահայաց են իրար, տեղի է ունենում էներգիայի նվազագույն հաղորդում: Դա ուղղելու համար, ինչպես նաև այն պատճառով, որ սփոռողներն այլեւս չեն կարող հաշվարկներ կատարել ընդունող անտենաների ինչ-որ որոշակի ուղղորդվածության վրա, հաղորդիչ անտենաները սկսեցին անել շրջանաձեւ բեւեռացմամբ: Ընդհանուր գծերով դա նշանակում է, որ դաշտի ուղղությունը կատարում է մեկ շրջանաձեւ պտույտ մեկ ցիկլի ընթացքում, այնպես որ, անկախ ընդունող անտենայի ուղղորդվածությունից, ամեն ցիկլի պարբերության գոնե մի մասի ընթացքում երկու անտենաները լինում են համաձայնեցված:

Վերը ասվածից հետեւում է, որ գոյություն ունեն ՀՄ-անտենայի կառուցվածքի շատ տարբերակներ (օրինակ, Նկ. 23, 24): Շրջանաձեւ բեւեռացմամբ անտենաները բավական բարդ են. բաց օղակներ պարուրաձեւ փաթույթով. «Երեքնուկի տերեւ»՝ տեղադրված վանդակի առջեւ, լարային գլան ցանցի վրա: Ավելի պարզ կառուցվածքով անտենաները էներգիան ճառագայթում են ոչ պակաս արդյունավետությամբ, բայց, ինչպես արդեն ասվել է, ընդունիչի վրա եկող ազդանշանի հզորությունը կախված է հողորդող եւ ընդունող անտենաների ուղղորդվածության համընկնումից<sup>13</sup>: Եթե ձեր ռադիոլսողների մեծամասնության ընդունող անտենաներն ուղղորդված են ինչ-որ մի որոշակի ձեւով, աշխատեք, որ ձեր կայանի հաղորդող անտենան ըստ բեւեռացման համաձայնեցված լինի նրանց հետ:

<sup>13</sup> Բեւեռացումը, բացի դրանից, որոշ ազդեցություն է թողնում նաև ընդունման հեռավորության վրա, քանի որ, որպես կանոն, տեղանքի ռելիէֆն ավելի քիչ էներգիա է կլանում ալիքների հորիզոնական բեւեռացման դեպքում:

Մեկ փաստ կասկած չի հարուցում. ձեր գԲՀ անտենայի ուղղահայաց վեր ճառագայթած էներգիան կորում է աճոգուտ: Երկնքում ուղիղությները քիչ են: Ուղիղությներին հասնելու համար ուղիղությները պետք է ուղարկվեն երկրի մակերեսույթին հորիզոնական երկայնքով կամ նույնիսկ փոքր-ինչ բարձունքից ընդունիչների ուղղությամբ ներքեւ թերված:

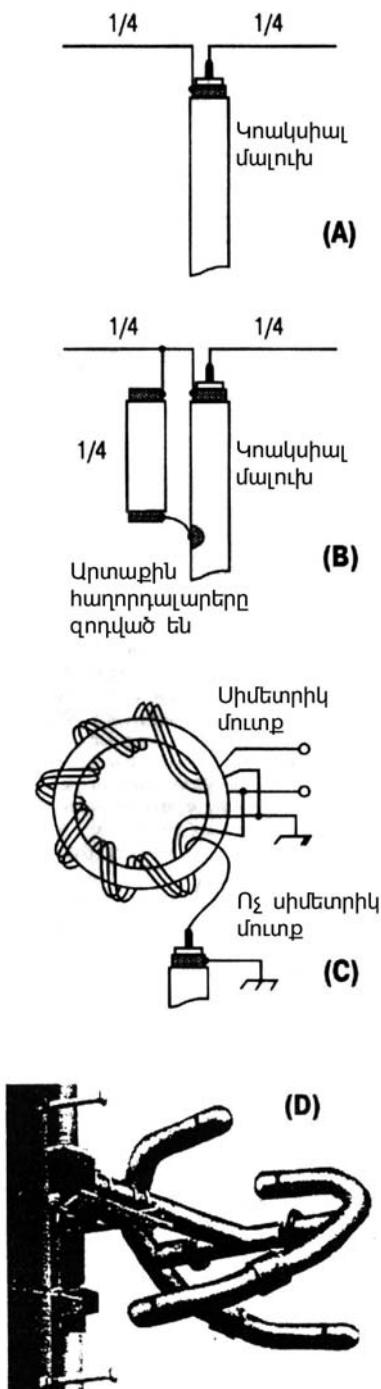

Նկ. 23. ԳԲՀ անտենայի պարզագույն կառուցվածք

(A) *Պարզագույն ՀՄ անտենա:* Սա այսպես կոչված կեսալիքային դիսպու է. երկու կտոր պղնձապար, ամեն մեկը 1/4 ալիքի երկարությամբ, ընդհանուր առանցքից հակառակ ուղղություններով գնացող: Դիսպու կարելի է տեղադրել հորիզոնական, ինչպես ցույց է տրված նկարում. կամ ուղղահայաց: *Պարզագույն դիսպուն ունի մեկ էական թերություն.* այն իրենից ներկայացնում է սիմետրիկ հաղորդիչ, այն դեպքում, եթե ֆիդերների մեծամասնության համար օգտագործվում է ոչ սիմետրիկ կուակսիալ մալուխ: Այս սիմետրիկ գծերի անմիջական միացման ժամանակ անտենայի էներգիան տարածվում է կուակսիալ մալուխից դուրս՝ դրանով փորրացնելով ճառագայթման դիագրամի սիմետրիկությունը:


(B) *Որպեսզի դա տեղի չունենա, կիրառվում է նոյն կուակսիալ մալուխի (որից պատրաստված է ֆիդերը) քառորդալիքային կտոր:* Նրա արտաքին հաղորդիչը գործում է ֆիդերի ներքին հաղորդիչին եւ անտենայի լարին. որն էլ միացված է ֆիդերի արտաքին հաղորդիչին: Այսպիսով կանխվում է հոսանքի ներքեւ տարածումը ֆիդերից դուրս:

(C) *Ըստ ավելի լավ է օգտագործել ոչ մեծ համաձայնեցնող տրանսֆորմատոր ֆիդերի եւ անտենայի միացման կետում:* Քառորդալիքային համաձայնեցնող վիրաստորի տրանսֆորմատորն ապահովում է լարման առաջացումը անտենայի երկու բեկոններում ճիշտ հակափուղված պատճենությունը: Այդպիսի տրանսֆորմատորները սովորաբար փարարվում են ֆերիտներով օղակի կամ տափողակի շուրջը:

Նկ. 23. ԳԲՀ անտենայի պարզագույն կառուցվածք

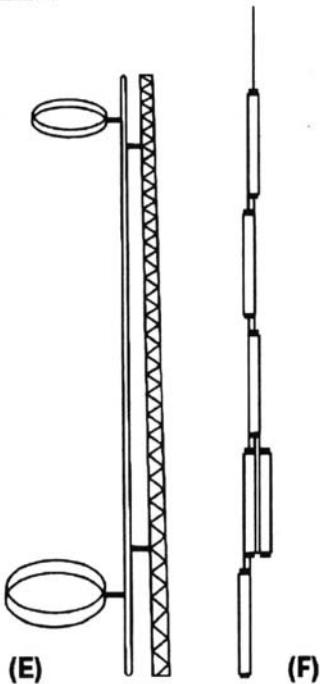(D) *Սոլել BESP, մշակված է Broadcast Electronics ֆիրմայում:* Ներառում է պղնձե խողովակից «քաց օղակներ»՝ նախատեսված 50 000 վատտ լարման եւ շրջանաձև բեկոնացման համար: ԳԲՀ անտենաների համար իդեալական հարմար են սովորական պղնձե ջրագծի խողովակները: Իր հաստության շնորհիվ մեծանում է քամու եւ սաղաապատման նկատմամբ դիմադրությունը եւ մածանում է թողարկման լայնությունը: Այս կառուցվածքի անտենայի աշտարակի վրա պետք է տեղադրվեն նմանատիպ «քաց օղակներ», որպեսզի մեծանա անտենայի ուժեղացման գործակիցը:

Նկ. 24a ԳԲՀ անտենաներ ավելի բարդ կառուցվածքով



(E) Ավելի պարզ կառուցվածք՝ մշակված նոյն ֆիրմայի կողմից: Այսպիսի օդակաձեւ անտենան նախատեսված է ցածր հզորության կայանների համար: Օդակները տեղադրված են իրարից  $1/2$  ալիքի երկարության հեռավորության վրա:

(F) «Կոլինեար» անտենա ԳՀԲ-ՀՄ սփոման համար: Նախագծված է Էրնստ Ուիլստանի կողմից Panaxis Production ֆիրմայի համար: Պատրաստված է RG8 տիպի կուակսիալ մալուխից: Այն կտրատված է սեղշիանների եւ միացված է ինչպես պատկերված է նկարում, այնպես որ ազդանշանը տարածվում է մալուխի արտաքին մասով: Այսպիսի կառուցվածքը անտենային տալիս է 3րդ ուժեղացման գործակից: Որպեսզի պահպանել անտենայի կոշտությունը եւ ուղղորդվածությունը, այն տեղավորում են ուսինե կամ եղեղնյա խողովակի մեջ:

Նկ. 24a ԳԲՀ անտենաներ ավելի բարդ կառուցվածքով

Այդ պատճառով, ԳԲՀ-ՀՄ ռադիոսփոման համար անտենայի կառուցվածքի էական մասը հանդիսանում է հորիզոնական ուղղությամբ ճառագայթման էներգիայի խտացումը՝ անկախ ալիքային բեկուացումից:

Անտենայի ճառագայթման հզորության խտացումը ցանկացած ուղղությամբ մեծացնում է անտենայի ուժեղացման գործակիցն այդ ուղղությամբ: Ուժեղացման գործակիցը միշտ հարաբերական է, ինչպես եւ դեցիբելերը, որոնցով այն չափում է: Համեմատության համար ստանդարտ է ծառայում այն անտենան, որը ճառագայթում է նոյն քանակի էներգիան բոլոր ուղղություններով: Եթե անտենայի հորիզոնական ուժեղացման գործակիցը հավասար է 3 դբ, դա նշանակում է, որ այն երկրի մակերեսույթի երկայնքով ուղարկում է երկու անգամ ավելի էներգիա, քան չուղղորդված անտենան՝ հաղորդիչի նոյն հզորության դեպքում: ԾԱՀ –ն (ճառագայթման արդյունավետ հզորությունը) կրկնապատկում է, եւ դուք կարող եք ընդունման համար անհրաժեշտ դաշտի նվազագույն լարվածությունից հանել 3 դբ, ինչպես ասվել է վերեւում «Հզորություն, բարձրություն եւ ընդունման հեռավորություն» բաժնում:

Ուրեմն ինչպես մեծացնել անտենայի ուժեղացման գործակիցը հորիզոնական ուղղությամբ: Բազմայարուս անտենայի կառուցումով:

Յարուսների միջև համապատասխան հեռավորության դեպքում (որը կախված է ալիքի երկարությունից), բազմայարուս անտենաների էներգիան տարածության մեջ կոմբինացվում է՝ ուժեղացնելով հորիզոնական տարածվող ալիքները եւ նարեցնելով

ուղղահայաց տարածվող ալիքները: Եթե անտենան ունի վեցից մինչեւ տասներկու յարուս, դա արմատապես լավացնում է ընդունման հեռավորությունը կամ, որիշ խոսքով, 10 վատտանոց հաղորդիչին տալիս է 100 վատտ ՇԱՀ: Ընդհանուր դեպքում, մեծ ուժեղացման գործակցով անտենաներն ամենից հարմար են հարբավայրային տեղանքում սփռելու համար: Բլրուտ տեղանքում ավելի լավ է օգտվել միջին ՈՒԳ-ով անտենաներից: Լեռնային շրջաններում ամենից լավ է աշխատել ցածր ՈՒԳ-ով անտենաներով, առավելագույն էներգիա ուղարկելով դեպի ընդունման բացակայության կամ լրության գոտիները:

ԳԲՀ անտենաների մեծամասնությունը տեղադրվում են կայսի կամ հենայունի վրա: Անտենայի հենարանը կարող է ազդել ճառագայթման ուղղվածության դիագրամի վրա, հատկապես եթե հենարանը մետաղական է: Նույնիսկ փորձառու ինժեներները նախօրոք չգիտեն, թե հենարանի վրա ո՞ր մասում տեղադրել անտենան՝ լավագուն ընդունման դիագրամ ստանալու համար: Այդ պատճառով, անտենայի տեղադրման արդյունքում լավագույն ցուցանիշների հասնելու համար անհրաժեշտ է ստուգել ընդունման որակը նրանից տարրեր ուղղությունների եւ հեռավորությունների վրա: Հենարանից անդրադարձված էներգիան կարող է զգալիորեն մեծացնել ուղղորդված ՈՒԳ-ն, բայց միաժամանակ եւ ստեղծել ընդունման բացակայության գոտիներ:

Եթե անտենան տեղադրվում է ձգալարերով հենարանի վրա, դրանք նույնապես կարող են ազդել ճառագայթման դիագրամի վրա: Եթե մետաղական ձգալարերը դժվարություններ են ստեղծում, փորձեք դրանք փոխարինել նեյլոնե կամ պարանի կապերով: Սակայն համոզվեք, որ ցանկացած ոչ մետաղական ձգալար բավականաչափ ամուր լինի, որպեսզի պահի հենարանն ուժեղ քամուց: Եթե անտենան ընկնի, ձեր կայանը ստիպված կլինի դադարեցնել հեռարձակումը, եւ ինչ-որ մեկը կարող է սուսմել:

ԳԲՀ-ՀՄ սփոման հաղորդող համակարգի առանձնահատկությունը դրանց ծայրահեղ զգայնությունն է սացցակալման նկատմամբ: Սառույցը չպետք է հավաքվի անտենայի վրա, ոչ միայն այն պատճառով, որ լրացուցիչ բեռը կարող է դեֆորմացնել այն, այլ հիմնականում այն պատճառով, որ սառույցի առկայությունն ընդունակ է փոխել անտենայի ռեզոնանսային հաճախությունն այն աստիճան, որ անդրադարձված էներգիան կարող է վնասել հաղորդիչը: Ամենաբանկ ԳԲՀ անտենաների մոդելներն ունեն տաքացման համակարգ, որը մաքրում է դրանք սառույցից: Այդ խնդրի լուծման մյուս ձեւը կտուրին տեղադրված անտենան ոչ մետաղական արկղի մեջ տեղավորելն է:

# ՀՈՂԱՆՑՈՒՄ ԵՒ ԱՄՊՐՈՊԱՅԻՆ ՊԱՇՏԱՎԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԲՀ անտենայի ՕԳԳ-ի համար հողանցման համակարգը կենսականորեն այնքան կարեւոր չէ, ինչքան միջինալիքային անտենայի համար: Զեր անտենայի ամենաէժան ձեռով հողանցման համար վերցրեք մի քանի հին ավտոմեքենայի ջերմափոխանակիչ (ռադիատոր): Դրանց եռակցեք պղնձեն գոտի եւ լցրեք շատ առի ջրով: Զերմափոխանակիչները թաղեք անտենայի հիմքի մոտ: Եթե ձեր տարածաշրջանում հաճախակի ամպրոպներ են լինում, կայծակը կարող է քանդել ձեր անտենան եւ վնասել հաղորդիչը: Միջոցներ ձեռնարկեք. անտենայի կայմի վերին մասում տեղադրեք շանթարգել: (Սա վերաբերում է ԳԲՀ եւ միջինալիքային անտենաներին:) Ծանթարգելը հաստ պղնձալարով միացրեք անտենայի հիմքի մոտ գտնվող հողանցման համակարգին, որը կազմված է հողի մեջ թաղված հաստ պղնձալարի վեց ռադիալ կտորներից: Այսպիսով, ֆիդերից հաղորդիչին անցնելու փոխարեն, կայծակը կարող է շարժվել նվազագույն դիմադրության ուղիով: Ստորգետնյա ռադիալ կտորներն արեք որքան կարելի է երկար (մինչեւ 50 մ): Դրանք թաղեք հնարավորին չափ խորը: Զեր խնդիրն է ստեղծել ստորգետնյա հաղորդման զիծ՝ ոչ ավելի, քան 10 օհմ ընդհանուր դիմադրությամբ:

## ՄԻՋԻՆԱԼԻՔԱՅԻՆ ԱՆՏԵՆԱՆԵՐ

Միջինալիքային անտենաներն իրենց ծավալային չափերով զգալիորեն գերազանցում են ԳԲՀ անտենաներին, քանի որ դրանց ազդանշաններն ունեն մեծ ալիքի երկարություն: Օգտվելով վերը բերված բանաձեւից՝ 300-ը բաժանելով 1,5 Մհց-ի (1500 Կհց), մենք ստանում ենք ազդանշանի ալիքի 200 մ երկարությունը մոտավորապես 1500 Կհց հաճախության վրա: 535 Կհց (0,535 Մհց) հաճախությամբ ազդանշանի երկարությունը մոտ 561 մ է:

Պարզագույն միջինալիքային անտենան պղնձեն լար է 1/4 ալիքի երկարությամբ, որը հորիզոնական կախված է երկու սյուների կամ ծառերի միջեւ, գետնի մակարդակից առնվազն 10 մ բարձրության վրա: Մոտ 1500 Կհց հաճախությունների համար քառորդալիքային անտենայի երկարությունը մոտավորապես 50 մ է: Ինչպես հաշվարկել է Կ. Դին Սթիվենսը, այդպիսի պարզագույն անտենան ապահովում է մոտ 30 կմ ընդունման հառավորություն 100 վատտ ՇԱՀ եւ այլ կայաններից խանգարումների բացակայության դեպքում (տե՛ս «Անհրաժեշտ սարքավորումներ» բաժինը): Անտենայի լարը չպետք է դիավի ոչնչի, բացի իրեն պահող էլեկտրական


մեկուսիշներից: Մեկուսիշները հենասյուներին պետք է ամրացվեն ոչ մետաղական ճռապաններով (ոետինե կամ պարան): Այսպիսով, հենարանների միջեւ հեռավորությունը պետք է գերազանցի 50 մ: Եթե դա անհնար է, անտենան կարող է ամբողջությամբ կամ մասամբ իրենով փոխարինել ֆիդերին, այնպես որ նրա միայն մի մասը կախված լինի հենարանների միջեւ:

Այս պարզ կառուցվածի թերությունն այն է, որ մեծ քանակությամբ էներգիա ճառագայթվում է ուղղահայաց վերեւ: Անտենայի ուղղահայաց կառուցվածքի դեպքում կորուստները քիչ կլինեն: Սակայն 50 մետրանոց ուղղահայաց անտենայի համար հենարան գտնելը շատ ավելի դժվար է, քան հորիզոնականի համար: Դրա ինժեներական լուծումը լարի փոխարինումն է մեկուսացնող բետոնե հիմքի վրա տեղադրված բարակ մետաղական կայմով, որը բավականաշափ անուր է, որպեսզի պահի սեփական քաշը: Ուժեղ քամիներին դիմադրելու համար կայմը պետք է ամրացվի ձգալարերով: Ինչպես արդեն ասել ենք ԳԲՀ անտենաների մասին բաժնում, ձգալարերը կարող են ազդել ճառագայթման դիագրամի վրա: Միջինալիքային անտենաների դեպքում այդ ազդեցությունը հաճախ բարենպաստ է: Ինչպես եւ անտենան ինքը, ձգալարերը պետք է մեկուսացված լինեն գետնից: Այդ նպատակով օգտագործում են փայտե կամ հաստ ապակե միացումներ:

Եթե միջինալիքային անտենայի երկարությունը մեծացվի մինչեւ 0.6 ալիքի երկարության, կմեծանա հորիզոնական ուղղությամբ ճառագայթվող էներգիայի քանակությունը: Դա լավ է, որովհետեւ ուժեղացնում է դաշտի լարվածությունը գետնի մակերեւույթի վրա: Մոտավորապես 1500 Կհց հաճախության համար 0.6 ալիքի երկարությունը մոտ 120 մ է: Ուղղահայաց անտենան կարող է լինել եւ կարճ, բայց հաղորդիչի միեւնույն հզորության դեպքում նրա ընդունման հեռավորությունը փոքր կլինի:

Կարճ անտենայի OԳ-ն կարելի է մեծացնել եզրային բեռի միջոցով, այսինքն մեծացնելով անտենայի վերին եզրի էլեկտրական ունակությունը: Դրան կարելի է հասնել՝ անտենայի գագաթին տեղադրելով հորիզոնական մետաղական սկավառակ կամ օղակ (որքան տրամագիծը մեծ՝ այնքան լավ): Մյուս ձեւը հետեւյալն է. անտենայի գագաթին սեղմակի օգնությամբ ամրացնել 3,6 կամ 12 ռադիալ մետաղական ձգալարեր, դրանք տանելով անկյան տակ (անտենան նմանվում է անձրեւանոցի)` դեպի հողում ամրացված գծերի վրայի էլեկտրամեկուսիշները: Կարելի է օգտագործել եւ եզրային բեռի կոմբինացված մեթոդ՝ ռադիալ ձգալարեր միացնելով անտենայի գագաթի վրայի սկավառակի պարագծին:

1990 թվականին, օգտվելով համակարգչային մոդելավորումից, ԱՄՆ-ի Սփռողների ազգային կազմակերպությունը մշակել է համեմատաբար ոչ մեծ հողանցման համակարգով կարճ ուղղահայաց անտենայի (Նկ. 25) նախագիծ<sup>14</sup>: Ըստ էության, սա վերը նկարագրված եզրային բեռի մեթոդի մոդիֆիկացիան է: Համարվում է, որ սա լավագույնս համապատասխանում է 1000-ից մինչեւ 1605 Կհց տիրույթում հեռարձակող կայանների համար, հաղորդիչի 1000 Վտ-ից պակաս հզորության դեպքում:

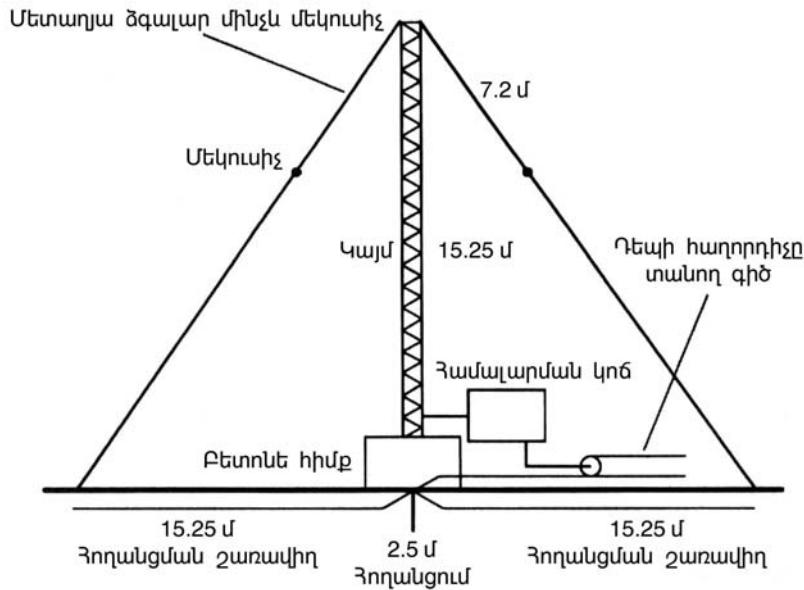

Նկ. 25. Ոչ մեծ հողանցման համակարգով կարճ ուղղահայաց անտենա  
Տեսականորեն, ՑԱՀ-ն կազմում է քառորդակիքային ուղղահայացի միայն 20-ից 45 %-ը, դրա փոխարեն կառուցվածքը շատ խնայողական է:


ԱԱԱ-ի նախագծած կառուցվածքը 15.25 մ բարձրության եռանկյուն կայմ է, 60սմ լայնությամբ կողով և 5սմ պարագծով ստորին անկյունային հենարաններով: Եզրային բեռը կազմված է կայմի գագաթին միացված և 45 աստիճան անկյան տակ նրանից հեռացող վեց մետաղական ձգալարերից: 1485, 1584 և 1602 Կհց հաճախությունների (փոքր հզորության կայանների համար եվրոպական կանաչները) համար ձգալարերին կայմի գագաթից 7.2 մ հեռավորության վրա տեղադրված են մեկուսիչներ, այնպես որ, արդյունքում ձգալարերի միայն վերին մասն է անտենայի հետ էլեկտրականորեն միացված: Կայմը կանգնեցված է բետոնե հիմքի վրա, 2.5 մ երկարության հողանցման ուղղահայաց առանցքի վերեւում: Հողանցման միացված է ըստ շառավիղի

<sup>14</sup> David Pinion, James Breakall, Richared Adler and Alfred Resnik, "Low Profile AM Antenna Design Study, Phase II, Final Report," in *Report to the AM Broadcast Industry on the NAB AM Antenna Projects*, National

իրարից հեռացող վեց 15.25 մ երկարության լարեր, որ քաղված են 15 սմ խորության վրա եւ իրարից հեռացված են 60 աստիճանի անկյունով (տե՛ս Նկ. 25):

Սիջինալիքային անտենայի համար կարելի է օգտագործել նաև մետաղական կայմեր, որ կառուցված են այլ նպատակների համար, օրինակ, դրոշի հենարան կամ ջրածնշման աշտարակ եւ այլն: Բայց ԵՐԲԵՇՔ, ՈՇ ՍԻ ԴԵՊՋՈՒՄ, ՀԱՆՈՒՆ ՈՉՆՉԻ չփորձեր օգտագործել էլեկտրահաղորդման սյուները:

Այդպիսի, արդեն գոյություն ունեցող կառուցվածքը որպես անտենա օգտագործելու համար դուք պետք է փորձարկումներ անեք, որպեսզի գտնեք ֆիդերի տեղադրման ամենահարմար կետը: Ձեզ պետք կլինի նաև համաձայնեցնել իմացելանսները: Որպեսզի գտնեք ֆիդերի միացման տեղը, փորձեք գետնից մի քանի մետր բարձրության վրա այդ կառուցվածքին ամրացնել մալուխ, համոզվելով, որ կայմի մետաղը եւ լարերը կիա շփվում են իրար հետ: Լարը ձգեք գետնի ուղղությամբ 45 աստիճան անկյան տակ եւ միացրեք դեպի հաղորդիչը տանող մալուխին: Սի՝ դիպչեք անտենային, թեքված լարին կամ հորիզոնական ֆիդերին, քանի դեռ փորձնական ազդանշանը գնում է հաղորդիչից անտենային: Նստեք մերենան եւ վարեք ձեր սփոռման տերիսորիայով, անտենայից տարբեր հեռավորությունների վրա, ընդունման որակը ստուգելու համար: Գրանցեք ազդանշանի մակարդակը տարբեր հեռավորությունների վրա եւ տարբեր տեղերում: Փոխեք անտենային միացման կետը եւ անցկացրեք եւս մեկ փորձարկում:

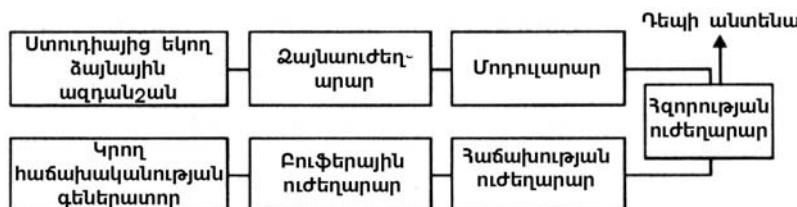

Նկ. 26. ԱՍ-հաղորդիչի բլոկ-սխեմա

## ՀՈՂԱՆՑՈՒՄ

Եթե ԳԲՀ-ՀՄ սփոռմով լավ ծածկույթի հասնելու համար կարեւոր է անտենայի տեղադրման բարձրությունը, ապա միջինալիքային սփոռմով լավ ծածկույթի համար առավել կարեւոր է հողանցման համակարգը: Ո-աղիոհաճախության հոսանքները, որ շրջապույտ են անում հողում եւ անտենայի հիմքի շուրջը, փոխազդում են ռադիոալիքների հետ, որոնք տարածվում են անտենայից՝ ձեզ անհրաժեշտ ցրման

դիագրամով: Որպես հողանցման իդեալական համակարգ կարող էր ծառայել քառորդ ալիքի երկարության շառավղով պղնձե թիթեղը, որը թաղված է հողի մեջ առնվազն 15 սմ խորությամբ: Հասկանալի է, որ դա դժվար իրագործելի է: Բայց մոտավորապես նույն արդյունքի կարելի է հասնել, եթե հողի մեջ քաղենք մեծ քանակությամբ ռադիալ (շառավղային) հաղորդալարեր: Մեծ քանակություն ասելով՝ նկատի ունենք մինչեւ 120 ռադիալ կտորներ՝ իրարից 3 աստիճան անկյան հեռավորության վրա: Չորս ռադիալ կտորը պետք է սկիզբ առնեն մեկ կետում՝ ուղիղ անտենայի հիմքի տակ, եւ միանան հաղորդիչից եկող կուակսիալ ֆիլերի մետաղահյուսվածքին: Բոլոր միացումները պետք է ունենան նվազագույն դիմադրություն: Խորհուրդ է տրվում արծաթե զողում կամ եռակցում: Եթե դա չի ստացվում, ապա խնամքով մաքրեք պղնձե լարը եւ ամուր կապ արեք:

Կարճ ուղղահայաց անտենայի հետ օգտագործվող հողանցման համակարգը, որ մշակվել է ՍՍՍ-ի կողմից, համեմատաբար ոչ քանի, կոմպրոմիսային տարրերակն է, որ կարելի է կիրառել նաև այլ կառուցվածքի անտենաների հետ: Քանի որ հողանցման համակարգը հողի տակ թաղելուց հետո դուք այլև չեք տեսնելու, դրա պատրաստման ընթացքում ունեցեք խնամքով արված գծագիր, որպեսզի հեշտացնեք հետագա նորոգումները:

## ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԶԵՂՔ ԲԵՐՈՒՄԸ

Նախկին սոցերկրների սկսնակ հեռարձակողների մեծամասնության համար գլխավոր խնդիրը կայուն տարադրամի բացակայությունն է: Բայց դա չի նշանակում, որ դուք անօգնական եք:

Սարքավորման որոշ էլեմենտները դժվար չեն հավաքել ինքնուրույն, եթե դուք կարող եք ճարել անհրաժեշտ դետալները եւ գիտեք մարդկանց, որոնք տեղյակ են, թե ինչը ինչին միացնել: Օրինակ, այդպես կարելի է հավաքել անտենան: Հաճախ ավելի հեշտ է վերափոխել եղած անտենաները, քան ամեն ինչ սկսել հավաքել զրոյից: Սիրողական ռադիոկայանների կամ ռազմական ռադիոկապի համակարգի համար նախատեսված հզորության ուժեղացուցիչը կարելի է հարմարեցնել ռադիոսփոռման կարիքների համար, կամ նրանից վերցնել այլ կառուցածքների համար պիտանի դետալները: Զեր տարածաշրջանում հաստատ կգտնվեն մարդիկ, որոնք գիտեն, թե որտեղից ձեռք բերել օգտագործված սարքավորումներ: Նրանց հետ խորհրդակցեք այն մասին, թե ինչը կարող է պետք գալ ձեր կարիքների համար:

Օգտագործված սարքավորումները կարելի է գնել շատ ավելի էժան, քան նորերը: Բայց, եթե գնում ես հին սարքավորումներ, պարզվում է, որ ձեր հոգսերն ավելի շատ են, քան նորի դեպքում, եւ անսարքությունները վերացնելու հնարավորություններն ավելի քիչ են:

Գոյություն ունեն ֆիրմաներ, որ մասնագիտացված են հին ապարատների նորոգման եւ վերավաճառման գործում: Դրանցից մի քնախսն իրենցից գնված սարքավորման համար տալիս է որոշակի ժամկետների երաշխիք: Նախքան օգտագործված սարքավորումներ վաճառող ֆիրմայից ինչ-որ քան գնելը, խոսեք այլ գնորդների հետ եւ պարզեք, թե որքանով են նրաք գոնի իրենց գնումների արդյունքներից: Համոզվեք, որ ձեզ վաճառում են իսկական ապրանք: Հայտնի են դեպքեր, երբ անբարեխիղ վաճառողները փոխել են հաղորդիչների վրայի պիտակները՝ ներկայացնելով որպես նոր կամ ավելի մեծ հզորության մողելներ, քան իրականում: Պարզից էլ պարզ է. մի՛ վճարեք թանկարժեք սարքավորման համար, քանի դեռ վստահության արժանի որեւէ մարդ, իհարկե, ո՛չ վաճառող ֆիրմայի աշխատակիցներից, չհամոզվի, որ դուք գնում եք հատկապես այն, ինչ ձեզ պետք է եւ լավ վիճակում: Եթե այդպիսի օգնական գտնելն ինչ-որ պատճառով անհնար է, աշխատեք հետաձգել արժեքի գոնե կեսի դիմաց վճարումը, մինչեւ ապրանքի ծագումն ու որակը ճշտելը: Արդյո՞ք նախկին տերը ինչ-որ մոդիֆիկացիաներ է արել: Սարքավորման հետ կա՞ն արդյոք սիստմաներ եւ տեխնիկական նկարագրություն: Վաճառքում կա՞ն արդյոք պահեստամասեր:

Պիտեր Հաննը, որը մի քանի տարի առաջ կառուցել է ոչ թանկարժեք ուղիղկայան ԱՍՆ-ի հյուսիս-արեւելքում մի փոքր քաղաքի սպասարկման համար, խորհուրդ է տալիս օգտագործված սարքավորումներ գնելիս փնտրել այնպիսին, «որը վաճառվում է այն պատճառով, որ տերն այլեւս դրա կարիքը չունի, ոչ թե որովհետեւ այն այլեւս չի աշխատում: Օրինակ, շատ միջինալիքային կայաններ անցնում են ստերեոսփոման, եւ այդ պատճառով վաճառվում են իրենց մոնուսարքավորումները: Այդ մոնո-ապարատը վաճառվում է, որովհետեւ այն փոխարինվում է ավելի ժամանակակից տեխնիկայով: Այսպիսով, ոչ մեծ սկսնակ կայանը կարող է ոչ թանկ գնով ձեռք բերել վստահելի աշխատող մոնուսփոման համադրիչ վահանակ, քարտ-մեքենա կամ ազդանշանի ձեւափոխիչ»:

Հաննը շարունակում է. «Կայանը, որը հենց նոր ստացել է սփոման հզորությունը մեծացնելու բույլտվություն, կվաճառի լիովին պիտանի ցածր հզորության հաղորդիչը: Սկսնակ կայանը մեծ խնայողություն կարող է անել՝ աշխատանքային վիճակում գտնվող նոր մոդելի հաղորդիչ գնելով: Անձանք ես գտա գերազանց ԳԲՀ-ՀՄ հաղորդիչ,

որը վաճառում էր Նյու Յորք նահանգում մի ռադիոկայան, որն անցնում էր 400-ից 3000 Վտ-ի: Ես գնեցի ընդամենը երեք ու կես տարի առաջ արտադրված տրանզիստորային հաղորդիչ՝ մոտավորապես իր արժեքի մեկ երրորդով»<sup>15</sup>:

Նոր սարքավորումներն ավելի երկար կաշխատեն առանց խափանումների, քան օգտագործվածները: Սովորաբար արտադրողը տալիս է անխափան աշխատանքի երաշխիք որոշակի ժամկետով, եւ եթե այդ ընթացքում պատահում են անսարքություններ, կամ նա նորոգում է, կամ փոխում է ապարատը: Վստահելի ֆիրմայի լավ երաշխիքը փաստորեն փոքրացնում է գնման արժեքը, որովհետեւ դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք ոչ միայն սարքավորման գնի, այլ նրա անխափան աշխատելու ժամկետի, նորոգման եւ սպասարկման ծախսերի վրա: Երաշխիքը ստուգեք նույնքան մանրակրկիտ, ինչպես ստուգում եք տեխնիկական առանձնահատկություններն ու գինը:

Ապարատը կարող է լինել լավ վիճակում եւ վաճառվել հարմար գնով, բայց անհամատեղելի լինել ձեր կայանի մնացած սարքավորումների հետ: Անօգուտ գնումներից խուսափելու համար, նախքան սարքավորումներ փնտրել սկսելը հստակ պարզեք ձեզ հարկավոր սարքի առանձնահատկությունները:

Որպես կանոն, ռադիոսարքավորումների գները սահմանվում են՝ կախված կոմերցիոն կայանների գնողունակությունից, ոչ թե արտադրանքի ինքնարժեքից: Այսպիսով, արտադրողների հետ կարելի է սակարկել եւ առանձին դեպքերում հասնել զգալի զեղչերի:

Եթե նույնիսկ ձեր դրամը հենց հիմա չի բավականացնում, որպեսզի վճարեք ամեն ինչի համար, ինչ պետք է, որոշ մատակարարների հետ կարելի է պայմանավորվել գնի իջևման կամ այն հարցով, որ սարքավորումները ստանալուց հետո կատարեք դրանց լրիվ վճարումը: Շուկա մտնելու սկզբնական փուլում նախկին սոցերկրների արտադրողներին կարող է ձեռնտու լինել, որ իրենց սարքավորումներն արագ տեղադրվեն նոր բացվող կայաններում, որպեսզի մյուս պոտենցիալ գնորդները կարողանան այն տեսնել աշխատանքում: Այլ խոսքով, նրանց համար կարեւոր է հաստատուն տեղ գրավել արագ վաճառքի շուկայում՝ իրենց ամենաառաջին գնորդներին առաջարկելով շատ ձեռնտու գործարքներ:

Ռադիոսփոման ասպարեզում մատակարարները շատ հաճախ համաձայնվում են երկարաձգել վճարումը. արժեքի մոտ 10-25%-ը վճարվում է անմիջապես, իսկ մնացած վճարման մասին ստորագրվում է պայմանագիր երեքից հինգ տարի

<sup>15</sup> Peter Hunn, *Starting and Operating Your FM Radio Station from License Application to Program Management*. TAB Books, Inc. (Blue Ridge Summit, PA, USA), 1988.

Ժամկետով: Ըստ Էության, վաճառողն այդպիսով ձեզ դրամ է պարտք տալիս անհրաժեշտ ապարատը գնելու համար: Որպես կանոն, այդպիսի պարտքի միակ ապահովածությունը հենց սարքավորումներն են. եթե դուք չեք վճարում ժամանակին, մատակարարը ձեզանից հետ է վերցնում դրանք: Սովորաբար, դուք պետք է ամսական վճարեք որոշակի գումար, մինչեւ պարտքի մարումը: Սակայն դուք կարող եք փորձել պայմանավորվել աճող սանդղակով վճարելու մասին. առաջին տարին վճարել քիչ, իսկ հետագայում ավելի ու ավելի:

Մեկ այլ տարբերակ էլ կա. սարքավորումների վարձակալումը հետագա գնման իրավունքը: Կարելի է պայմանագիրը կազմել այնպես, որ սարքավորումների վարձավճարը հանվի վաճառքի վերջնական գնից: Այդպիսի պայմանագիր, իհարկե, պետք է կնքել միայն այնպիսի սարքավորումների համար, որոնց շահագործման ժամկետը էականորեն մեծ է վարձակալության ժամկետից: Իմաստ չունի գնել ապարատ, եթե այն արդեն վերջին շնչում է:

Վերջապես, կարելի է փորձել եւ այսպիսի մոտեցում. վաճառողին կամ արտադրողին բացատրեք, թե ինչպիսին է ձեր բյուջեն, եւ խնդրեք նրանից՝ կազմել ձեր լիցենզիայի պայմաններին համապատասխանող սարքավորումների ցուցակը: Համեմատեք մի քանի այդպիսի ցուցակներ: Լավագույնը կարող եք մտցնել ձեր ֆինանսավորման հայտի մեջ եւ ցույց տալ ներդրողներին կամ նրանց, ովքեր պատրաստ են պարտքով դրամ տալ: Կոնկրետ ցուցակը, որտեղ նշված են մատակարարներն ու գները, հայտին տալիս է լրջություն եւ օգնում է համոզել պոտենցիալ հովանավորին կամ կրեդիտորին, որ դուք լուրջ նախագիծ եք սկսում:

Քանի որ վտանգ կա, որ դուք կորցնեք սարքավորումները, իսկ իրենք կորցնեն դրամը, ցանկացած երկարաժամկետ գնումը կամ հետագա գնման իրավունքը վարձակալումը պետք է ձեւակերպվի համապատասխան պայմանագրով եւ գրավոր տեքստով: Պայմանագրում պետք է նշված լինեն սեփականության իրավունքի փոխանցման պայմանները, ժամկետները եւ վճարման գումարները, պարտքի տոկոսները եւ այլն: Շատ հստակ պետք է որոշել սարքավորումը մատակարարին վերադարձնելու պայմանները, հատկապես վճարումների ուշացման դեպքում. հերթական մուծումը չկատարելուց հետո որքա՞ն ժամանակ անց մատակարարն իրավունք ունի հետ պահանջել իր սարքավորումները: Կա՞ արդյոք հնարավորություն՝ բաց բողնել հերթական ամսական մուծումը, բայց մյուս ամիս վճարել երկու ամսվա դիմաց:

Ամեն անգամ, եթե դուք վաճառողին խնդրում եք ինչ-որ քան տալ՝ նախքան դրա դիմաց լրիվ վճարելը, դուք վստահություն եք հայցում: Վաճառողը նման դեպքում ոխսկի

է դիմում, որովհետեւ հետագայում նույնակես դուք կարող եք չունենալ անհրաժեշտ դրամը: Վաճառողը, համենայնդեպս, կարող է գնալ այդպիսի ոխովի, եթե.

- նա հավատում է, որ դուք եւ ձեր գործընկերները պատասխանատու եւ բանիմաց մարդիկ եք, որոնք չեն դրժում իրենց խոստումները: Նրա համար ավելի հեշտ կլինի հավատալ, որ ձեզ կարելի է վստահել, եթե դուք կարողանաք ցույց տալ փաստաթուղթ այն մասին, որ դուք նախկինում վճարել եք ձեր պարտքերը, կամ այն մասին, որ ձեզ արդեն հաջողվել է նմանատիպ ծրագրեր իրականացնել:
- ծրագիրը ֆինանսական հաջողության մեծ շանսեր ունի: Ձեր պոտենցիալ լսարանը, կայանի գործունեությունից ակնկալվող եկամուտի աղբյուրները եւ շահագործման ծախսերը վերլուծող լավ մտածված պլանը դիմելու ճիշտ ձեւն է ոչ միայն հովանավորներին, այլ նաև վաճառողներին, որոնցից պատրաստվում եք ինչ-որ բան գնել մասնակի վճարմամբ:
- դուք փոխսհատուցում եք վաճառողի ոխով՝ նրա տրամադրած ժամկետի դիմաց տոկոսներ վճարելով: Պարտք տվողին կարող են գայթակղել բարձր տոկոսները: Հասկանալի է՝ ոչ շատ բարձր, այլապես դուք երբեք չեք փակի պարտքը, ինչը ձեռնտու չէ կողմերից եւ ոչ մեկին:

## ԻՆՉՊԵՍ ՄՆԱԼ ԵԹԵՐՈՒՄ

Լիովին հնարավոր է երեր տալ բարձրորակ ծրագրեր էժան կամ իին սարքավորումներով, միայն թե պայմանով, որ սպասարկումը որակյալ լինի: Այլ խոսքով, եթե դուք սարքավորումները լավ վիճակում չպահեք, ապա դժվար թե մնաք եթերում: Կայանի աշխատակիցներից մեկը պետք է պատասխան տա տեխսապասարկման հետ կապված ամեն ինչի համար, անկախ այն բանից, թե նա ինքն է կատարում սպասարկումը, թե վարձում է մեկ ուրիշին: Որպես կանոն, այդ աշխատակիցը կայանի գլխավոր ինժեներն է լինում:

Կան նաև հնարավոր անախորժությունները նախօրոք կանխելու ձեւեր. օրինակ, չտեղադրել ավելորդ սարքեր, որոնց անմիջական կարիքը չկա արտադրության եւ հեռարձակման համար: Եթե սարքավորումների պարզ եւ բարդ էլեմենտների միջեւ ընտրելու հնարավորություն ունեք, իհշեք՝ որքան պարզ է սարքը, այնքան ավելի քիչ են նրա փշանալու տարրերակները:

Ձեր կայանի նախագծի մեջ հենց սկզբից պետք է դրված լինեն սարքավորումների աշխատանքային վիճակին հետեւելու համակարգերը: Որոշ

տեստավորող գործիքներ շատ թանկ են եւ այնքան հազվադեպ են պետք գալիս, որ չարժե, որ դրանք ինքններդ գնեք: Դրա փոխարեն ավելի լավ է միավորվել ուրիշ կայանների հետ եւ, օրինակ, համատեղ գնել կամ վարձակալել օսցիլոգրաֆ: Նման ձեւով մի քանի կայաններ կարող են համատեղ պայմանագիր կնքել իրենց ռադիոսարքավորումների կարգաբերման եւ նորոգման մասնագետի հետ: ԱՄՆ-ում դա շատ տարածված փորձառություն է եւ շատ ավելի էժան է նստում, քան ամեն կայանում սեփական կարգաբերողի եւ նորոգողի հաստիք պահելը:

Եւ վերջապես, եթե բոլոր սենյակներում, որտեղ դրված են էլեկտրոնային սարքավորումներ, դուք արգելեք ծխելը, դա խիստ կերեկարացնի դրանց կյանքը եւ անխափան աշխատանքը:

# ՀԱՅՈՒԿ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ\*

**Ազդանշանի** մակարդակի գագաթային արժեքների չափիչ - ձայնային ազդանշանի լարման մակարդակի կտրուկ փոփոխությունները ցույց տվող սարքերից մեկը: [Peak Program Meter (PPM); Spitzenzähler; compteur à dépassement.]

**Ալիքի երկարություն** - էլեկտրամագնիսական տատանումների, օրինակ, ռադիոալիքների հարեւան ցիկլերի գագաթների միջեւ եղած տարածությունը: Ալիքի երկարությունը մետրերով հաշվելու համար պետք է 300-ը բաժանել Սից-ով արտահայտված հաճախության վրա: [Wavelength; Wellenlänge; longueur d'onde.]

**Աղմուկ** - որեւէ անցանկալի էներգիա, որ գրանցվում է հարկավոր ազդանշանի հետ միասին: [Noise; Gerausch; Rauschen; bruit, craquement.]

**Ամպեր** - էլեկտրական հոսանքի կամ լիցքի չափման միավոր: 1 ամպերը համապատասխանում է այն հոսանքին, որն անցնում է 1 օհմ դիմադրության միջով 1 Վ լարման դեպքում : [Ampere (Amp); Ampere; ampère]

**Ամպերմետր** - սարք, որը չափում է հոսանքի ուժը (չափման միավորը՝ ամպեր) [Ammeter; Strommesser; ampèremètre]

**Ամպլիտուդային մոդուլում (ԱՄ)** - Ձայնային հաճախության ազդանշանը ռադիոհաճախության ազդանշանի հետ միավորելու մերող՝ ռադիոազդանշանի մեծությունը (ամպլիտուդը) ձայնային ազդանշանի մեծության համապատասխան փոխելու ճանապարհով: ԱՄ օգտագործում են հեռարձակող բոլոր կայանները, որոնք աշխատում են երկար, միջին և կարճ ալիքների տիրույթներում: [Amplitude modulation; Amplituden-modulation; modulation d'amplitude.]

**Ամպլիտուդի սահմանափակիչ վերեից** - սարք, որը սահմանափակում է իր միջով անցնող ազդանշանի մակարդակը: Երբեմն այս սարքը գործածվում է այն ՀՄ հաղորդիչներում, որոնք չեն պահանջում մեծ

\* Փակագծերում տրված են համապատասխան անգլերեն, գերմաներեն եւ ֆրանսերեն տերմինները: Բառարանը կազմված է Technical Dictionary of Radio and Telecommunication Installation –ի հիման վրա: Յեղինակներ՝ Doc. Ing. Hans Plön, Wilhelm Prekschat & Ing. Marian Shwertner:

Դրատարակչություն՝ VEB Verlag Technik (Berlin, Germany, 1963):

հզորություն՝ կրող հաճախության հարյուրողկոսանց մոդուլացիայի հասնելու համար: [Limiter; Begranzer; limiteur.]

**Անտենա -** սփոման հաղորդիչ համակարգի մի մասը՝ նախատեսված կայանի ռադիոազդանշանն իր ունկնդիրներին հաղորդելու համար: Անտենան հանդիսանում է նաև ռադիոալիքները գրանցող ընդունիչի մի մասը: [Antenna; Antenne/Luftleiter; antenne/conducteur aérien.]

**Անտենայի կայմ -** ուղղահայց հենարան անտենայի համար: [Antenna mast; Antennen-mast; pylône d'antenne.]

**Անտենայի ուղղորդված գործողության գործակից (ՈՒԳԳ) կամ անտենայի ուժեղացման գործակից -** անտենայի ճառագայթման հզորության մեծացումը՝ համեմատած միեւնույն մուտքի հզորությամբ էտալոնային ելակետային անտենայի հետ: Անտենայի ճառագայթման ուժեղացումը մեկ որոշակի ուղղությամբ, սովորաբար ուղեկցվում է ճառագայթման թուլացմամբ այլ ուղղություններով: [Antenna gain; Fernsechannennengewinn, Richtungsverstärkungsfaktor; gain d'antenne, coefficient d'amplification directive.]

**Արդյունավետ ճառագայթվող հզորություն (ԱՃՀ) -** անտենային տրվող հզորության եւ նրա ուժեղացման գործակցի արտադրյալը: ԱՃՀ-ն օգտագործվում է ընդունման հեռավորության կանխատեսման եւ վերստուգող օրգանների հսկողությունն իրականացնելու համար: ԱՃՀ-ի հաշվարկման համար պետք է հաղորդիչի նոմինալ ելքի հզորությունից համել բոլոր կորուստները ֆիզերում եւ մնացորդը բազմապատկել անտենայի ուժեղացման գործակցով: [Effective radiated power (ERP); Wirkleistung; puissance réelle.]

**Քնիկ (վարդակ, «մամա») -** միացման (անջատման) սարք, որ ապահովում է էլեկտրական կոնտակտը: [Female plug, Jack; Mutterstecker; fiche femelle.]

**Բարձրախոս (վերարտադրող) -** սարք, որն էլեկտրամագնիսական տատանումները վերափոխում է ձայնայինի (միկրոֆոնի հակադիր սարքը): [Loudspeaker; Lautsprecher, haut parleur.]

**ԳԲՀ** (գերբարձր հաճախությունների) տիրույթ - ռադիոհաճախությունների

գուսի 30-ից 300      Uhg: [Very-High Frequency (VHF);  
Ultrahochfrequenz, Ultra kurzwelle (UKW); hyper-fréquences.]

**Գծային մակարդակ** - ազդանշանի երեք մակարդակներից մեկը, որը սովորաբար օգտագործվում է ստուդիաներում: (Մյուս երկուսն են միկրոֆոնային մակարդակը եւ բարձրախոսի մակարդակը:) Դրա չափման մի քանի միջոցներ կան: Հյուսիսային Ամերիկայում նորմալ գծային մակարդակը հավասար է 0,775 վոլտ՝ մինչեւ 1, 23 վոլտի հասնող կարճատել գագաթներով: Եվրոպայում շատ կայաններ ունեն 1,55 վոլտ գծային մակարդակ՝ մինչեւ 3,1 վոլտի հասնող գագաթներով: [Line level; Hauptspannung; tension principale.]

**Դաշտի լարվածություն** - ռադիոազդանշանի ինտենսիվությունը անտենայից հեռավորության վրա: Սահմանվում է որպես էլեկտրական լարում, որ գրգռվում է ռադիոալիքների տարածման ուղղությանը ուղղահայաց տեղադրված 1 մ երկարությամբ լարի մեջ: [Field strength; Feldstärke; intensité de champ.]

**Դեցիբել** - երկու ազդանշանների տասնորդական լոգարիթմների հարաբերությունը (դեցիբելը կազմում է քելի 1/10 մասը) (ազդանշանի մեծությունը սովորաբար արտահայտվում է վատտերով, հազվադեպ՝ վոլտերով): [Decibel; Dezibel; décibel.]

**Դիմադրություն** - նյութի հատկություն, որը բուլացնում է այդ նյութով քողանցվող էլեկտրական հոսանքի մեծությունը՝ տվյալ լարման դեպքում: Դիմադրությունը չափվում է օհմերով: Դիմադրությունը հավասար է 1 օհմ, եթե 1 վոլտ լարումն առաջացնում է 1 ամպեր մեծության հոսանք: Շատ փոքր դիմադրությամբ նյութերն անվանվում են հաղորդիչներ, շատ մեծ դիմադրություն ունեցողները՝ մեկուսիչներ: [Resistance; Widerstand; résistance.]

**Երկարալիքային տիրույթ** - հաճախությունների շերտ, որ օգտագործվում է Եվրոպայում ԱՄ-սփոման համար. 148,5 – 283,6 Կհց: [Longwave; Langwellenband; gamma d'ondes longues.]

**Զգայնություն** - ընդունիչի՝ բույլ ազդանշան գրանցելու ընդունակությունը: [Sensitivity.]

**Էլեկտրոնային լամպ** - վակուում պարունակող գողված ապակե անոթ, որն ապահովում է տարբեր էլեկտրոնային պրոցեսների ընթացքը: [Vacuum tube, Valve; Röhre, Elektronenröhre; tube, valve.]

**Ընտրողունակություն** - սարքի՝ ըստ հաճախության իրար մոտ ազդանշաններն իրարից տարբերելու ընդունակությունը: Լավ ընտրողունականությունն ընդունիչին թույլ է տալիս համալարվել մեկ կայանի վրա եւ միաժամանակ չլսել հարեւան կանալների կայանները: [Selectivity.]

**Իմպեդանս (լրիվ դիմադրություն)** - փոփոխական հոսանքով աշխատող սարքերը բնութագրող հատկություն: Այն նման է ակտիվ դիմադրությանը, բայց փոփոխում է կախված փոփոխական հոսանքի հաճախությունից: Հզորության առավելագույն փոխանցման համար աղբյուրի եւ ընդունիչի իմպեդանսները պետք է համաձայնեցված լինեն: [Impedance; Impedanz; impédance.]

**Ինտերմոդուլյացիա (փոխադարձ մոդուլյացիա)** - խանգարումների տեսակ, որ բնութագրական է հաճախային մոդուլյացիայի համար: Եթե տարբեր հաճախության երկու հաճախային մոդուլացված ազդանշանները միաժամանակ մտնում են ընդունիչ, նրանք ընդունակ են փոխազդել ընդունիչի կոնտուրների հետ, ստեղծելով այնպիսի տպավորություն, թե դրանք ուրիշ կանալներով հեռարձակվող ազդանշաններ են: Այդպիսի փոխազդեցության արդյունքները խանգարում են այն ազդանշանների ընդունմանը, որոնք խկապես հաղորդում են այդ կանալով: [Intermodulation; Gegenseitige Modulation; intermodulation.]

**Ինտերֆեյս (հարմարակ)** - առնվազն երկու տարբեր շղթաների միացման տեղ: Հարմարակը պարզ միակցիչից տարբերվում է նրանով, որ միացման տեղում հաճախ իրականացվում է ազդանշանի լրացուցիչ անհրաժեշտ վերափոխում: [Interface.]

**Լարում** - էլեկտրական ուժ, որը հաղթահարում է դիմադրությունը եւ առաջացնում է էլեկտրական հոսանք: [Voltage; Spannung; voltage, tension, potentiel.]

**Կանալ, ΩՀ կանալ** - ճառագայթման համար նախատեսված ռադիոհաճախային սպեկտրի մաս, որը որոշվում է երկու նշված սահմաններով կամ իր

կենտրոնական հաճախությամբ եւ համապատասխան շերտի լայնությամբ: [Channel, RF channel, kanal, canal.]

**Կանգուն ալիքի գործակից (ԿԱԳ)** - անվանվում է նաև կանգուն ալիքի գործակից լսու լարման (ԿԱԳԼ): [Standing Wave Ratio (SWR), Voltage Standing Wave Ratio (VSWR).]

**Կայի դաշնային հանձնաժողով (ԿԴՀ)** - ԱՄՆ-ի կառավարական կազմակերպություն, որ կարգավորում է հեռարձակման հարցերը: [Federal Communications Commission (FCC).]

**Կարդիոիդ** - միկրոֆոնների տեսակներից մեկի ուղղորդվածության դիագրամը (տառացիորեն՝ սրտիկի ձև): [Cardioid.]

**ԿիլոՀերց** - 1000 հերց: [Kilo Hertz (KHz).]

**Կլանող բեռ (անտենայի էկվիվալենտ)** - սարք, որ գործածվում է հաղորդիչների փորձարկման ժամանակ, եւ որը ժամանակավորապես փոխարինում է հաղորդիչի անտենային: Կլանող բեռը չի ճառագայթում ռադիոալիքներ, եթե նույնիսկ նրա պարամետրերը համապատասխանեն նորմալ անտենայի պարամետրերին: Հաղորդիչի ելքի հզորությունը ձեւափոխվում է ջերմության: [Dummy load; Kunstantenne; antenne fictive.]

**Կոակսիալ մալուխ** - մալուխ, որը կազմված է երկու համակենտրոն դասավորված էլեկտրահաղորդիչներից. կենտրոնական հաղորդիչը եւ նրան շրջապատող մետաղական հյուսվածքապատումը, որոնք իրարից քածանված են մեկուսիչով: Կոակսիալ մալուխը սովորաբար ունենում է նաև արտաքին մեկուսիչ քաղաք: [Coaxial (coax) cable; Koaxial-kabel, Koaxiale Leitung, konzentrisches Kabel; câble coaxial, ligne coaciale.]

**Կոմպրենոր (ոլմամիկ տիրույթի սեղմիչ)** - սարք, որը ռադիոհաղորդման ժամանակ փոքրացնում է ձայնի ամենաբարձր եւ ամենացածր մակարդակների միջև տարրերությունը: [Compressor.]

**Կոմոնիկացիոն վահանակ (կոմոնիկացիոն շրջանակ, վարդակային շրջանակ)** - էլեկտրական հարակցիչներ, որ խմբավորված են շարքով եւ լարերով միացված են ելքի եւ մուտքի տարրեր սարքերի հետ: Կոմոնիկացիոն վահանակի հարակցիչներին միացվող մալուխի կարծ կտորների օգնությամբ կոմուտացնելով այդ սարքերը, առանց դժվարության կարելի է փոխել ձայնային ազդանշանի

անցման հետագիծը: [Patch bay, Patch panel; Klinkenfeld; panneau de jacks.]

**Կոնդենսատորային միկրոֆոն** - միկրոֆոն, որը ձայնը էլեկտրամագնիսական ազդանշան է դարձնում ձայնային ալիքի միջոցով կոնդենսատորի լիցքավորված մակերեւույթի վրա ազդելով: [Condenser microphone; Kondensatormikrophon; microphone électrostatique.]

**Կոռեկտոր (էկվալյազեր)** - ձայնային ֆիլտր, որը ծառայում է ազդանշանի կոռեկցիայի (հավասարեցման) համար: Գոյություն ունեն երկու հիմնական տեսակի կոռեկտորներ. գրաֆիկական կոռեկտոր (որը թույլ է տալիս ուժեղացնել կամ թուլացնել ձայնային հաճախությունների ֆիքսված շերտերը) եւ պարամետրային կոռեկտոր (որը օպերատորին հնարավորություն է տալիս փոխել ուժեղացվող կամ թուլացվող շերտի հաճախությունն ու լայնությունը): [Equalizer; EntzerrungsfILTER; filtre correcteur.]

**Կոռեկցիա (հավասարեցում)** - Ձայնային ազդանշանի տարրեր հաճախային շերտերի հարաբերական ուժեղացման փոփոխությունը: [Equalization; Pegelausgleich; équilibrage. ]

**Կրող հաճախություն** - ռադիոհաճախություն, որը գործածվում է ծրագիրը հաղորդիչից դեպի ընդունիչը տեղափոխելու համար: ԱՄ եւ ՀՍ սփոման ժամանակ կրող հաճախությունը համապատասխանում է կանալի միջին հաճախությանը: [Carrier; Träger; porteuse.]

**Հաղորդիչ -** էլեկտրական սարք, որն առաջացնում, մոդուլացնում եւ ուժեղացնում է ռադիոհաճախությունները՝ դրանք տարածության մեջ հաղորդելու համար: [Transmitter; Fernmeldegerät, Sender; émetteur.]

**Հաճախային մոդուլացիա (ՀՄ)** - ձայնային եւ կրող ռադիոհաճախության համադրման (գումարման) ձեւ, ըստ որի՝ կրող հաճախությունը փոփոխվում է ձայնային հաճախությանը համապատասխան: ՀՄ կիրառվում է ինչպես ԳԲՀ վերին տիրույթում (ըստ ՍԵՄ-ի ստանդարտի), այնպես էլ ԳԲՀ տիրույթի ստորին մասում (ըստ ΩՀՄԿ-ի ստանդարտի): [Frequency modulation (FM); Frequenzmodulation; modulation de fréquence.]

**Հաճախություն** - ազդանշանի տատանման կամ հոսանքի շարժման ուղղության փոփոխման արագությունը. սովորաբար չափվում է հերցերով

(վայրկյանի ընթացքում ալիքային ցիկլերով): [Frequency; Frequenz; fréquence.]

**Համադրիչ վահանակ (միկշեր, համադրիչ)** - սարք, որը կոմբինացնում է մի քանի աղբյուրներից ստացվող ճայնային ազդանշանները: Համադրիչ վահանակի օգնությամբ սովորաբար կարելի է փոխել ելքի ու մուտքի ազդանշանների մակարդակները: [Mixing console, audio mixer, mixer; Mischtafel, Mischer; mélangeur.]

**Հաստատուն հոսանք** - էլեկտրական հոսանք, որ հաղորակարի մեջ հոսում է միայն մեկ ուղղությամբ՝ ի տարրերություն փոփոխական հոսանքի: [Direct current (DC); Gleichstrom; courant continu.]

**Հերց (Hz)** - հաճախության չափման միավոր, անվանվել է ռադիոալիքները հայտնաբերող գերմանացի գիտնականի պատվին, արտահայտվում է մեկ վայրկյանում ալիքային ցիկլերի քանակով: [Hertz (Hz); Perioden je Sekunde; périodes par seconde.]

**Հզորություն** - վոլտերով արտահայտված լարման եւ ամպերով արտահայտված հոսանքի ուժի արտադրյալը, որն արտահայտվում է վատտերով: [Power; Leistung; puissance.]

**Հիբրիդ (հիբրիդային հեռախոս)** - ուղիղ երերի ստուդիայում հեռախոսափողին փոխարինող սարք, որը հաղորդավարին թույլ է տալիս օգտվել ստուդիական միկրոֆոնից՝ զծի մյուս ծայում հեռախոսային արոննետի հետ խոսելու համար: Հիբրիդը նաև բաժանում է մտնող եւ դուրս եկող ձայնային ազդանշանները, այնպես որ դրանց մակարդակը կարելի է կարգավորել առանձին: [Hybrid, telephone hybrid.]

**Հողանցման առանցք** – հողի մեջ թաղված պղնձե երկար ձող, որն ապահովում է համակարգի հողանցումը: Առանցքի երկարացումը կամ մի քանի մետր միմյանցից հեռու մի քանի առանցքների օգտագործումը փորբացնում է հողանցման շղթայի էլեկտրական դիմադրությունը, ինչը միշտ ցանկալի է: Դիմադրությունը լրացնուիչ կարելի է իջեցնել՝ առանցքների շուրջ հողի մեջ հանքային աղեր եւ ջուր ավելացնելու միջոցով: [Ground rod; Erder; prise de terre.]

**Հողանցում** - էլեկտրական շղթայի կամ սարքի միացումը Երկրի հետ: Հողանցումը ծառայում է տարբեր նպատակների. անցանկակի հոսանքների հեռացման համար, որպեսզի ապահովի

Ելակետային լարումը դրա կարիքն ունեցող շղթաների համար, ամպրոպային պաշտպանության համար, անտենայի ՕԳԳ-ն եւ ՈՒԳԳ-ն լավացնելու համար: [Grounding; Erdung, Erden, Erdungsanlage; dispositif de mise à la terre.]

**Հոսանք** - Էլեկտրական լիցքերի շարժում (տես՝ Ամպեր): [Current; Strom; courant.]

**Զգալար** - ճոպան կամ պարան, որ ամրացնում է անտենայի հենարանային կայմը: [Guy wire; Spanndraht; fil d'arrêt.]

**Մազնիսացում (տեղաշարժման տոն)** - մարդկային ականջի ընկալման համար չափազանց բարձր (սովորաբար՝ 50-150 Կհց) տոն, որը հաճախ ձայնագրության ժամանակ ավելացվում է ժապավենի վրա, որպեսզի փոքրացվեն շեղումները եւ վերանա ձայնի կոռեկցիայի անհրաժեշտությունը: [Bias tone.]

**Մակածում (խաչաձեւ շեղումներ)** - եթե երկու մալուխներ տեղադրված են իրար շատ մոտ, ապա նրանցից մեկով անցնող ձայնային ազդանշանը կարող է լսվել մյուսի մեջ, նույնիսկ առանց նրանց միջև էլեկտրական կոնտակտի: Աղմկային խանգարումների տարատեսակ: [Cross-talk; Nebensprechkopplung; accouplement diaphonique.]

**Մայրագծային (գլխավոր) էներգոցանց** - էլեկտրակայանից եկող էլեկտրականությամբ մեծ տերիսորիայի սպասարկման համակարգ: Եվրոպայում էներգոցանցի ստանդարտ լարումը 220-240 վոլտ է փոփոխական հոսանքի 50 հց հաճախությամբ: [Mains power supply; Starkstromnetz; réseau d'énergie.]

**Մարում (բուլացում)** - ազդանշանի հզրության մակարդակի փոքրացում: [Attenuation; Schwächung, Dämpfung; atténuation, affaiblissement.]

**ՄեգաՀերց** - 1.000 000 Հերց: [MegaHertz (MHz).]

**Մեկուսիչ** - վաստ էլեկտրահաղորդականությամբ նյութ: Օգտագործվում է հնոքերը, ճեղքվածքները եւ կարճ միացումները կանխելու համար: [Insulation; Isolierung, Isolation; isolement, isolation.]

**Միակցիչ (հարակցիչ)** - սարք մալուխի ծայրին, որն ապահովում է վստահելի էլեկտրական կոնտակտ այլ մալուխի կամ սարքի հետ: [Connector; Stecker, Verbindungsleitung; fiche, serre-fil.]

**Միջինալիքային տիրույթ** - հաճախությունների շերտ, որ օգտագործվում է միջինալիքային ԱՄ ռադիոսփոման համար. 526,5-1606,5 Կից: [Mediumwave.]

**Մոդուլյացիա** - պրոցես, որի օգնությամբ տատանումը կամ ալիքը բնութագրող մեծությունը փոխվում է՝ կախված մեկ այլ ազդանշանի, տատանման կամ ալիքի փոփոխությունից: Օրինակ, ռադիոհաճախության (կրող) փոփոխության պրոցեսը ձայնային հաճախության ազդեցության տակ: Դա սովորաբար արվում է, որովհետեւ ռադիոհաճախությունը (կրող), ի տարբերություն ձայնային հաճախության, տարածվում է շատ ավելի մեծ հեռավորության վրա: Եթե կրող հաճախության վրա համալարված ընդունիչն ընդունում է կոմբինացված ազդանշանը, նա «դեմոդուլացնում» է այն. կրող հաճախությունը ֆիլտրացվում է, եւ մնում է միայն ձայնայինը: [Modulation; Modulation; modulation.]

**Շեղում** - ձայնային ազդանշանի անցանկալի փոփոխությունը ձայնային ալիքի ձեւի ոչ ճիշտ վերաբարերության հետեւանքով. հաճախ շեղումներն առաջանում են չափազանց բարձր մակարդակի ազդանշանի պատճառով՝ ընդունիչ սարքի գերբեռնվածությունից: [Distortion; Verzerrung; distortion.]

**Պղինձ** - փափուկ կարմրավուն մետաղ շատ ցածր էլեկտրական դիմադրությամբ: [Copper; Kupfer; cuivre.]

**Պոտենցիոմետր (մակարդակի կարգավորիչ կամ ուժգնության կարգավորիչ)** - ձայնային ազդանշանի մակարդակի կարգավորման սարք, անվանվում է նաև ուժգնության կարգավորիչ եւ ատենյուատոր: [Fader; Regelglied, Lautstärkeregelung; affaiblisseur, réglage de l'intensité sonore, régulateur de volume.]

**ՈՀՍԿ** - Ռադիոսփոման եւ հեռուստատեսության միջազգային կազմակերպություն, որ միավորում է Արեւելյան Եվրոպայի երկրները: Իր գոյությունը դադարեցրել է 1992 թվականին: [OIRT, International Organization of Radio and Television.]

**ՈՒԽԿ** - Ռադիոյի միջազգային խորհրդատվական կոմիտե, Էլեկտրակապի միջազգային միության (ԷՍՍ) բաժանմունք, որի խնդիրն է մշակել ռադիոսփոման ստանդարտները եւ համաձայնության բերել տարբեր երկրների ռադիոհեռարձակման փորձը: [CCIR:

International Consultative Committee for Radio; Internationaler beratender Ausschuß für Funkverbindungen; Comité Consultatif International des Radiocommunications.]

**Սիմետրիկացնող սարք (բալոն)** - տրամսֆորմատոր, որը բույլ է տալիս միավորել սիմետրիկ եւ ոչ սիմետրիկ գծերը: [Balun.]

**Սիմետրիկ գիծ** - էլեկտրական մալուխ երկու հաղորդալարով. տեղադրված է այնպես, որ մեկ լարով հոսող հոսանքը մեծությամբ հավասար է մյուս լարով հակառակ ուղղությամբ հոսող հոսանքին: [Balanced line; Ausgeglichene Leitung; ligne équilibrée.]

**Սփոման Եվրոպական միություն** - կազմակերպություն, որ միավորում է Արևմտյան Եվրոպայի երկրները եւ մշակում է ռադիոսփոման միջազգային ստանդարտներին վերաբերող պայմանագրերի եւ կոնվենցիաների նախագծերը: [European Broadcasting Union (EBU).]

**Սփոռում (ռադիոսփոռում)** - ազդանշանի հաղորդումը մեծ տարածության վրա բոլորի կողմից ազատ ընդունման համար, ովքեր ունեն համապատասխան ընդունող ապարատներ. [Broadcasting; Rundspruch; radiodiffusion.]

**Վոլյումետր** - ձայնի ուժգնության չափիչ. սարք, որը ցույց է տալիս ձայնային ազդանշանի մակարդակի փոփոխությունը: Չանի որ վոլյումետրի կողմից ազդանշանի արժեքի ֆիքսման ժամանակը մեծ է, քան ազդանշանի գագաթային արժեքների չափիչինը, այն ավելի ճիշտ ցույց է տալիս ազդանշանի մակարդակի միջին արժեքը, քան ակնթարթայինը: Սարքը նախատեսված է լսողությամբ ընկալվող ձայնի ուժգնության մակարդակի մասին մոտավոր պատկերացման համար: [Volume Meter (VU Meter).]

**Տվիչ գեներատոր** - ՀՄ հաղորդիչի մաս, որ գրգռում է կրող հաճախությունը եւ այն խառնում է կայանի ձայնային ազդանշանի հետ: [Exciter; Steuersender; oscillateur pilote.]

**Տրամսֆորմատոր** – սարք, որ բաղկացած է կոճերից, որոնք տեղադրված են այնպես, որ մի կոճի փարույթի միջի փոփոխական հոսանքը առաջացնում է հոսանք մյուս կոճի փարույթում՝ մագնիսական ինդուկցիայի ճանապարհով: Տրամսֆորմատորներն օգտագործվում են էլեկտրական շղթաների՝ մեկից մյուսին

հզորության փոխանցման ժամանակ. փոխադարձ մեկուսացումը պահպանելու եւ ելքի վրա լարման եւ իմպեղանսի մուտքային արժեքների ձեւափոխման համար: [Transformer.]

**Ուժեղացում** - ազդանշանի հզորության կամ ամպլիտուդի մեծացում: Տես նաև Անտենայի ուղղորդված գործողության գործակից: [Gain; Verstärkung; amplification.]

**Ուժեղացուցիչ** - սարք, որ մեծացնում է ազդանշանի հզորությունը: [Amplifier; Verstärker; amplificateur.]

**Ունակություն** - երկու լիցքավորված մակերևուների միջև էլեկտրական դաշտում տեղադրված էլեմենտների էներգիա կուտակելու ընդունակությունը: Ունակությունը չափվում է ֆարադներով: [Capacitance; Kapazität; capacitance.]

**Փոփոխական հոսանք** - էլեկտրական հոսանք, որն, ի տարբերություն հաստատուն հոսանքի, պարբերաբար փոխում է իր շարժման ուղղությունը հաղորդալարում: [Alternating current (AC); Wechselstrom; courant alternatif.]

**Քարտ** - տես քարտրից [Cart]

**Քարտրից (քարտ)** - պլաստմասսայե արկղիկ, որ պարունակում է 6.25 մմ լայնության մազմիսական ժապավենից օղակ: Ուղիղսփռողները քարտրիցն օգտագործում են կարճ հաճախ կրկնվող եթերային հաղորդումների համար: [Cartridghe.]

**Օհմ** - հաստատուն հոսանքի դիմադրության, ինչպես նաև փոփոխական հոսանքի շղթաներում իմպեղանսի չափման միավոր: [Ohm.]

**Օսցիլոգրաֆ** - սարք, որը տեսամելի ներկայացնում է էլեկտրական ազդանշանի ալիքային ձեւը: [Oscilloscope.]

**Ֆիդեր** - մալուխ, որ ծառայում է հաղորդիչ ելքի ազդանշանը անտենային փոխանցելուն. սովորաբար դա կուակսիալ մալուխ է: [Feedline; Energieleitung; ligne de transmission.]

**Ֆոնային աղմուկ** - կողմնակի ձայներ, որ օգտակար ազդանշանին զուգահեռ ձայնագրվել են ֆոնոգրամի վրա: [Background noise; Granderäusch; brut de fond.]

**ԱՐԵՒՏՅԱՆ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ ԵՒ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ  
ԱՄԵՐԻԿԱՅՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ  
ՈԱԴԻՈԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ**

**Plural FM**  
Schneidergasse 15/5  
A-1110 Vienna  
Austria  
Phone: (43 222) 745-196

**European Radio Programme Bank**  
Association pour la Liberation des Ondes  
c/o Guy Stuckens  
21 av. De Tollenrae  
B-1070 Brussels  
Belgium

**Frank Leysen**  
**VEBORA**  
Hof Ter Lo 7/47  
B-2140 Antwerp  
Belgium  
Phone: (32) 3-235-2400  
Fax: (32) 3-271-1263

**BPRT**  
Rauschendorferstrasse 9  
D-5330 Koenigswinter 21  
Bundersrepublik Deutschland  
Phone: (49) 2244-3007  
Fax: (49) 2244-3009

**Michel Delorme, president of the board**  
**Assemblee Mondiale des Artisans des Radios de Type Communitaire  
(AMARC)**  
C.P.250, Succersale De Lorimer  
Montreal, Quebec H2H 2N6  
Canada  
Phone: (1 514) 982-0351  
Fax: (1 514) 849-7129  
Telex: 063670997

**Community Radio Assotiation**  
119 Southbank House  
Black Prince road  
London SE1 7SJ  
England  
Phone: (44 1) 582-8732

**Kai Salmi, Managing Director**  
**Suomen Paikallisradioliitto**  
Italahdenkatu 22 BC  
00210 Helsinki  
Finland  
Phone: (358 0) 682-1322  
Fax: (358 0) 682-1124

**Tapani Ripatti Executive**  
Disk Jokey Association  
Ruolank 16 5  
15150 Lahti  
Finland  
Phone: (385 0) 662-218

**Guy Capet, President**  
**ANARLP**  
B. P. 174  
F – 10005 Troyes  
France  
Phone: (33) 2383- 1785

**European Federation of Community Radios (FERL)**  
Les Quatre Reines – B.P. 42  
F-04399 forcalquier  
France  
Phone: (33 92) 73-05-98  
Fax: (33 92) 73-71-06  
Telex: 409000 / Q77468-COOPMAI

**FERL Technical Commission:**  
**Christoph Lindenmaier**  
Gasometerstrasse 36  
8005 Zurich  
Helvetia  
Phone: (41 1) 271-4976  
Fax: (41 1) 271-4415

**Jacques Soncin, President**  
**CNRL**  
P.O.Box 2311  
F-13232 Marseille CEDEX 2  
France  
Phone: (33 91) 9191-5547

**Claude Palmer, Director**  
**FNRL**  
17 blvd. de la Seine  
F-9200 Nan terre  
France  
Phone: (33 1) 4721-0541

# **ՑԱԾՐ ՀՅՈՒՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ԶԵՂՔԲԵՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ**

Սիցինալիքային ԱՄ-հաղորդիչներ՝ 100 Վտ հզորությամբ

**CCA Electronics Inc.**

P.O.Box 426

Fairburn, CA 30213 USA

phone: (1 404) 964-2222

**Energy-Onix Broadcast Eqpt. Co.**

P. O. Box 923

Hudson, NY 12534 USA

phone: (1 518) 828-1690

fax: (1 518) 828-8476

**Richard Hirschmann GmbH. & Co.**

Oberer Paspelsweg 6-8

Postfach 144

A-6830 Rankweil-Brederis

Osterreich

phone: (55) 22 23471-0

telex: 052239

# **ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ ՀԵՏԱԳԱ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՄԱՐ**

**Ye. Anfilov, et al.,**

A Broad-band TV and VHF-FM Transmitting antenna for Frequency Band of 66-108 MHz (Moscow, USSR), 1989, №6<pp. 47-49.

**J. Benheim, F. Bonvoisin, R. Dubois,**

Les radios locales privees,  
Entreprise moderne d'édition (Paris, France), 1986.

**Francis J. Berrigan, ed.,**

Access: Some Western Models of Community Media,  
UNESCO (Paris, France), 1977.

**Hertha Sturm,**

School Radio in Europe, Communication Research & Broadcasting monograph №1, K.G. Saur, (Munich, Germany), 1979.

**Randy Thom,**

Audiocraft: An Introduction to the Tools and Techniques of Audio Production,  
National Federation of Community Broadcasters (Washington, DC, USA), 1989.

Larry Wolfgang and Charles Hutchinson, eds.,

The ARRL Handbook for Radio Amateurs,  
American Radio Relay League (Newington, CT, USA), 1991.

*Ուրեմն Հորվից*

**ԶԵՂԱԿԱՐԿ ՍԿՄԱԿ ՌԱԴԻՈՍՓՈՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ**  
(LOCAL RADIO HANDBOOK)

Թառօգմանիչ Եւ խմբագիր՝ Յերիքնազ Յարությունյան  
Տեհմիկական խորհրդատու՝ Արշակ Ներսիսյան  
Զեւավորող՝ Յամիկ Մայիսյան

ԻՆՏԵՐՆԵՐԻ